

中外摩托车电路图集 2

《摩托车》编辑部 编



中外摩托车电路图集 2

《摩托车》编辑部编

人民邮电出版社

登记证号(京)143号

内 容 简 介

本书共汇编了各类型中、外摩托车(主要是新车型)电路图 151 种。主要车型包括:建设 JS50Q-4,轻骑木兰 QM50QW,大路易 50、90,爱得利 50、100,速飞乐 SFERA80,天虹 TH90,大阳 DY100,轻骑(雄风)QS100,佛斯弟 FT125,野狼 125F、125M,雅马哈 SR125、TZR125,望江 WJ250,本田 GBS250,雅马哈 FJ1200 等。

中外摩托车电路图集 2

《摩托车》编辑部 编

责任编辑 李育民

审校、翻译 于晓川

*

人民邮电出版社出版发行

北京朝阳门内南竹杆胡同 111 号

北京市密云春雷印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所经销

开本:787×1092 1/8 1994 年 8 月第 一 版

印张:20 1996 年 4 月北京第 4 次印刷

印数:20 001—28 000 册

ISBN7-115-05304-9/Z·529

定价:26.00 元

前 言

随着摩托车工业的迅猛发展,几年来,新车型大量涌现。为了帮助广大摩托车用户及维修人员掌握和了解国内外新型摩托车电路原理,便于维修人员检查和修理摩托车电气系统,我们特收集了几年来各摩托车生产厂家生产的新车型的电路图及未被收入 1988 年我刊出版的《中外摩托车电路图集》中的其它车型的电路图共 151 种,汇编了这本《中外摩托车电路图集 2》。

本书是一本实用性较强的摩托车工具书,也是摩托车用户、修理工及摩托车培训学校教师和学员必备的参考书。

本书在编辑过程中,得到了广大摩托车生产企业,《摩托车》杂志编委会委员、信息员,以及原中国汽车工业总公司摩托车行业办公室吴燕明、熊旺同志等单位和个人的帮助,在此我们一并表示衷心的感谢!

《摩托车》编辑部

一九九四年四月

目

录

嘉陵 JH50 型摩托车电路图	(1)
嘉陵 CJ50ZC 型摩托车电路图	(2)
嘉陵 CJ50ZC 型(电启动)摩托车电路图	(3)
嘉陵 CJ50 I、CJ50 II 型摩托车电路图	(4)
建设 JS50Q-4 型摩托车电路图	(5)
轻骑·铃木 AG50 型摩托车电路图	(6)
轻骑木兰 QM50QW 型(电启动)系列摩托车电 路图	(7)
轻骑木兰 QM50QW 型(反冲启动)系列摩托车 电路图	(8)
轻骑 QW50QZC(AT50)型三轮摩托车电路图	(9)
轻骑 QW50QZC-A(AS50)型三轮摩托车电路图	(10)
大阳 DY50 型摩托车电路图	(11)
大阳 DY50Q-3、洛阳·嘉陵 LJ50Q-3 型摩托车 电路图	(12)
渭阳 WY50Q-D 型摩托车电路图	(13)
渭蒙 WM50 型摩托车电路图	(14)
玉河 YH50Q-2A 型摩托车电路图	(15)

玉河 YH50Q-2C、YH50Q-ZH 型摩托车电路图	(16)
玉河 YH50QZK、YH50QZ 型正三轮摩托车电路图	(17)
西湖 XH50Q-B 型摩托车电路图	(18)
明星 MX50Q-B 型摩托车电路图	(19)
航空 HK50Q 型摩托车电路图	(20)
航空 HK50Q-2A 型摩托车电路图	(21)
航空 HK50Q-3A 型摩托车电路图	(22)
长洪 CH50Q 型摩托车电路图	(23)
山东 SD50Q 型摩托车电路图	(24)
飞燕 50 型摩托车电路图	(25)
飞燕 15 型摩托车电路图	(26)
飞翎 50Q-4 型摩托车电路图	(27)
成飞 CF50F 型摩托车电路图	(28)
本田 NC50 型摩托车电路图	(29)
雅马哈 DT50 型摩托车电路图	(30)
雅马哈 MA50 型摩托车电路图	(31)
雅马哈 S50 型摩托车电路图	(32)
雅马哈 S50D 型摩托车电路图	(33)

铃木 TS50 型摩托车电路图	(34)
大路易 50、90 型摩托车电路图	(35)
爱得利 50、100 型摩托车电路图	(36)
建设 JS60 型摩托车电路图	(37)
渭蒙 WM70 型摩托车电路图	(38)
洛嘉 LJ70 型摩托车电路图	(39)
金城 JC70A、JC70C 型摩托车电路图	(40)
金城 CJ70A 型摩托车电路图	(41)
金城 CJ70B 型摩托车电路图	(42)
本田 C70 型摩托车电路图	(43)
速飞乐 SFERA80 型摩托车电路图	(44)
成飞 CF80 型摩托车电路图	(45)
成飞 CF80-3 型摩托车电路图	(46)
蓝鹰 LY80 型摩托车电路图	(47)
宏达 HD80H 型三轮摩托车电路图	(48)
黄河 HH80 型摩托车电路图	(49)
航空 HK80ZH、HK80ZK 型三轮摩托车电路图	(50)
玉河 YH80ZK-6 型摩托车电路图	(51)
小康 XK80Z-1、XK100Z-1 型摩托车电路图	(52)
川崎 AR80 型摩托车电路图	(53)
天虹 TH90 型摩托车电路图	(54)
奉通 FT90 型摩托车电路图	(55)
大阳 DY90 型摩托车电路图	(56)


大阳 DY90A 型摩托车电路图	(57)
航空 HK90 型摩托车电路图	(58)
黄河 HH90 型摩托车电路图	(59)
平山 PS90-3A 型摩托车电路图	(60)
长春·铃木 AX100 型摩托车电路图	(61)
轻骑(野马)QM100 型摩托车电路图	(62)
轻骑(雄风)QS100 型摩托车电路图	(63)
明星 MX100 型摩托车电路图	(64)
明星 MX100F、MX100-2 型摩托车电路图	(65)
金城 JC100 型摩托车电路图	(66)
金城 JC100A 型摩托车电路图	(67)
大阳 DY100 型摩托车电路图	(68)
捷达 JD100 型摩托车电路图	(69)
西湖 XH100 型摩托车电路图	(70)
钱江 QJ100 型摩托车电路图	(71)
黄河 HH100 型摩托车电路图	(72)
长洪 CH100 型正三轮摩托车电路图	(73)
小康 XK100Z-2 型三轮摩托车电路图	(74)
西马 XM100 型摩托车电路图	(75)
庆安·川崎 KH100 型摩托车电路图	(76)
飞燕 FY100 型摩托车电路图	(77)
大雁 BH100 型摩托车电路图	(78)
神鹰 FS100 型摩托车电路图	(79)
友谊 YY100B 型摩托车电路图	(80)

路宝 LB100 型摩托车电路图	(81)	雅马哈 TZR125 型摩托车电路图	(105)
雅马哈 DX100(46U)型摩托车电路图	(82)	雅马哈 DT125LC 型摩托车电路图	(106)
雅马哈 RX100 型摩托车电路图	(83)	雅马哈 SR125 型摩托车电路图	(107)
本田 CG110 型摩托车电路图	(84)	铃木 TS125 型摩托车电路图	(108)
嘉陵 JH125 型摩托车电路图	(85)	畏司帕 125 型摩托车电路图	(109)
嘉陵 JH125L 型摩托车电路图	(86)	捷克仕芝 CZ125、175 型摩托车电路图	(110)
轻骑 PTS125 型摩托车电路图	(87)	依发 TS125、150 型摩托车电路图	(111)
轻骑·铃木 GS125 型摩托车电路图	(88)	嘉陵 JH145 型摩托车电路图	(112)
洪都 HD125 型摩托车电路图	(89)	铃木 GT200 型摩托车电路图	(113)
洪都·雅马哈 HY125 型摩托车电路图	(90)	幸福 XF250E 型摩托车电路图	(114)
富先达 FXD125 型摩托车电路图	(91)	幸福 XF250J 型摩托车电路图	(115)
佛斯弟 FT125 型摩托车电路图	(92)	幸福 XF250LP-4 型摩托车电路图	(116)
高登 GK125-1 型摩托车电路图	(93)	望江 WJ250 型摩托车电路图	(117)
高登 GK125-2 型摩托车电路图	(94)	望江 WJ250Z 型正三轮摩托车电路图	(118)
西湖 XH125C 型摩托车电路图	(95)	西湖 XH250C 型摩托车电路图	(119)
捷达 JD125、JD100A 型摩托车电路图	(96)	西马 XM250B 型摩托车电路图	(120)
小康 XK125Z 型三轮摩托车电路图	(97)	西马 XM250Z 型三轮摩托车电路图	(121)
钱江 QJ125 型摩托车电路图	(98)	西马 XM250-Ⅱ、XM250-Ⅱ H 型摩托车电路图	(122)
野狼 125F 型摩托车电路图	(99)	西马 XM250-Ⅱ D、XM250-Ⅱ HD 型摩托车电路图	(123)
野狼 125M 型摩托车电路图	(100)	成都 CD250-A 型摩托车电路图	(124)
豪迈 125 型摩托车电路图	(101)	成都 CD250B-B 型摩托车电路图	(125)
本田 MBX125F 型摩托车电路图	(102)	成都 CD250C 型摩托车电路图	(126)
雅马哈 RS125E 型摩托车电路图	(103)		
雅马哈 RX125 型摩托车电路图	(104)		


山东 SD250ZK、SD250ZK-1、SD250ZH 型摩托	
车电路图.....	(127)
飞星 250C 型摩托车电路图	(128)
东方 250 II 型摩托车电路图	(129)
王冠 250A 型摩托车电路图	(130)
王冠 250B 型摩托车电路图	(131)
快乐 KL250C、KL250B-2 型摩托车电路图	(132)
本田 CBX250 型摩托车电路图	(133)
本田 XL250-350R 型摩托车电路图.....	(134)
依发 TS250 型摩托车电路图	(135)
成都 CD021Z 型正三轮摩托车电路图.....	(136)
捷克佳娃 350 型摩托车电路图.....	(137)
许昌 XC500 型摩托车电路图	(138)
本田 CB500 型摩托车电路图	(139)

长江 CJ750 型边三轮摩托车电路图	(140)
长江 CJ750Z 型摩托车电路图	(141)
长江 CJ750Z-1 型摩托车电路图	(142)
长江 CJ750Z-2 型摩托车电路图	(143)
赣江GJ650B、GJ750B 型边三轮摩托车电路图	
.....	(144)
长动 CD750B 型摩托车电路图	(145)
长动 CD750B-2 型摩托车电路图.....	(146)
山东 SD750B7 型摩托车电路图	(147)
战友 ZY750BJ-B 型摩托车电路图	(148)
战友 ZY750BJ-C 型摩托车电路图	(149)
雅马哈 FJ1200 型摩托车电路图	(150)
雅马哈 FJ1200-A 型摩托车电路图	(151)

嘉陵 JH50 型摩托车电路图

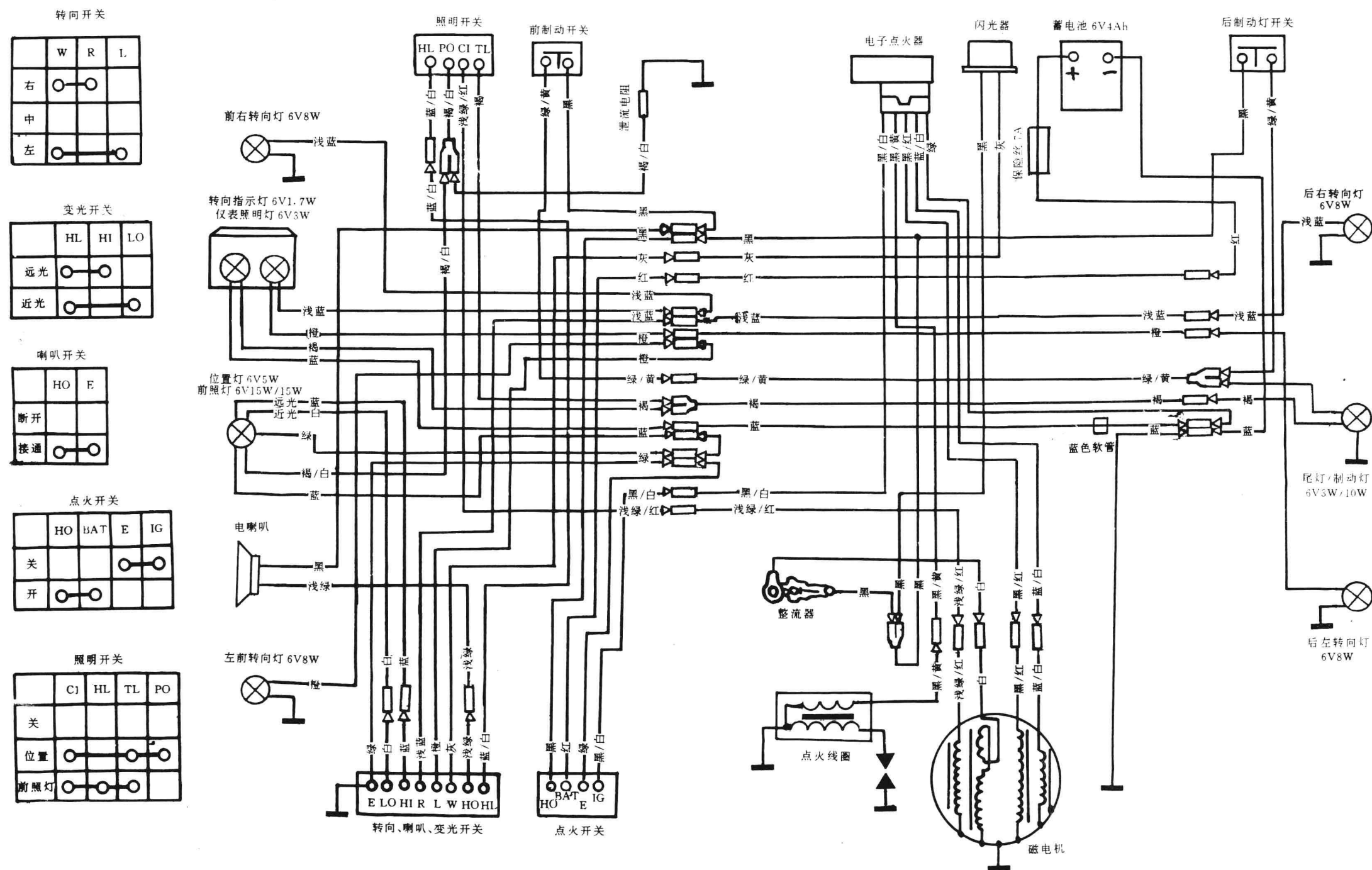

嘉陵 CJ50ZC 型摩托车电路图

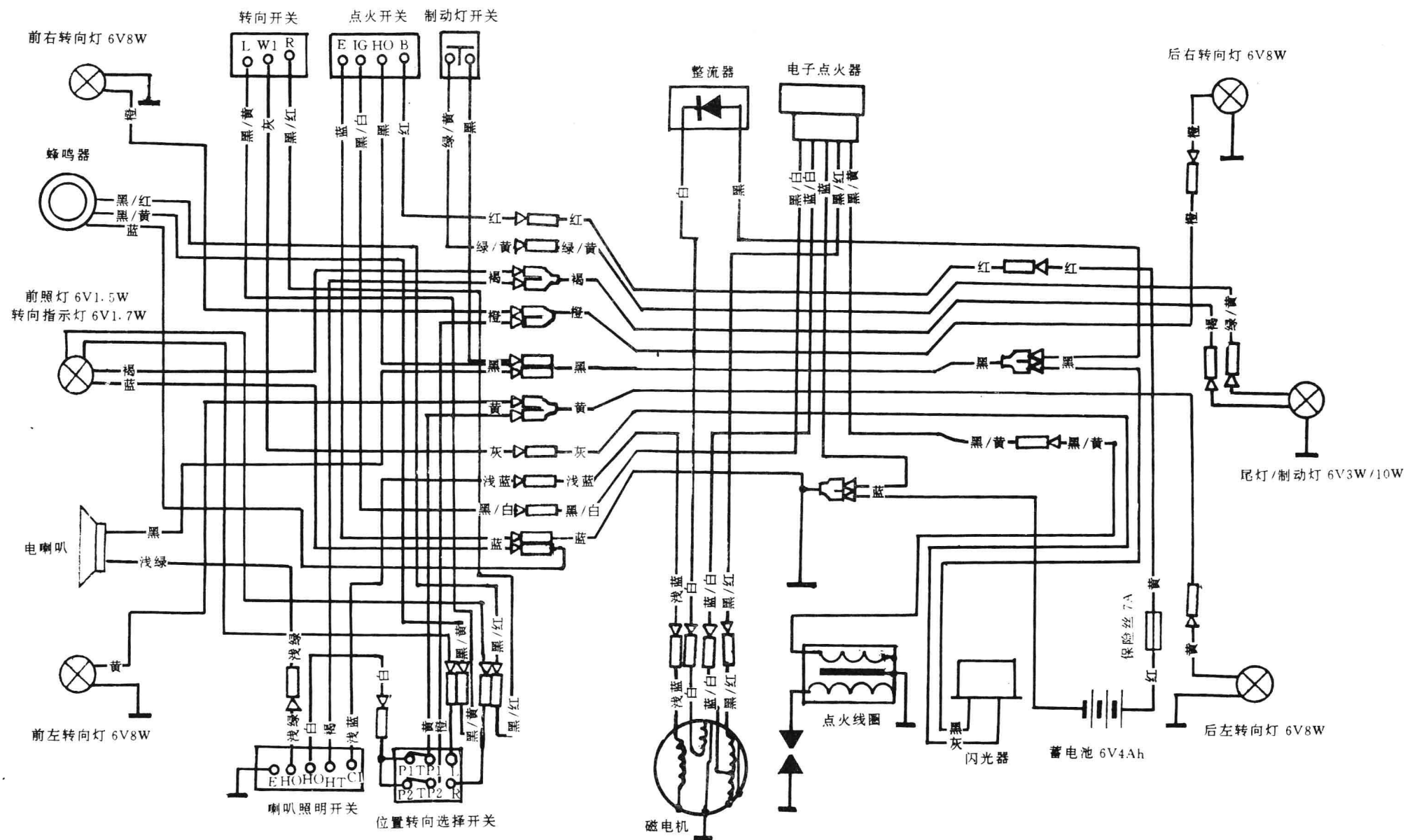

	W	R	L	选择开关状态
右	○	○		转向
左	○		○	


	IG	E	BAT	HO
闭合	○		○	
关断	○	○		

	HO	E
关断	○	
闭合	○	○


	CI	HT	PO1	选择开关状态
关	○		○	转向
开	○	○		位置

	P1	P2	TP1	TP2	L	R
位置	○		○			
转向		○		○	○	○


嘉陵 CJ50ZC 型(电启动)摩托车电路图

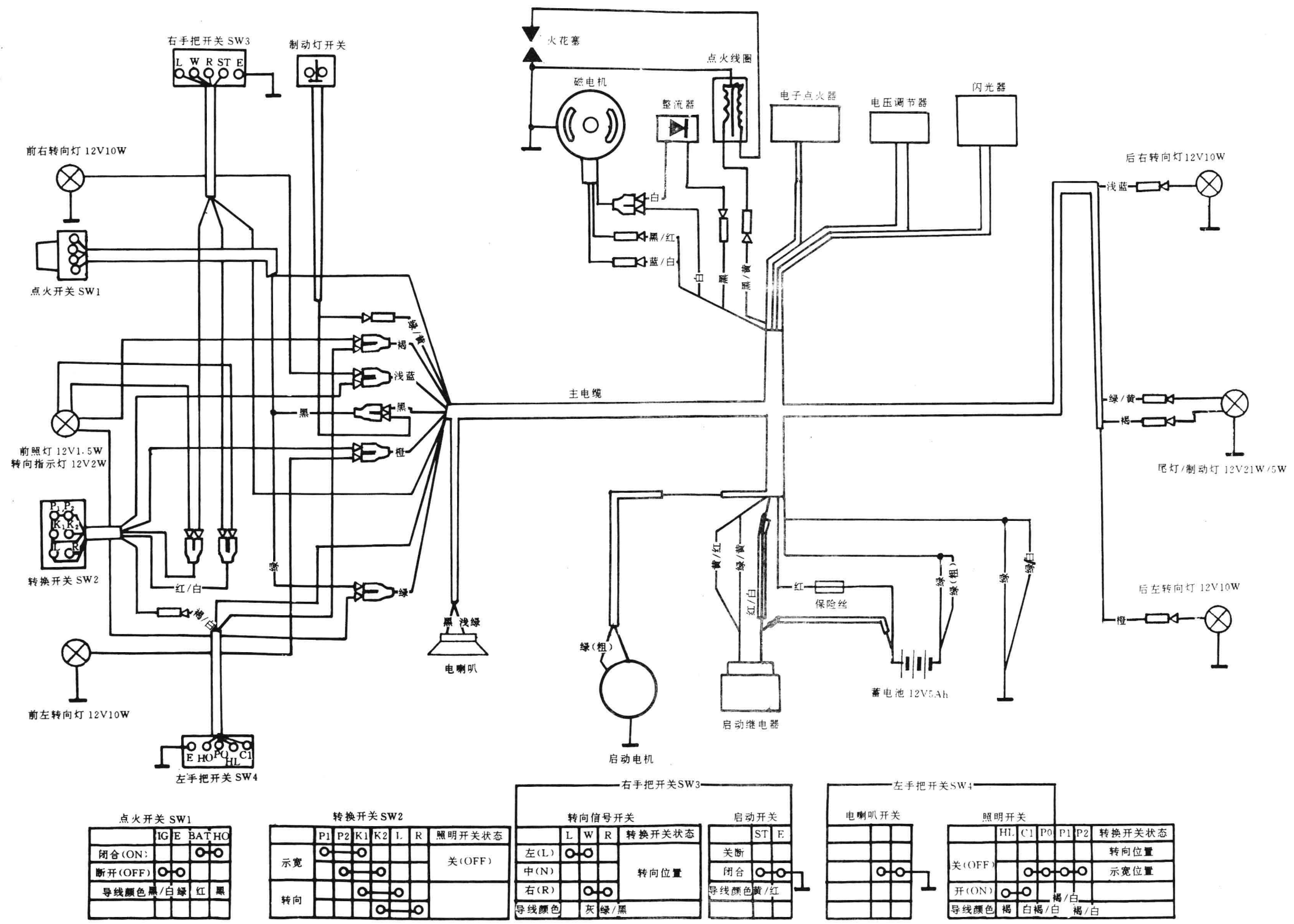

嘉陵 CJ50 I、CJ50 II 型摩托车电路图

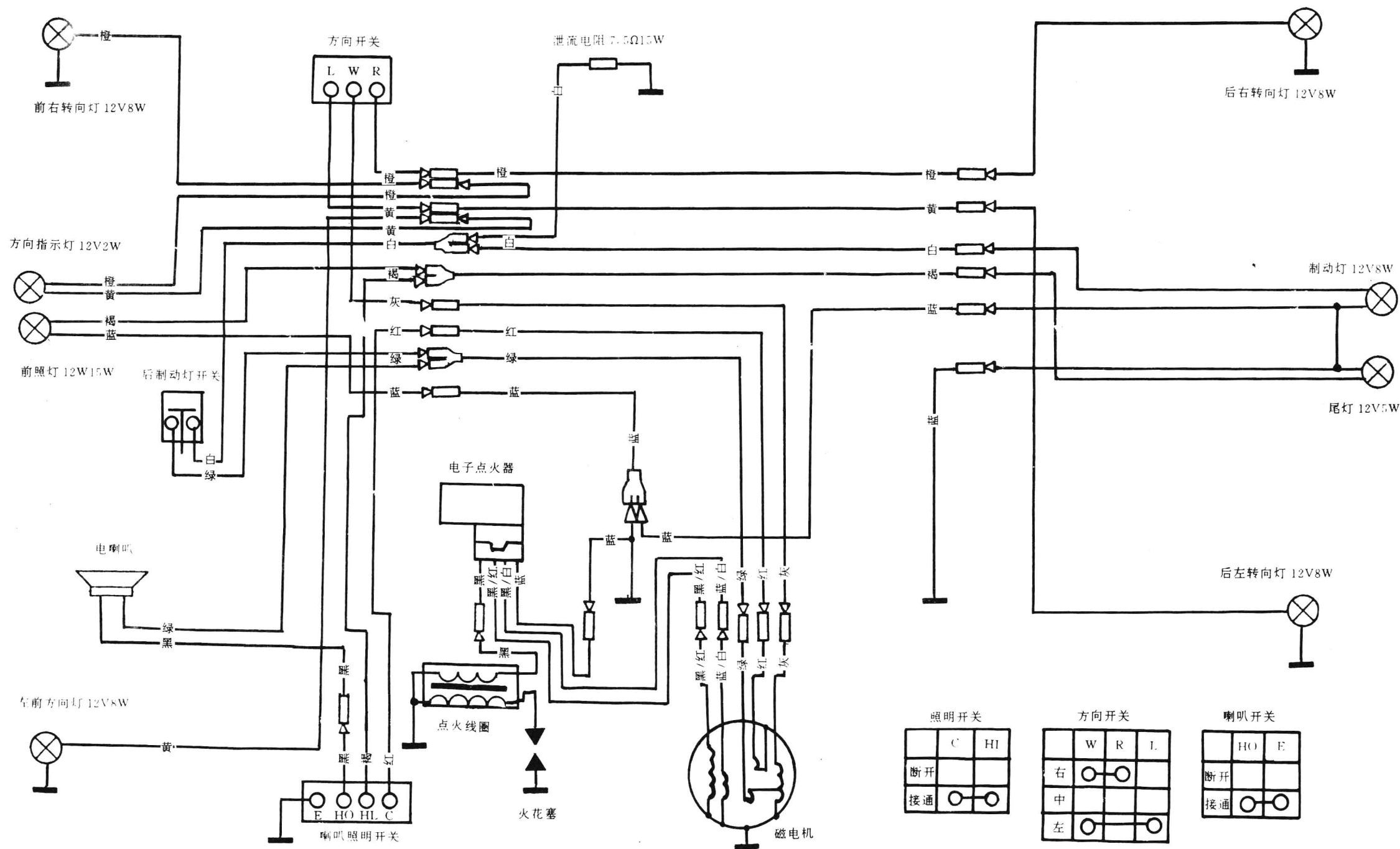


建设 JS50Q-4 型摩托车电路图

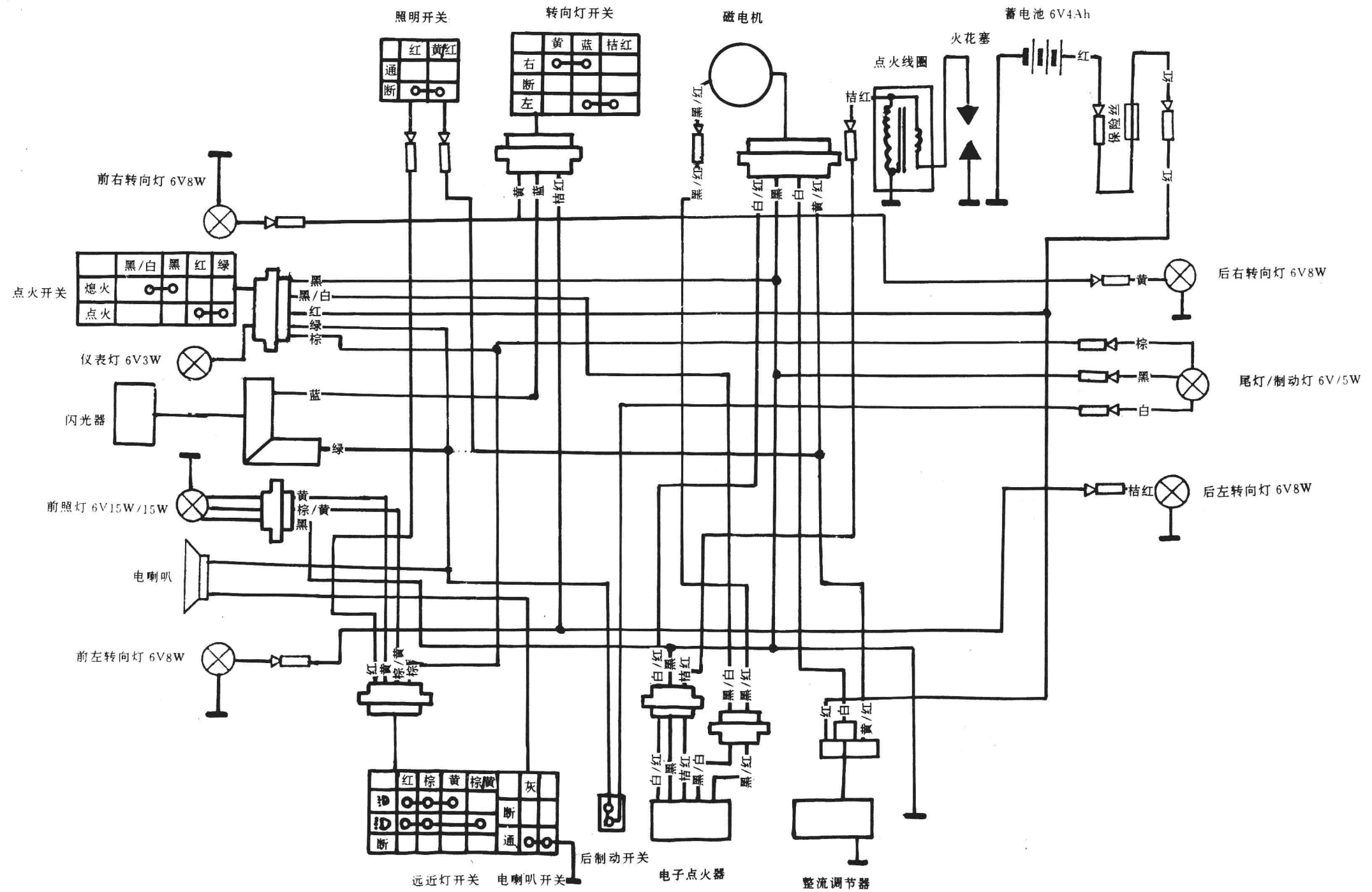


轻骑·铃木 AG50 型摩托车电路图


1	速度表灯	3.4W
O.T	机油警告灯 兼转向指示灯	3.4W
S	速度警告灯	3.4W
前照灯	HI	30W
	LO	30W
转向指示灯 × 4		10W
制动灯 尾灯	STOP	18W
	TAIL	5W
纳物箱灯		2W

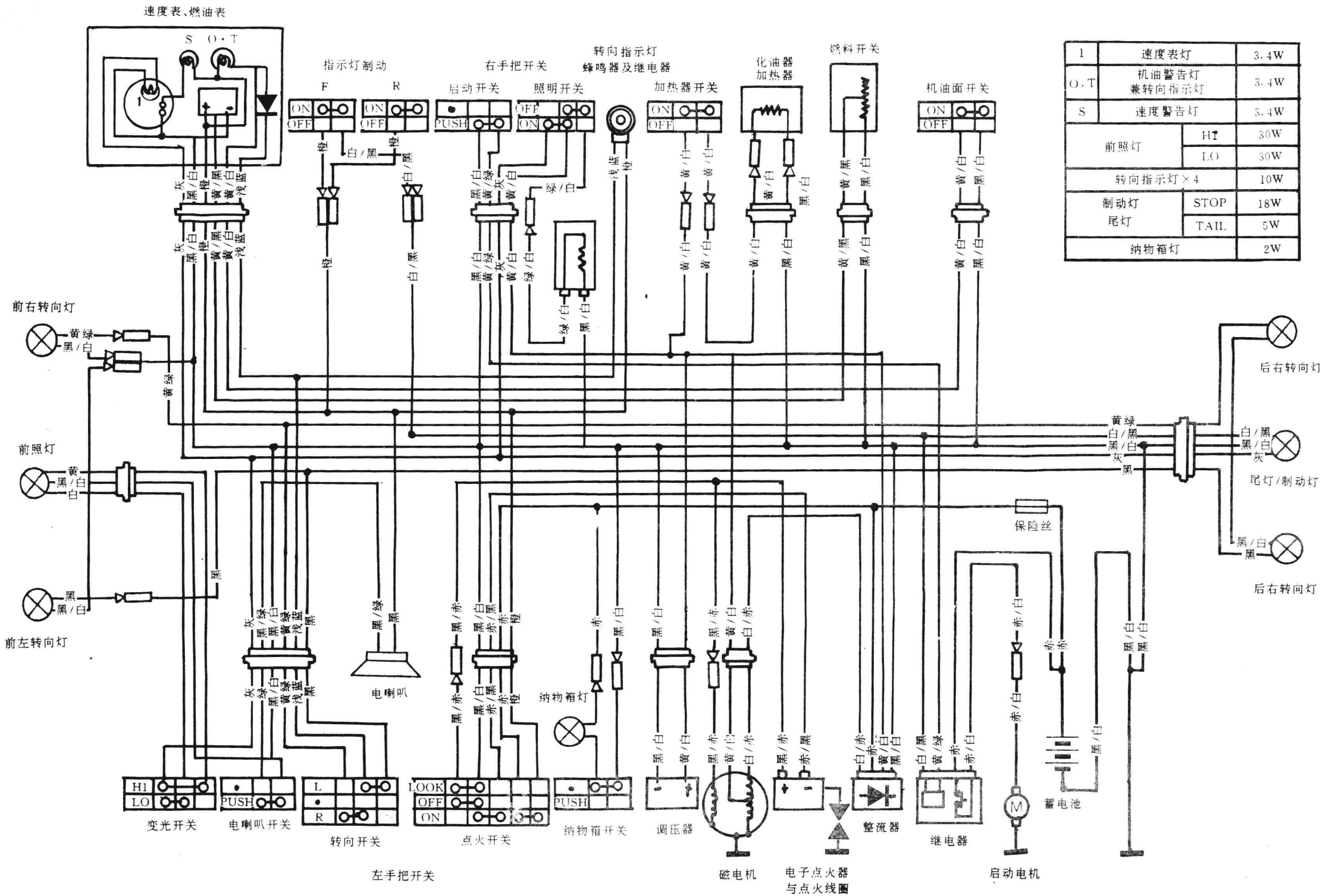

轻骑木兰 QM50QW 型(电启动)系列摩托车电路图

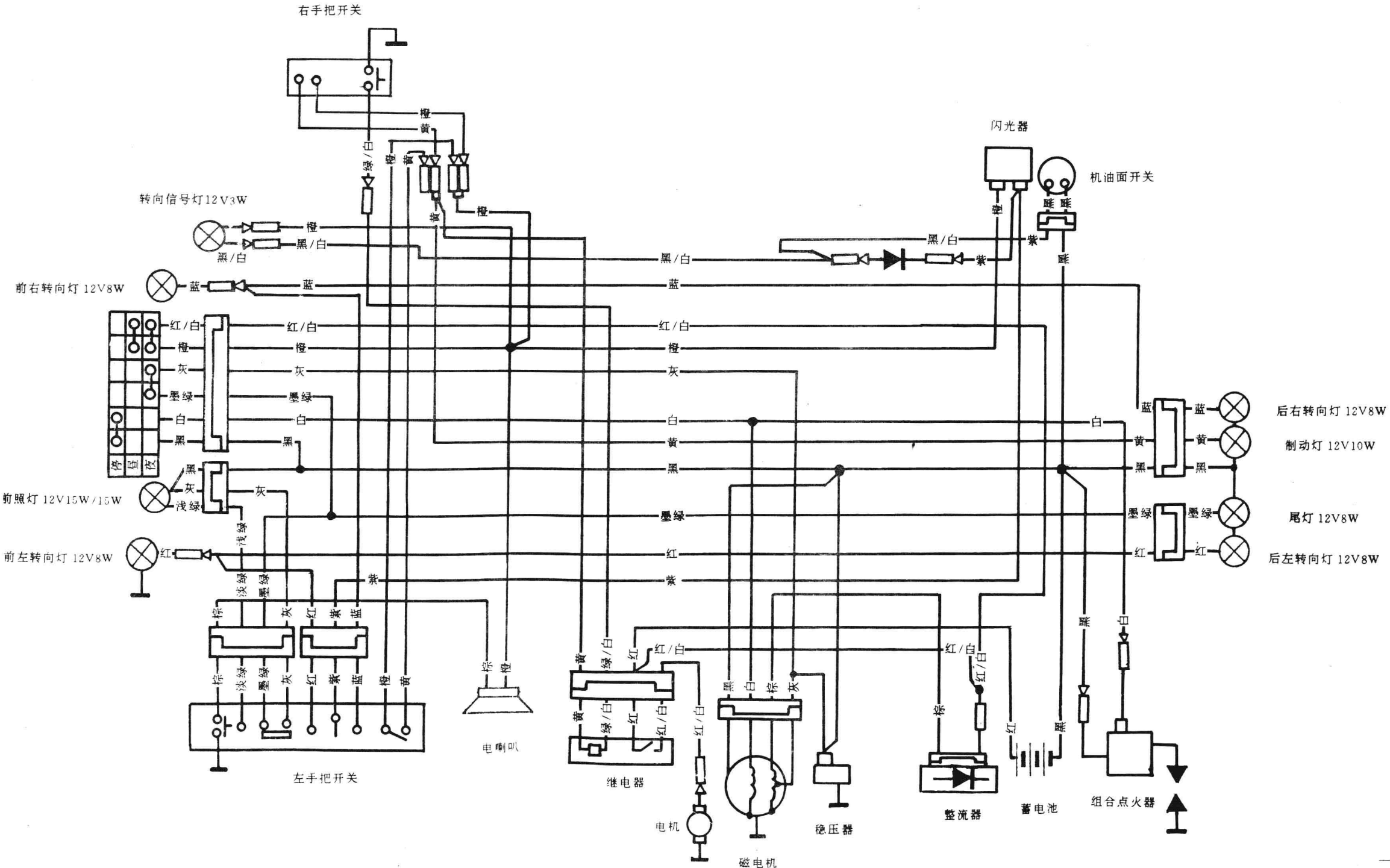

轻骑木兰 QM50QW 型(反冲启动)系列摩托车电路图

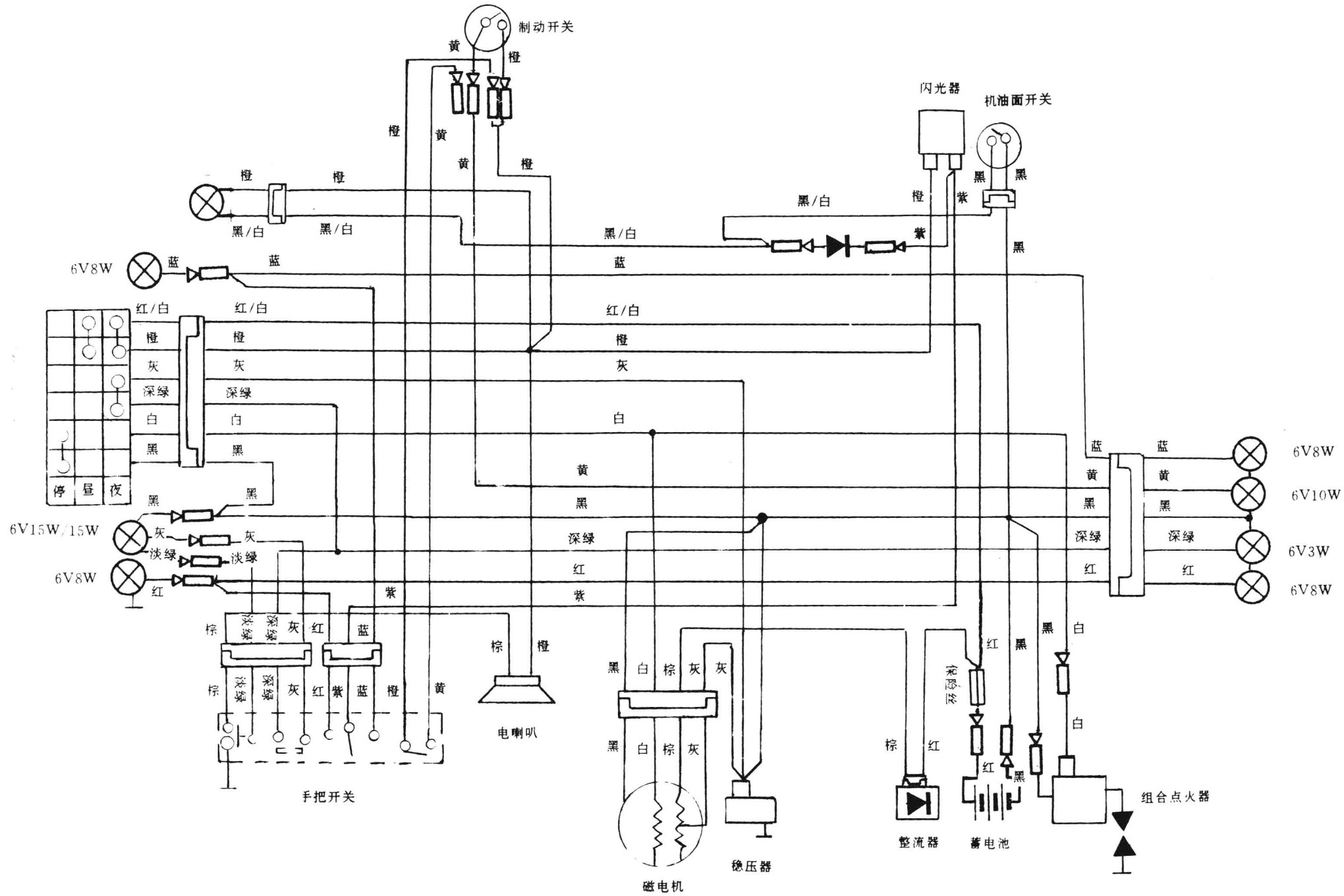

轻骑 QW50QZC(AT50)型三轮摩托车电路图

