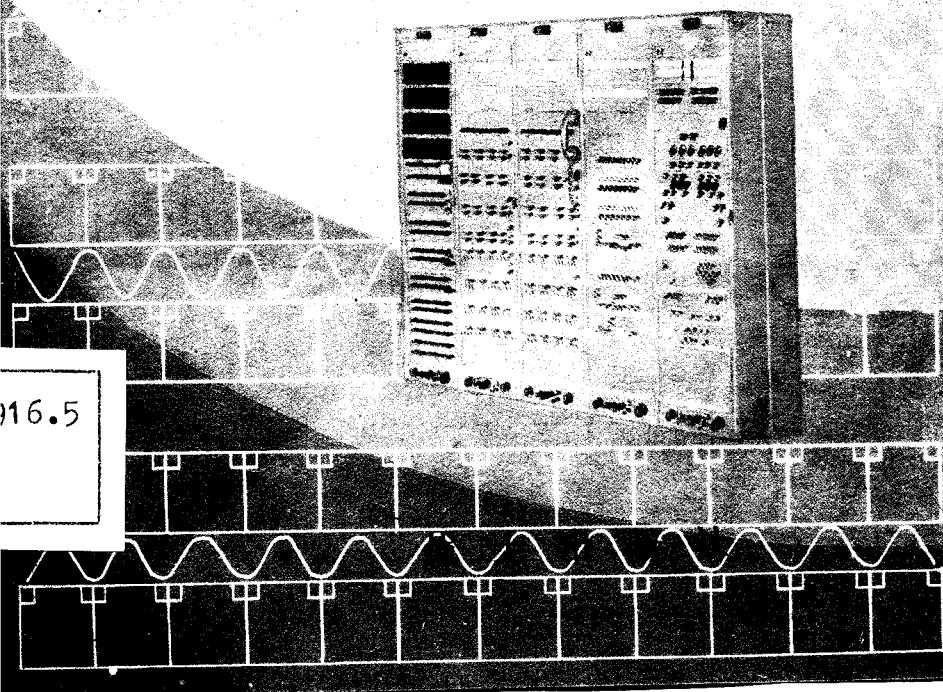


载波电话

徐宝康 李廉生



封面设计：马晓峰、邸延年
插 图：邸延年、李廉甡

军事科技知识普及丛书

载 波 电 话

徐宝康 李廉甡

中国人民解放军战士出版社出版发行
中国人民解放军第7228工厂印刷

开本：787×1092毫米1·32·印张2 $\frac{1}{4}$ ·字数33,000
1982年8月 第一版（北京）
1982年8月第一次印刷

目 录

一、载波电话通信“多、快、 好、省”	1
二、载波电话机的构造和设备	12
三、载波电话为什么能多路通话	16
分层传输信号.....	16
频率上下搬移.....	20
滤波器分道把关.....	24
差分系统使收发分开.....	29
通路编组解决难题.....	32
四、怎样使声音传得更远	38
放大信号.....	38
补充能量.....	42
借助转接.....	45
五、载波电话的振铃	49
六、侦察与告警	56

七、载波电话在军事通信中	
大显身手.....	62
传递军情，迅速及时.....	62
迂回通信，灵活机动.....	63
相距千里，声音清晰.....	64
安全可靠，荫蔽保密.....	65
战场情况，耳闻目睹.....	67

一、载波电话通信“多、快、好、省”

电话，对于许多人来说，已经不是什么陌生的东西。普通的电话，用一对导线来传输信号，叫做有线电话。这种电话是把人的语言变成音频电流传递出去的，所以叫音频电话。还有用无线电来传输电话信号的，叫做无线电话。有线电话比无线电话稳定可靠，保密性也好。所以，在现代各种通信手段中，有线电话应用广泛，近在咫尺的邻居，远到数千公里之外的亲友，如果有什么事情，只要打个电话就可以互相交谈。但是，有时打电话的人很多，由于电话线路不够，就只好按轻重缓急或先后次序排队等候。为了打一个长途电话，有时要等好几个钟头，工作受到一定的影响。

军事通信要求更高，必须迅速及时，不能间断。战时，如果没有足够的电路供各级指挥所使用，产生的后果是难以估计的。譬如某个上级指挥所设在

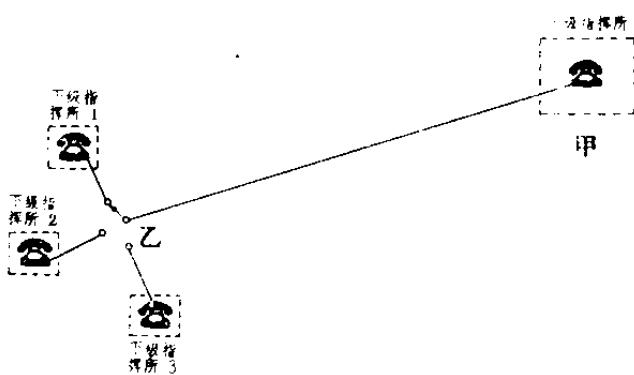


图 1

甲地，三个下级指挥所分散设在乙地，在甲乙两地之间架设有一对电话线路(图1)，若三个下级指挥所都有重要情况必须立即向上级指挥所报告和请示，或者上级指挥所需要同时向三个下级指挥所下达不同的命令与指示，但由于只有一对线路，无法使上级指挥所与三个下级指挥所同时取得联系，只好一个一个地轮流通话。战时的情况瞬息多变，那样一来，就可能贻误战机，甚至造成不堪设想的后果。

可能有的同志会提出，多架设几条电话线路，问题不就解决了吗？这个方法，在上下级指挥所相距不太远的情况下是可以的(图2)。

如果甲乙两地相距较远，采用这种方法既费事、又费财。尤其是在高级指挥机关和前线指挥所

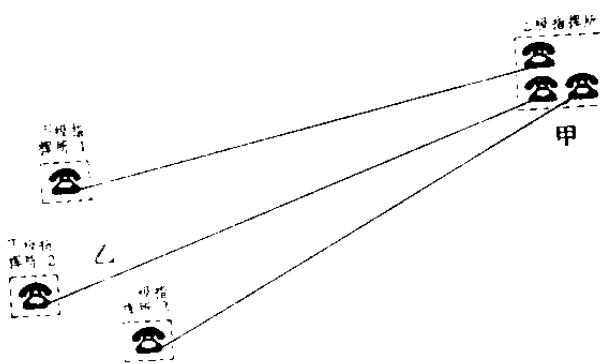


图 2

之间，一般相距较远，而且要求通信质量更好，这就要使用架空明线（就是架挂在电线杆子上的电话线）或地下电缆。要敷设这样的通信线路是很不容易的。以架空明线为例，每一公里的线路，就要用木杆或水泥杆 21 根，如果是一对铜线，就需铜 128 公斤，加上其它设施，每公里线路的造价约 3,000 元。而一条长途电话线路长达数百公里甚至几千公里，沿途会遇到各种复杂的地形，有的要穿越崇山峻岭，跨过江河湖泊，这样造价就更高了。同时，敷设一条通信线路，只通一路电话，也远远不能满足人们的需要。

也许有人会想，把许多部电话机直接接到一对电话线上，大家不是都可以通话了吗？这是行不通的。因为电话是把人的语言转变成与声波频率相同的话音电流，通过电话线路传送到对方，再把话音电流还原成声波来实现通话的。人们在讲话时，每个人所发出的声音的频率范围大体上都差不多。因而，打电话时，各个人的话音电流的频率范围也是基本相同的。如果把许多电话机直接连接在一对线路上，很多人的话音电流就会混杂在一起，造成互相干扰（图 3）。不仅如此，更严重的是造成泄密，一人讲话，人人皆知，这是军事通信所不允许的。

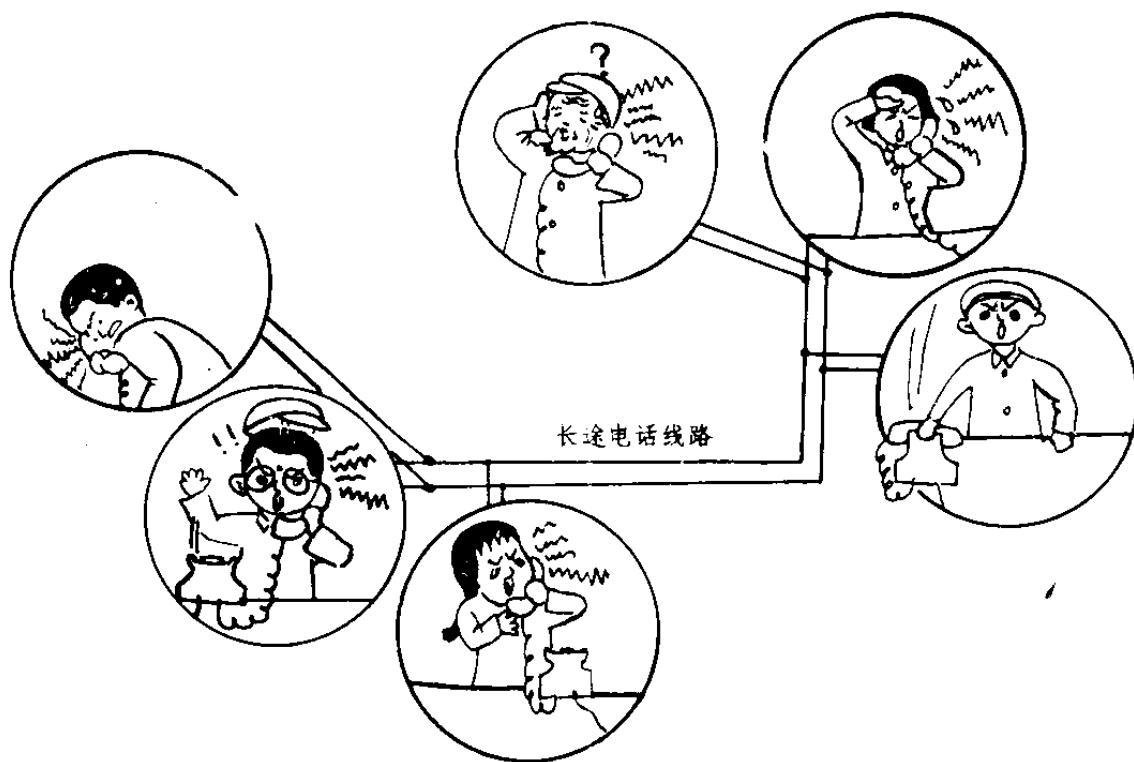


图 3

即使民间通信，也要加以防止，谁也不高兴让别人“偷听”自己的电话。由此可见，在一对线路上同时通几路音频电话是行不通的。

那么，有没有既不增加通信线路，又能同时多路通话的电话呢？有。这就是载波电话。

自从有线电通信出现以来，人们就在着力研究提高线路利用率的问题，力求能在一对线上同时传送更多路数的电话。早在十九世纪六十年代，就有人作过载波电报的实验，使载波通信技术逐步发展

起来。到了二十世纪初，人们开始研究载波电话。1911年，美国首先实现了单路载波电话通信。现在，有的国家已有超过万路的载波电话机。

载波电话机，使电话通信具备了“多、快、好、省”的特点。

“多”，通话路数多。普通电话在一对线路上，只能通一路音频电话。如果使用了载波电话机，就可以通许多路电话。究竟能通多少路？这要看使用什么样的通信线路和什么样的载波电话机。单路载波电话机，除了通一路普通音频电话外，还可以通一路载波电话；在一对架空明线（铜线）上，可以装一个十二路载波电话机（通12路载波电话），还可以加装一个三路载波电话机（通3路载波电话），同时还可通1路音频电话，这样，一对明线线路就开通了16路电话。如果还想通得更多些，那就得采用高频对称电缆或同轴电缆作传输线路。

高频对称电缆有许多对芯线，每四根芯线扭绞在一起，组成一个四芯组（图4），一根电缆常有几个四芯组，每一个四芯组，可以开通六十路载波电话或一百二十

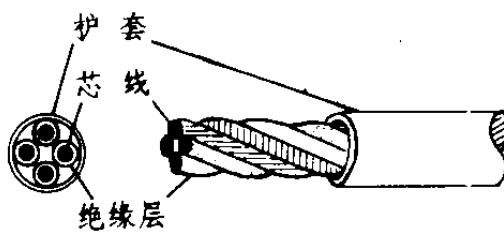


图 4

路载波电话。

同轴电缆是用许多条同轴管作芯线的，每一条同轴管（图5）就是一对导线，用它开通载波电话的路数会更多。目前我国已开通一千八百路载波电话，国外已开通一万零八百路载波电话。这与一对线上只能通一路音频电话相比，载波电话的路数多了成千上万倍。

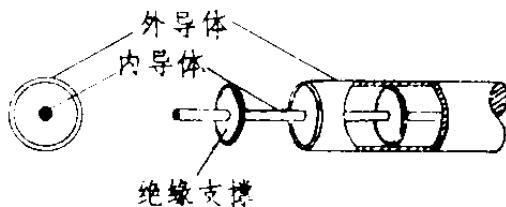


图 5

“快”，沟通联络快。这是因为一对线路上使用了载波电话机，提供了很多话路，可以让许多人同时通话。在一般情况下，长途电话能很快接通，不需排队等候。由于载波电话机提供的话路多，可以开通直达通信电路，省去了不少中间接转手续，使通信联络迅速及时。例如在甲、乙、丙、丁四城市之间，敷设一对电话线路（图6），如果开通音频电话，为了使甲——乙、乙——丙和丙——丁各区间都能通电话，乙、丙两城市不能把长途线路固定地连接起来，否则乙、丙两地就无法通电话了。为了解决这个矛盾，于是，设置了总机接转电话。但是，假若甲城有一用户要与丁城的某用户打电话，必须等到甲——乙，乙——丙和丙——丁这三个区间都

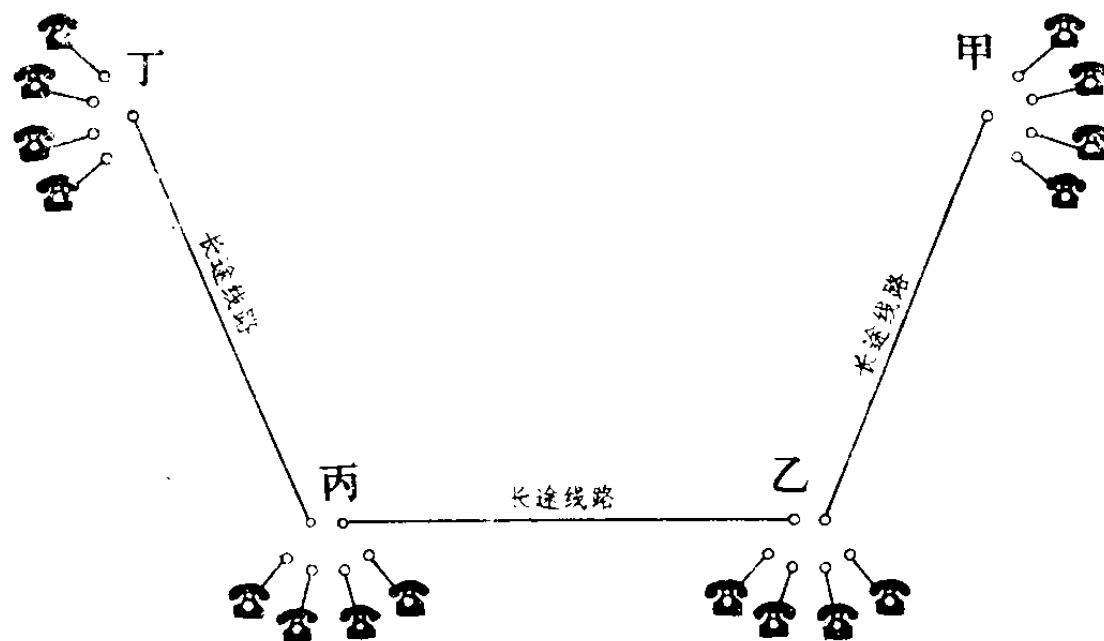


图 6

无人打电话时(即三个区间的长途线路都不占线)，由甲城总机向乙城振铃呼叫，唤出乙城总机；乙城总机再向丙城振铃呼叫，唤出丙城总机；丙城总机再向丁城振铃呼叫，唤出丁城总机，最后丁城总机再把甲城要找的用户电话单机接到长途线路上，乙、丙两城总机同时把长途线路接续起来，才能沟通甲——丁的长途电话电路。可见，从甲城用户振铃呼叫，到乙城总机找出被叫用户，中间经过几次呼叫转接，既费事又费时。如果在这对电话线上装了载波电话机，它可以提供较多的电话通路，如图 7 那样，在甲、乙、丙、丁四城市之间，开通三路载波电话机，把第 1 路和第 2 路分别作为甲——丁间和

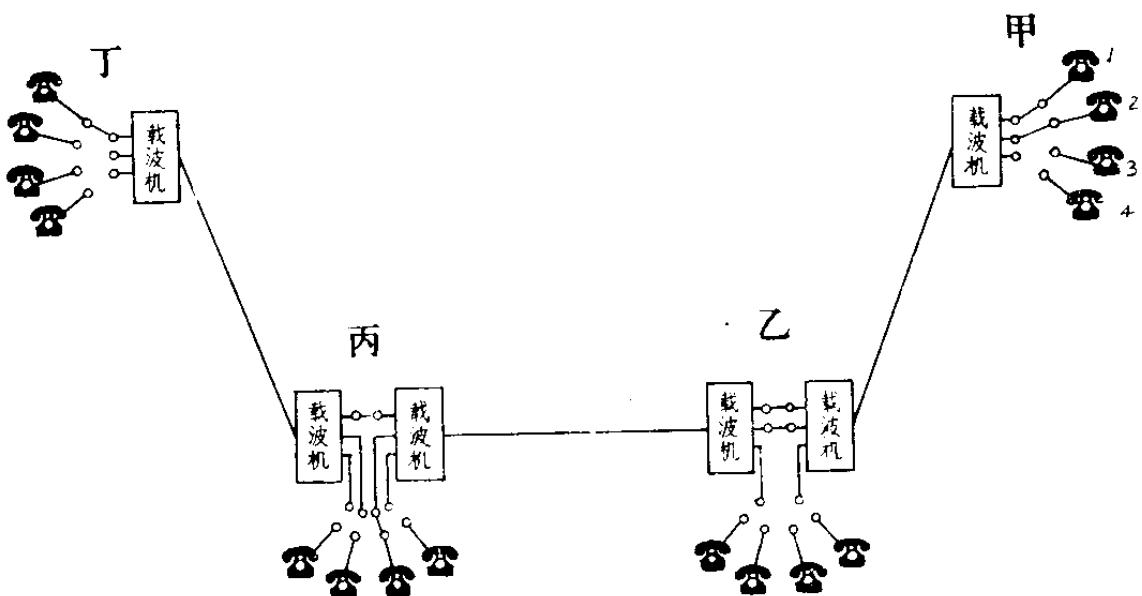


图 7

甲——丙间的固定通信电路，甲城用户要与丙城或丁城用户通话时，不必再由乙城和丙城总机转接，很快直接沟通联络。

“好”，通话质量好。载波电话和普通音频电话的话音电流，虽然都是沿线路传输的，但载波电话的音质要比普通音频电话清晰、洪亮、逼真。要问为什么，那还得从话音电流在传输中遇到的障碍谈起。

导线本身有电阻，电话线路的两根线常有相互漏电的现象，加上一些其它的原因，话音电流在线路上传输时，能量就会受到衰耗。传输的距离越远，衰耗就越大。如果遇到下雨天，空气很潮湿，导线

的漏电现象就大大增加。人们在通话时，话音电流的能量在传输中走漏的多，电话传到遥远的对方，声音就会变小，有时还会失真，严重时使对方难以听清。普通音频电话，因为设备简单，要克服以上一些问题，是无能为力的。而在载波电话机中，有很多放大器和均衡器等设备，能将受到衰耗的信号进行放大，把失真的信号予以矫正。除此以外，它还有导频设备，当天气等条件发生变化时，导频设备能自动调节信号的大小。所以，用载波电话机通话，不仅声音清晰、洪亮，而且逼真。

“省”，是指电话费用而言的。载波电话能在一对线路上多路通话，这样就大大提高了线路的利用率，因而每一路电话的成本就降低了。有线电通信的成本主要部分是通信线路的投资。实践表明，通信线路的投资费用是电信建设中最高的部分。使用载波电话机，节省线对，可以省下许多铜、铝等重要金属以及建设通信线路需用的其它物资。所以，虽然增加了载波电话的机械设备，但每路电话的成本却反而大大地降低了。

由于载波电话通信多快好省，所以得到了广泛的应用和发展。现在，城市与城市、城市与农村的长途通信，都使用了载波电话机。

实际上，载波电话机的用途不单是用来通电话，也可以用来通电报、传真、广播等(图 8)。有些通话路数很多的载波机，还可以用来传送电视节目。

使用载波电话机，打长途电话时是不是不用电话单机呢？不是的，仍然要电话单机，而且打电话

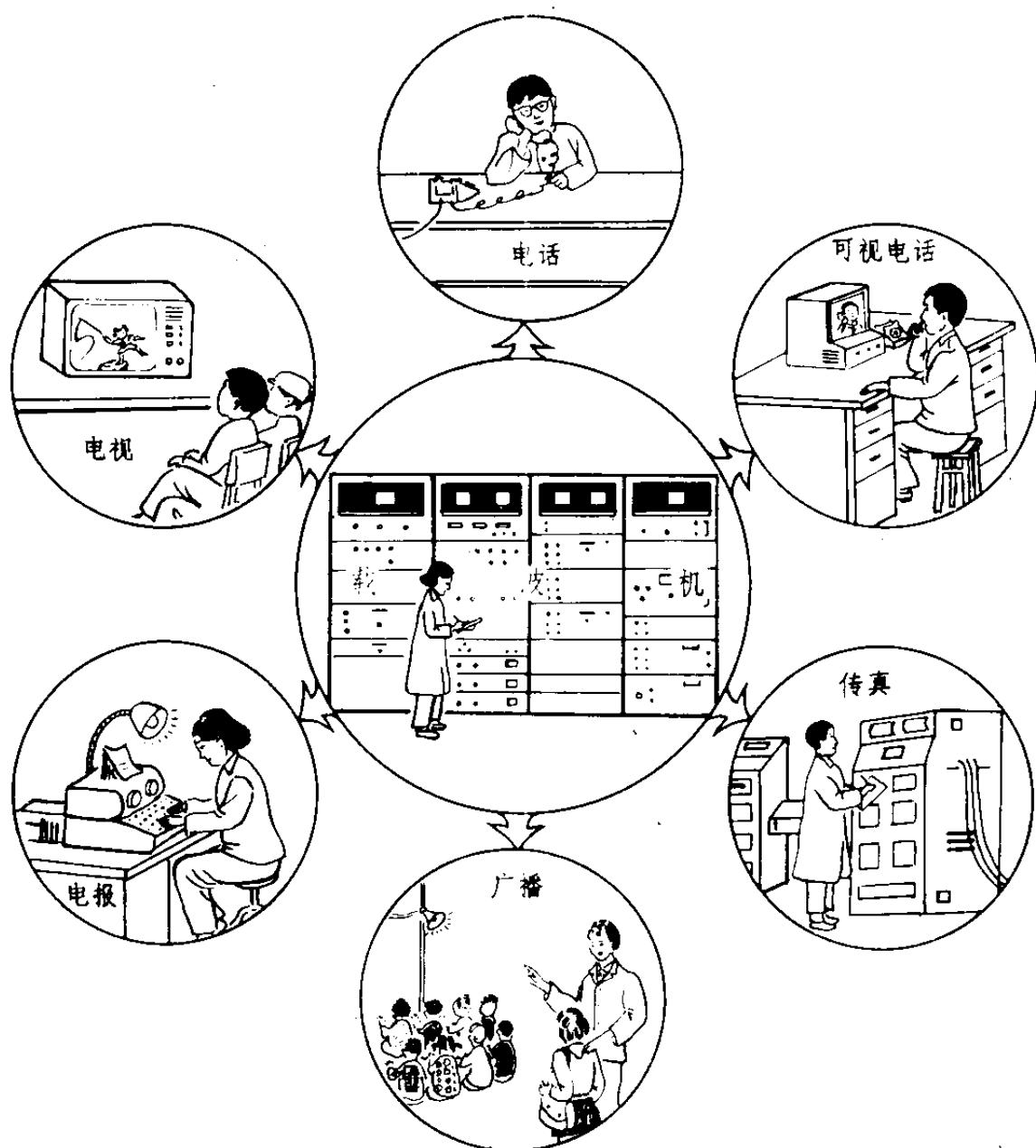


图 8

的方法是一样的。如图 9，假若甲地 1 号用户要与甲地的 4 号用户通话，只要甲地的总机将他们的电

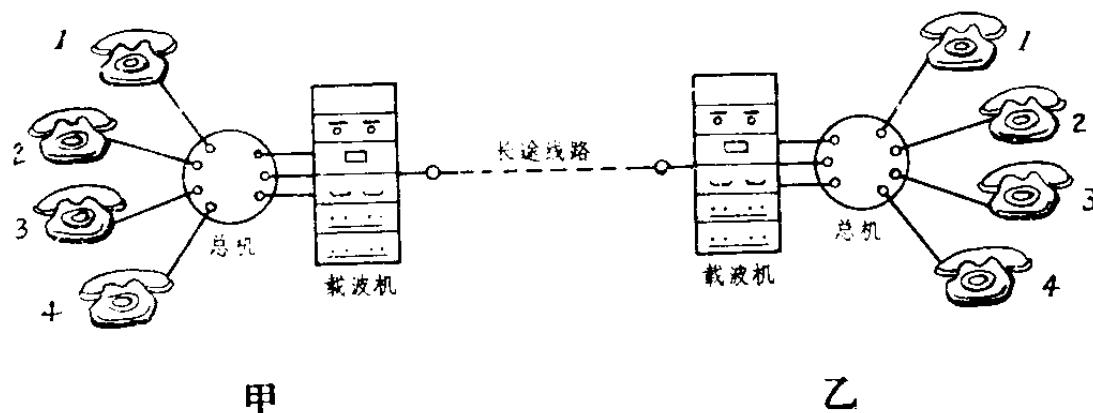


图 9

路连接起来就可以通话了。如果甲地的 1 号用户要与乙地的 1 号用户通话，甲地的总机，把甲地 1 号用户的电话机接到载波电话机的某一个通路上去，通过载波机，把信号传送到长途线路上，经线路传输到对方，再通过乙地的载波机和总机，与对方的 1 号用户沟通联络；在双方 1 号用户通话的同时，若甲、乙两地间还有其他用户要通话，只要甲、乙两地的总机把他们的电话接到载波机的另一个通路上就行了。

二、载波电话机的构造和设备

载波电话机不象普通电话机那样到处可见，它安装在固定的通信站里。它是个什么样子，恐怕知道的人很少。

载波电话机的型号很多，外型各不相同。按照使用线路的不同，可分为明线载波机、对称电缆载波机和同轴电缆载波机。明线载波电话中又有单路、三路、十二路之分；对称电缆载波机有十二路、二十四路、六十路、一百二十路之分；同轴电缆载波机的通信容量很大，人们常把它们称为大通路载波机，如三百路、九百六十路、一千八百路以及目前世界上通路最多的一万零八百路等。

半导体器件没有问世之前，载波机中采用的是电子管等大型元件，因而体积大，重量重。随着半导体技术的发展，载波机中改用了晶体管等小型元件，造出了各种体积小，重量轻，供电简单，便于维护的晶体管载波电话机。

晶体管单路载波电话机，外形象一个扁平的长

方形盒子，重几公斤，盒子上有环扣，可以用背带扣入环中背在身上。有的单路载波机更小，可以直接安装在电话单机的机壳里面。多路载波机的外壳，通常是一些又狭又高的铁架，称为机架。这些机架有的1米多高，有的2米多高。机架内有好多层隔板，就象书架似的，每一层都装满了各种机盘，如同书架上立满了各种各样的书籍一样。机盘面板上有供维护测试用的塞孔、旋钮和指示电表、指示灯等。十二路以下的晶体管载波机，一般只有一个机

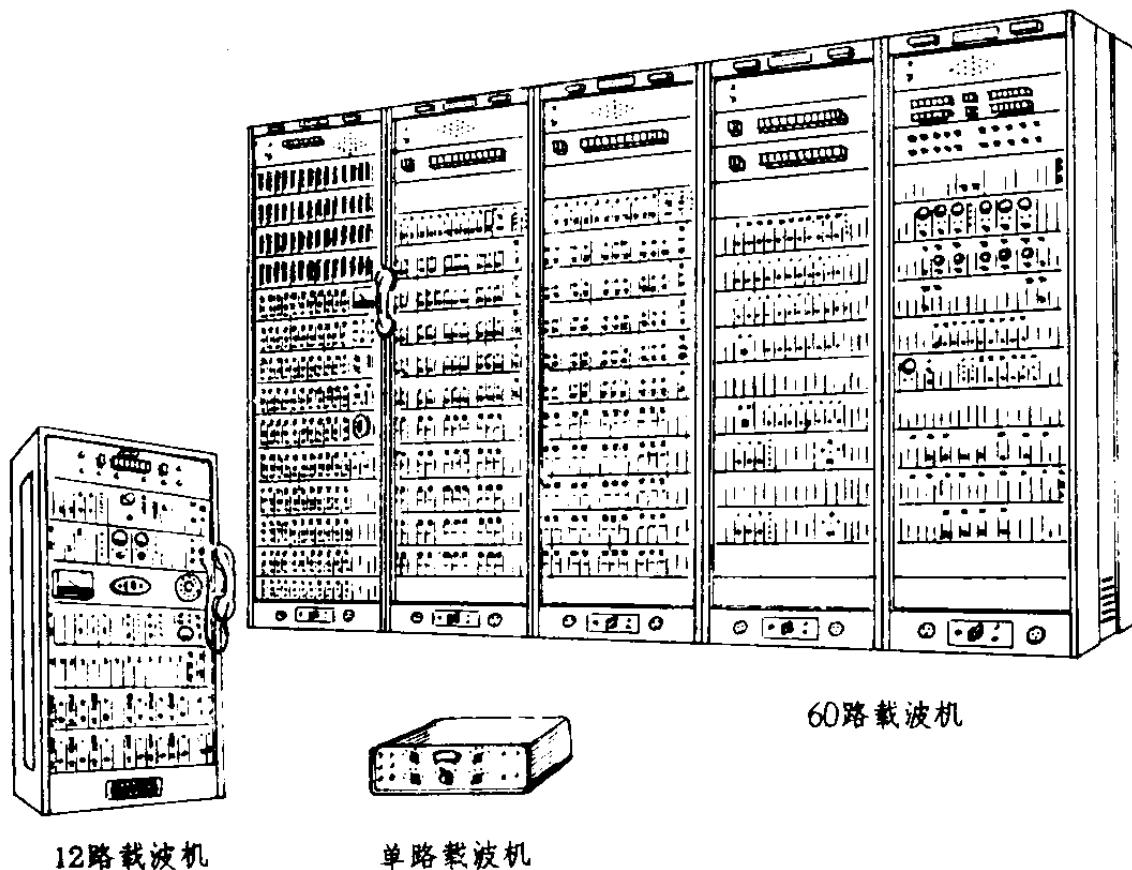


图 10