



高等學校教材



无线电发送设备

上 册

馮秉銓 黃貫光 編著



人民教育出版社



高等學校教材



無線電發送設備

上 冊

馮秉銓 黃貫光 編著

人民教育出版社

本书分上、下册出版，上册內容包括高頻功率放大器，自激振蕩器，調幅，調頻和一般發射機的設計。下冊內容包括超高頻振蕩器、磁控管、速調管、行波管和脈沖發射機。

本書可作為高等學校無線電技術專業“無線電發送設備”課程的教材，同時也可供從事發送設備的研究、設計的技術人員參考。

無線電發送設備

上 冊

馮秉銓 黃貫光編著

北京市書刊出版業營業許可證字第2號

人民教育出版社出版（北京景山東街）

人民教育印刷廠印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店經售

統一書號K15010·1142
開本 850×1168 1/32 印張 16 3/16 紙質 1
字數 385,000 印數 0,001—8,650 定價（7）元 1.80
1964年9月第1版 1964年9月北京第1次印刷

序　　言

本书是根据作者近十年来在华南工学院对“无线电广播通信”和“无线电技术”专业的学生讲授“无线电发送设备”课程时所用的讲稿略加修订而成的。历年讲稿经过了多次修订，目前基本上趋于定型。1963年华南工学院受中华人民共和国教育部委托负责修订这门课程的教学大纲，经与参加修订的兄弟院校清华大学、西安交通大学、南京工学院、华中工学院会同制定了教学大纲的修订稿（草案）。本书内容基本上是按照教学大纲修订稿（草案）安排的。

本书的对象是五年制无线电技术专业四年级的学生。他们在学习这门课程时已学过无线电技术基础、电子器件、放大整流设备、脉冲技术等课程。与本门课程同时学习的还有微波技术、无线电接收设备、天线等课程。本书中尽量指出了本门课程与其他课程之间的联系，经常有意识地引用在其他课程中已学过的知识，同时也经常强调指出在其他课程（特别是放大和无线电技术基础）中所得到的某些结论，由于条件不同不能适用于本门课程。

作者认为，在高等工业学校中的讲课，主要是把课程的基本理论和不可缺少的基本知识传授给学生，更重要的是通过这样的传授，使学生学会正确的思考方法和分析问题的能力。知识是无穷无尽的，随着科学技术的发展，今天出现一种电路，明天又会出现另一种电路。企图把目前常用的各种设备和电路一一介绍出来是不可能的，也是不必要的。相反，假如学生掌握了基本理论和必要的工具，有了分析的能力，不但可以举一反三，而且可能推陈出新。本书是力求根据这一观点来编写的。我们相信，这个观点是符合“少而精”原则的。但是，由于作者水平所限，这一点还作得很不够。

除了教学大綱中所規定的內容外，本书还包括了一部分选讀內容，有些是为了更好地与以前課程相联系而作了一些扼要的“回顾”，有些則是为了扩大学生的眼界而介紹了一些新的方法或知識。前者是为了照顾过去基础不够牢固的讀者，后者是为了滿足基础較好的讀者。这些章节都附有星号“*”。企图用这种方式来貫彻“因材施教”的原則，但这仅仅是初步的尝试。

在本书中还經常引用了我国科学工作者过去所发表的著作。这些工作在外国著作中都較少引用，这是不合理的。例如，关于推挽乙类調幅器瞬变失真的分析，原来是由已故的薩本棟教授于 1936 年提出的，而外国著者提到这一問題时宁肯引用某些外国作者在四十年代后期所发表的类似的著作。本书中对这些情况，都作了作者所认为必要的一些糾正。

本书第一章讲授发射电子管及其特性，重点放在折綫分析法的理論基础。关于发射管的类别、特点和阴极等內容，由于主要是叙述性质，可由学生自己閱讀，也可在課堂中扼要地介紹。

第二章讲授高頻功率放大器和倍頻器的計算，重点放在工作状态的分析和計算。本章先讲折綫法，后讲图解法。这两种方法各有利弊，是相輔相成的。功率等值綫一节，是作为研究方法而引入的，对一般学生可以不讲。关于用折綫法計算强过压状态的問題，本书从略。可以在課程設計中作些补充。

第三章讲放大器綫路。对每一个問題只举一两个具有代表性的例子。讲授时仍以分析方法为主。

第四章讲振蕩器，重点放在振蕩频率的穩定度以及常用电路的比較。本章补充的星号“*”內容較多，讲授时可根据实际情况作一定的選擇。

第五、六章分別讲授調幅和調頻，重点放在調制方法。

第七章带有总结复习的性质，例举了一些实际发射机电路，这不需

要在課堂中讲授，只供讀者参考。

本书每章之后附有一些习題，其中大部分在华南工学院已用过几次。

本书第一、二、三、四各章是由馮秉銓执笔的，第五、六、七各章是由黃貫光执笔的。此外，簡伯卿同志写了个別节段的初稿，并整理了本书的索引。全书由馮秉銓作了校閱和修改。

发送設備的內容是极其广泛的。本书的內容都是前輩科學家們多年劳动的成果，作者在这方面的貢獻是不多的。在編寫本書之前，錢鳳章教授的“無綫電发送設備”一書早已問世，本書的編寫虽然基本上是依照本人过去的讲稿，但毫无疑问在很多地方是得到了錢著的启发的，甚至有些資料就是直接从錢著抄来的。在本書将近完成之时，又看到了馮子良先生所写的讲义，其中有很多地方值得借鏡，因此最后校閱时有些地方又照馮編讲义作了一些补充和修改。华南工学院历届毕业生在学习這門課程时所提出的問題，对本書的編寫无疑有很大的帮助。华南工学院党和行政領導对于这一工作的支持和鼓励，对于作者工作時間和教学任务上的照顾，是本書之所以能在短期内写成的主要原因。对于以上所提的各位，作者謹致以衷心的謝意。

錢鳳章教授在百忙中仔細审閱了本書的原稿，提出了宝贵的意見，改正了原稿中某些錯誤和不够严谨之处，在这里作者謹表示最大的謝意。

由于作者水平所限，尽管經過了几次校訂，难免有錯誤或不尽确切之处，尙望國內专家和讀者予以指正。对于本書的意見請直接寄給作者或由人民教育出版社轉交。

馮秉銓 黃貫光 华南工学院 1963年12月

符 号 表

a	电子管板极, 板流利用系数
C	迴路电容
C'	高頻旁路电容或隔直流电容
C_A	天綫迴路电容
C_a	板极迴路电容
C_{ag}	电子管板柵极間电容
C_{ag1}	电子管板极控制柵极間电容
C_{ag2}	电子管板极帘柵极間电容
C_{ak}	电子管板阴极間电容
C_d	电子管动态极間电容
C_g	柵极迴路电容
C_{g1g2}	电子管控制柵帘柵极間电容
C_{gk}	电子管柵阴极間电容
C_N	中和电容
C_0	迴路起始电容
C_ϕ	整流电源滤波电容
D	滲透率
D_1	第一柵极滲透率
D_2	第二柵极滲透率
D_3	第三柵极滲透率
E_a	板极电源电压(简称板压)
$E_{a(0)}$	未調制时板极电压
$E_{a\max}$	調制一周期內板压最大值
$E_{a\min}$	調制一周期內板压最小值
E_{a0}	板极起始电压
E_{aN}	額定板压
E_g	柵极直流电压(简称柵偏压)
$E_{g(0)}$	未調制时柵极偏压
$E_{g\max}$	調制一周期內偏压最大值

$E_{g\text{小}}$	調制一周期內偏压最小值
E_{g20}	帘栅极直流电压
E_{g30}	抑制栅极电压
E_{g0}	栅极起始电压
E_n	飽和电压
$E_{\pm}(E'_g)$	栅极截止偏压
e	控制电压
e_a	板极电压
$e_{a\text{大}}$	板极电压最大值
$e_{a\text{小}}$	板极电压最小值
$e_{a\text{小界}}$	临界状态时最小板压
e_g	栅极电压
$e_{g\text{大}}$	栅极电压最大值
$e_{g\text{小}}$	栅极电压最小值
e_{g2}	帘栅极电压
e_{g3}	抑制栅极电压
F_n	n 次諧波迴路滤波度
F	声頻频率
f	高頻频率
$f_{\text{大}}$	最高使用频率
$g_1(\theta)$	基波分量波形系数
$g_2(\theta)$	第二次諧波分量波形系数
$g_n(\theta)$	第 n 次諧波分量波形系数
h_n	第 n 次諧波电压对基波电压之比
$I_{(0)}$	未調制时高頻电流幅度
$I_{\text{大}}$	調制一周期內高頻电流最大值
$I_{\text{小}}$	調制一周期內高頻电流最小值
I_A	天綫电流
I_{a0}	板流直流分量
$I_{a0(0)}$	未調制时板流直流分量
$I_{a0\text{大}}$	調制一周期內板流直流分量最大值
$I_{a0\text{小}}$	調制一周期內板流直流分量最小值

I_{a1}	板流基波分量
$I_{a1(0)}$	未調制时板流基波分量
$I_{a1\Delta}$	調制一周期內板流基波分量最大值
$I_{a1\delta}$	調制一周期內板流基波分量最小值
I_{a2}	板流第二次諧波分量
I_e	总流脉冲最大值
I_{e0}	总流直流分量
I_{e1}	总流基波分量
I_f	灯絲电流
I_{g0}	栅流直流分量
I_{g1}	栅流基波分量
$I_{g1\Delta}$	調制时栅流声頻脉冲基波分量
I_{g2}	栅流第二次諧波分量
I_{g20}	帘栅流直流分量
$I_{g2\Delta}$	調制时栅流声頻脉冲第二次諧波分量
$I_{g\mp}$	調制时栅流声頻脉冲直流分量
$I_{g\alpha}$	調制时栅流声頻脉冲最大值
I_s	电子管饱和电流
I_K	迴路电流
I_{K1}	迴路电流基波分量
I_{Kn}	迴路电流第 n 次諧波分量
I_m	板流脉冲最大值
I_N	电子管額定电流
i	总流
i_a	板极电流(简称板流)
i_g	栅极电流(简称栅流)
$i_{g\Delta}$	栅流脉冲最大值
i_{g2}	帘栅极电流
$i_{g2\Delta}$	帘栅极电流脉冲最大值
i_{g3}	抑制栅极电流
i_k	阴极电流
i_o	調制电流

$$j = \sqrt{-1}$$

$^{\circ}\text{K}$	絕對溫度
k	耦合系数
k_{π}	臨界耦合系数
L	迴路电感
L'	高頻抗流圈
L_A	天綫迴路电感
L_a	板极迴路电感
L'_a	板极引綫电感
L_q	栅极迴路电感
L'_g	栅极引綫电感
L'_{g2}	帘栅极引綫电感
L'_N	中和电容引綫电感
L'_k	阴极引綫电感
L_p	整流器的滤波器引綫电感
M	互感
m	調幅深度
m_a	板极調幅深度
m_g	栅极調幅深度
P_0	板极直流輸入功率(简称輸入功率)
$P_{0(0)}$	未調制时板极直流輸入功率(简称載波时輸入功率)
$P_{0大}$	調制一周期內直流輸入功率最大值
$P_{0小}$	調制一周期內直流輸入功率最小值
$P_{0平}$	調制一周期內平均直流輸入功率
$P_{出(0)}$	未調制时高頻基波分量輸出功率(简称載波功率)
$P_{出大}$	調制一周期內高頻基波分量輸出功率最大值
$P_{出小}$	調制一周期內高頻基波分量輸出功率最小值
$P_{出平}$	調制一周期內平均基波輸出功率
P_a	板极热損耗(简称板耗)
$P_{a(0)}$	未調制时板极热損耗(简称載波情况时板耗)
$P_{a大}$	調制一周期內板耗最大值
$P_{a小}$	調制一周期內板耗最小值

P_{av}	調制一周期內平均板極損耗
P_c	柵極偏壓電源損耗(簡稱柵壓損耗)
P_g	柵極熱損耗(簡稱柵耗)
$P_{g\max}$	調制一周期內柵耗最大值
$P_{g\min}$	調制一周期內柵耗最小值
P_{g2}	帘柵極損耗
P_{g20}	帘柵極直流輸入功率
P_N	電子管額定輸出功率
P_o	板極基波分量輸出功率(簡稱輸出功率)
P_i	高頻柵極輸入激励功率(簡稱激励功率)
P_a	聲頻調幅功率
p	迴路接入系數, 过压强度系数
Q	迴路品質因數
Q_A	天綫迴路品質因數
Q_x	空載時迴路品質因數
R_A	天綫迴路電阻
R_g	柵極自給偏壓電阻
R_t	電子管板極內阻
R_{os}	板極等效負載電阻
R_{oex}	空載時板極等效負載電阻
$R_{折}$	板極折合電阻
R_s	調幅器負載電阻
r	迴路電阻
S	板流跨導(斜率)
S_g	柵流跨導(斜率)
S_d	板極坐標動態綫跨導(斜率)
S_m	臨界跨導(臨界綫的斜率)
$S_{折}$	折合跨導
T	周期
t	時間
U_a	板極迴路高頻輸出電壓(簡稱板壓或輸出電壓)
$U_{a(0)}$	未調制時板極電壓(簡稱載波板壓)

$U_{a\text{大}}$	調制一周期內板極電壓最大值
$U_{a\text{小}}$	調制一周期內板極電壓最小值
$U_{a\text{界}}$	臨界情況時板壓
U_{a2}	板極電壓第二次諧波分量
U_g	柵極高頻激勵電壓(簡稱柵壓或激勵電壓)
$U_{g(0)}$	未調制時柵極電壓
$U_{g\text{大}}$	調制一周期內柵極電壓最大值
$U_{g\text{小}}$	調制一周期內柵極電壓最小值
U_K	迴路電壓
U_ω	聲頻調制電壓
u_a	板極高頻輸出電壓
u_g	柵極高頻激勵電壓
W	功
Y	導納
Z	阻抗
Z_A	天線迴路阻抗
Z_a	板極迴路阻抗
Z_σ	短路阻抗
Z_g	柵極迴路阻抗
Z_i	調幅器輸出阻抗
Z_m	互阻抗
Z_n	n 次諧波分量迴路輸出阻抗
$\alpha_0(\theta)$	余弦形脈衝直流分量 α 分解系數
$\alpha_1(\theta)$	余弦形脈衝基波分量 α 分解系數
α_C	電容溫度系數
α_f	頻率溫度系數
α_L	電感溫度系數
α_l	長度溫度系數
$\alpha_n(\theta)$	余弦形脈衝 n 次諧波分量 α 分解系數
$\alpha_n(\theta, \theta_1)$	平頂脈衝 n 次諧波分量 α 分解系數
α_e	介質溫度系數
$\beta_0(\theta)$	余弦形脈衝直流分量 β 分解系數

$\beta_1(\theta)$	余弦形脉冲基波分量 β 分解系数
$\beta_n(\theta)$	余弦形脉冲 n 次谐波分量 β 分解系数
$\gamma_0(\theta)$	余弦形脉冲直流分量 γ 分解系数
$\gamma_1(\theta)$	余弦形脉冲基波分量 γ 分解系数
$\gamma_n(\theta)$	余弦形脉冲 n 次谐波分量 γ 分解系数
$\gamma_{n1}(\theta, \theta_1)$	平顶脉冲 n 次谐波分量 γ 分解系数
θ	板流半通角(简称通角)
$\theta_{(0)}$	未调制时通角(简称载波时通角)
θ_1	板流上通角(简称上通角)
θ_2	板流下通角(简称下通角)
$\theta_{\text{大}}$	调制一周期内最大情况时通角
$\theta_{\text{小}}$	调制一周期内最小情况时通角
θ_g	栅流半通角(简称栅流通角)
θ_{g2}	帘栅流半通角(简称帘栅流通角)
θ_{gQ}	声频通角
μ	放大因数
μ_g	反作用系数
ξ	板压利用系数
$\xi_{\text{界}}$	临界工作状态时板压利用系数
λ	波长
η	效率
$\eta_{(0)}$	未调制时效率
$\eta_{\text{大}}$	调制一周期内效率最大值
$\eta_{\text{小}}$	调制一周期内效率最小值
$\eta_{\text{平}}$	调制一周期内效率平均值
η_Q	调制器效率
ρ	迴路特性阻抗
φ_a	板压超前板流的相角
φ_k	栅压超前板压的相角
φ_s	电子渡越角
Ω	声频角频率
ω	角频率

ω_0	固有角頻率
τ	脉冲寬度

下标符号:

A	天线的
a	板极的
d	动态的
g	栅极的
k	阴极的
K	迴路的
n	n 次的
0	直流的
(0)	未调时的
x	开路的
Ω	声频的
大	最大的
小	最小的
平	平均的
入	输入的
出	输出的
折	折合的
界	临界的

目 录

序言	vi
号符表	x
緒論	1
第一章 发射电子管的特点及其特性曲綫	11
§ 1-1 发射管的类型	12
§ 1-2 发射管的阴极*	17
§ 1-3 发射管的极限參量	19
§ 1-4 发射管的額定輸出功率	22
§ 1-5 发射管的静态特性曲綫	23
§ 1-6 折縫法与图解法	25
§ 1-7 三极管静态特性的理想化	26
§ 1-8 束射四极管和五极管静态特性的理想化	34
第二章 高頻功率放大器和倍頻器	40
§ 2-1 高頻功率放大器的基本工作原理	40
§ 2-2 淮直線性理論	46
§ 2-3 发射管工作状态的分类	47
§ 2-4 极流动态特性	48
§ 2-5 板路中的能量关系	53
§ 2-6 板流脉冲的分解	55
§ 2-7 栅流脉冲的分析和栅路中的能量关系	64
§ 2-8 从仪表讀數檢驗发射管的工作状态	70
§ 2-9 板极等效电路	72
§ 2-10 负載和电压对工作状态的影响	76
§ 2-11 放大器的設計要点	82
§ 2-12 放大器的計算程序	91
§ 2-13 四、五极管放大器的計算特点	96
§ 2-14 放大器的图解計算法	100
§ 2-15 功率等值綫图及其应用	105
§ 2-16 倍頻器	110
第三章 高頻功率放大器綫路	120

§ 3-1 电路組成的基本法則.....	120
§ 3-2 板极饋電綫路.....	123
§ 3-3 棚极饋電綫路.....	126
§ 3-4 灯絲饋電綫路.....	131
§ 3-5 板极輸出迴路.....	134
§ 3-6 諧波的濾除.....	142
§ 3-7 級間耦合綫路.....	146
§ 3-8 电子管的并联与推挽运用.....	153
§ 3-9 放大器的調諧与調整.....	162
§ 3-10 中和及其機路.....	170
§ 3-11 共棚极电路.....	187
第四章 自激振蕩器.....	199
§ 4-1 基本概念和基本方法.....	199
§ 4-2 平衡条件.....	202
§ 4-3 平衡点的稳定性和自激的性质.....	208
§ 4-4 自激振蕩器的頻率穩定.....	218
§ 4-5 頻率不稳定的原因为和稳定頻率的方法.....	235
§ 4-6 常用的几种振蕩器电路.....	247
§ 4-7 电子耦合振蕩器.....	260
§ 4-8 晶体振蕩器.....	266
§ 4-9 振蕩器的設計.....	281
§ 4-10 振蕩器中的頻率拖曳現象.....	291
§ 4-11 寄生振蕩.....	295
第五章 調幅.....	304
§ 5-1 調幅制的一般問題.....	304
§ 5-2 棚偏压調幅.....	309
§ 5-3 已調波放大.....	322
§ 5-4 板极調幅.....	330
§ 5-5 自动板极調制.....	347
§ 5-6 四、五极管調幅.....	354
§ 5-7 調幅发射机中的失真和减小失真的方法*.....	360
§ 5-8 单边带发送.....	366
§ 5-9 电报工作.....	373
第六章 調頻与調相.....	379
§ 6-1 調頻和調相制的一般問題.....	379
§ 6-2 直接調頻——电抗管調頻法.....	385

§ 6-3 电抗管调频器的频率偏移.....	393
§ 6-4 电抗管调频器的寄生调幅.....	398
§ 6-5 电抗管调频器中心频率稳定问题.....	401
§ 6-6 电抗管调频器的设计.....	404
§ 6-7 间接调频法.....	409
§ 6-8 移频电报.....	421
第七章 发射机的设计.....	426
§ 7-1 发射机的技术指标.....	426
§ 7-2 发射机的设计程序.....	430
§ 7-3 发射机方框图的拟定.....	431
§ 7-4 发射机的输出回路和耦合回路*.....	446
§ 7-5 具体电路举例*.....	452
§ 7-6 发射机的附属设备.....	459
§ 7-7 小结.....	467
附录 1 余弦脉冲系数表.....	468
附录 2 平顶脉冲的直流分量系数表.....	472
附录 3 谐波分析法.....	476
附录 4 调制管与功率管参量表.....	480
附录 5 某些发射管的静态特性曲线.....	481
附录 6 振荡器的工作路.....	492
索 引.....	457