

电工师傅的秘密

电工师傅的秘密

之家居布线

杨清德 张 齐○主编

快速掌握
实用电工技能



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

电工师傅的秘密

电工师傅的秘密之家居布线

杨清德 张 齐 主编



电子工业出版社·

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书共8章，全面介绍了家居装修电工和水暖工需要掌握的知识及操作技能，主要内容包括家庭线路基础知识、电气设备标牌及含义、施工步骤及要求、常用电工工具及仪表使用、室内装修器材的选用、家居电气配置设计、电气识图常识、室内线路敷设与安装、室内配电装置安装、常用灯饰及厨卫电器的安装、家居水暖装修规划、给排水管路施工和常用洁具安装。

本书内容丰富、图文并茂、浅显易懂，适合于家装电工技术人员阅读，也可供家装水暖工阅读，还可供正准备装修新房或改造旧房的人士阅读。本书可作为职业院校电工、建筑等相关专业及社会办学培训机构的培训教材。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

电工师傅的秘密之家居布线/杨清德，张齐主编. —北京：电子工业出版社，2014.8
(电工师傅的秘密)

ISBN 978-7-121-23784-3

I. ①电… II. ①杨… ②张… III. ①住宅—室内装修—电工—布线 IV. ①TU85

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 150055 号

策划编辑：王敬栋（wangjd@phei.com.cn）

责任编辑：徐萍

印 刷：北京市李史山胶印厂

装 订：北京市李史山胶印厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1 092 1/16 印张：19.75 字数：506 千字

版 次：2014 年 8 月第 1 版

印 次：2014 年 8 月第 1 次印刷

印 数：3 000 册 定价：49.80 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

前言

<<<< PREFACE

不知从什么时候起就有了师傅和徒弟的称呼，大概与我国古代的学徒制有关。由于电工知识的学习和操作技能的熟练掌握是一个漫长的过程，职业学校的学生在学校学习一般需要3年左右，毕业后进入工作岗位通常还得跟师傅学习一段时间才能独立操作。岁岁年年，朝夕相处，传道授业解惑，便产生了基于技术为纽带的师傅、徒弟、师兄、师弟等人际关系。如此绵延不断，罔替传承，几年后，之前的徒弟又有了徒弟，成为师傅，并且超越了之前的师傅。

电工师傅的秘密系列图书包括《电工入门》、《电工识图》、《电动机应用与检修》、《变频器应用与维护》、《家居布线》和《经典电路讲解》。

《电工师傅的秘密之电工入门》——主要介绍直流电路及应用、电与磁及应用、交流电路及其应用、常用电工工具和材料及应用、电工仪表与电能测量及应用、电工基本操作技能速成、电工安全用电等内容。

《电工师傅的秘密之电工识图》——主要介绍电气符号及连接线、几个基本电气图、电工测量图、照明工程图、弱电工程图、供电系统图、常用机电设备控制电气图等内容。

《电工师傅的秘密之电动机应用与检修》——主要介绍电动机安装及检修专用工具、电动机应用基础、单相电动机应用与检修、三相异步电动机应用与检修、直流电动机应用与检修等内容。

《电工师傅的秘密之变频器应用与维护》——主要介绍变频器入门基础、变频器的选用与维护、三菱FR-A740变频器的应用与维护、西门子MM440系列变频器的应用与维护、变频器节能改造应用等内容。

《电工师傅的秘密之家居布线》——主要介绍家装电工师傅的条条框框、家装电工师傅的吃饭家伙、线材选用和综合布线系统设计的秘密、室内线路安装技能、室内配电装置及其安装、灯具及用电器安装、家居水暖装修等内容。

《电工师傅的秘密之经典电路讲解》——主要介绍实用电动机控制电路、变频器与PLC控制电路、照明灯与应急照明电路、机电设备电气控制电路、LED照明驱动电路等内容。

书中共有三个主人翁——“师傅”、“徒弟”和“师兄”。师傅名副其实，他是特级教师、高级讲师、维修电工高级技师、高级考评员、高级双师型教师，曾被评为重庆市优秀技能人才，其教学成果分别获得重庆市二等奖、三等奖，受到重庆市人民政府表彰；担任第一主编的教材《音响设备与维修技术》被教育部评为中等职业教育改革创新示范教材。书中的另外两个主人翁——“徒弟”、“师兄”，他们是成千上万个初学电工技术人士的代表，可能是你，也可能是他。

“授之以鱼”，不如“授之以渔”。本书通过师徒三人平等交流，有的放矢，各抒己见，娓娓道来，情真意切，解人以困，助“徒弟”较好地掌握中级电工的应知应会。

本书贴近实际、可读性强，方便电工初学者自学，可作为电工短训班技能培训教材，也可作为职业院校学生的课外读物。

本书由杨清德、张齐主编，参加编写的还有杨兰云、杨卓荣、先力、胡萍、黎平、康娅、余明飞、谭海波、兰晓军、杨丽萍、刘华光、成世兵、李春玲、乐发明、杨松、李建芬、龚万梅、古春艳、沈坤华、赵顺洪等同志。

由于编者水平有限，加之时间仓促，书中难免存在缺点和错误，敬请各位读者批评指正，多提意见，盼赐教至 yqd611@163.com，以期再版时修改。

编 者

目录

<<<< CONTENTS

| | |
|----------------------|------|
| 第1章 师傅的条条框框 | (1) |
| 1.1 家中线路天天见..... | (1) |
| 1.1.1 家庭线路的类型..... | (1) |
| 1.1.2 家庭照明电路简介..... | (4) |
| 1.1.3 家庭弱电线路简介..... | (6) |
| 1.2 读懂电气设备的标牌..... | (10) |
| 1.2.1 常用电工材料的标识..... | (10) |
| 1.2.2 室内配电电器的标牌..... | (15) |
| 1.3 施工步骤及要求..... | (25) |
| 1.3.1 施工步骤及准备..... | (25) |
| 1.3.2 施工技术及要求..... | (26) |
| 第2章 师傅的吃饭家伙 | (32) |
| 2.1 常用工具会使用..... | (32) |
| 2.1.1 试电笔..... | (32) |
| 2.1.2 螺丝刀..... | (37) |
| 2.1.3 扳手..... | (39) |
| 2.1.4 电工钳..... | (41) |
| 2.1.5 电工刀..... | (46) |
| 2.1.6 网线制作工具..... | (48) |
| 2.2 常用电动工具..... | (49) |
| 2.2.1 电锤..... | (49) |
| 2.2.2 冲击电钻..... | (52) |
| 2.2.3 云石切割机..... | (55) |
| 2.3 常用辅助安装工具..... | (57) |
| 2.3.1 定位及测量工具..... | (57) |
| 2.3.2 焊接工具..... | (59) |
| 2.3.3 电线管预埋施工工具..... | (62) |
| 2.3.4 人字梯..... | (63) |
| 2.3.5 条形木凳..... | (64) |
| 2.4 常用测试仪器和仪表..... | (65) |
| 2.4.1 网线测试仪..... | (65) |

| | |
|-------------|------|
| 2.4.2 插座测试仪 | (66) |
| 2.4.3 万用表 | (68) |

第3章 器材选用的秘密 (72)

| | |
|-----------------|------|
| 3.1 负荷估算与线材选用 | (72) |
| 3.1.1 住宅负荷估算法 | (72) |
| 3.1.2 电线选用有门道 | (73) |
| 3.1.3 弱电线材对号入座 | (79) |
| 3.1.4 电线管选用技巧 | (86) |
| 3.2 常用电气器材选用的秘密 | (88) |
| 3.2.1 家居常用电气装置 | (88) |
| 3.2.2 断路器的选用 | (90) |
| 3.2.3 漏电保护器的选用 | (93) |
| 3.2.4 开关、插座的选用 | (96) |

第4章 家居电气设计的秘密 (102)

| | |
|------------------------|-------|
| 4.1 家居电气配置设计 | (102) |
| 4.1.1 住宅建筑电气设计规范简介 | (102) |
| 4.1.2 室内电气布置的一般规定 | (105) |
| 4.2 家居强电配置设计技巧 | (106) |
| 4.2.1 家居电气配置设计的基本思路及要求 | (106) |
| 4.2.2 各居室强电配置设计技巧 | (108) |
| 4.2.3 室内配电器材的设计 | (114) |
| 4.2.4 师傅当场设计的电路 | (117) |
| 4.3 智能家居弱电设计技巧 | (124) |
| 4.3.1 家居综合布线那点事 | (124) |
| 4.3.2 背景音乐及家庭影院设计要规划 | (131) |
| 4.3.3 家居安防设计也很关键 | (135) |
| 4.3.4 智能家居设计方案 | (142) |

第5章 室内线路敷设与安装 (147)

| | |
|--------------------|-------|
| 5.1 看看师傅的笔记本 | (147) |
| 5.1.1 线路敷设方式灵活应用 | (147) |
| 5.1.2 电气图上的线路敷设表示法 | (149) |
| 5.2 导线加工与连接技能 | (151) |
| 5.2.1 绝缘层的去除 | (151) |
| 5.2.2 导线的连接 | (155) |
| 5.2.3 导线绝缘层恢复 | (160) |
| 5.3 室内强电线路敷设 | (163) |
| 5.3.1 布线定位与开槽 | (163) |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 5.3.2 | 电线管加工与管路连接 | (167) |
| 5.3.3 | PVC 电线管暗敷设 | (170) |
| 5.3.4 | 穿导线 | (172) |
| 5.3.5 | 线路检查及测量 | (176) |
| 5.4 | 室内弱电线路敷设 | (177) |
| 5.4.1 | 弱电线路施工的技术要求 | (177) |
| 5.4.2 | 有线电视线路的施工 | (179) |
| 5.4.3 | 电话及网络线路的施工 | (184) |

第6章 室内配电装置安装 (191)

| | | |
|-------|--------------|-------|
| 6.1 | 户内配电箱及断路器的安装 | (191) |
| 6.1.1 | 户内配电箱的安装 | (191) |
| 6.1.2 | 断路器的安装 | (196) |
| 6.1.3 | 配电箱内的线路安装 | (198) |
| 6.2 | 插座及开关的安装 | (201) |
| 6.2.1 | 插座的安装 | (201) |
| 6.2.2 | 开关的安装 | (207) |
| 6.2.3 | 智能照明开关的安装 | (212) |

第7章 灯饰及厨卫电器安装 (216)

| | | |
|-------|------------|-------|
| 7.1 | 常用灯饰及安装 | (216) |
| 7.1.1 | 家庭常用灯饰及选配 | (216) |
| 7.1.2 | 室内灯饰安装操作规范 | (219) |
| 7.1.3 | 吸顶灯安装 | (222) |
| 7.1.4 | 组合吊灯安装 | (224) |
| 7.1.5 | 水晶灯安装 | (227) |
| 7.1.6 | 嵌入式筒灯安装 | (232) |
| 7.1.7 | 壁灯安装 | (235) |
| 7.1.8 | LED 灯带安装 | (236) |
| 7.2 | 厨卫电器安装 | (240) |
| 7.2.1 | 浴霸安装 | (240) |
| 7.2.2 | 换气扇安装 | (251) |
| 7.2.3 | 吸油烟机安装 | (255) |
| 7.2.4 | 家用电热水器安装 | (262) |
| 7.2.5 | 嵌入式消毒柜安装 | (270) |

第8章 家居水暖装修的秘密 (273)

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 8.1 | 水暖装修早规划 | (273) |
| 8.1.1 | 水暖装修常用术语 | (273) |
| 8.1.2 | 水暖装修常用管材及配件 | (275) |

| | |
|------------------------|-------|
| 8.1.3 水暖装饰美化法 | (281) |
| 8.2 家庭给排水管路施工 | (281) |
| 8.2.1 家庭给排水管路施工要求 | (281) |
| 8.2.2 给水管管路开槽 | (286) |
| 8.2.3 PPR 给水管安装 | (287) |
| 8.2.4 室内排水管安装 | (291) |
| 8.2.5 水龙头的安装 | (294) |
| 8.3 常用洁具的安装 | (295) |
| 8.3.1 坐便器的安装 | (295) |
| 8.3.2 淋浴器的安装 | (296) |
| 8.3.3 洗脸盆的安装 | (298) |
| 附录 A 家装施工安全用电常识 | (301) |
| 附录 B 家居装修基本流程 | (303) |
| 参考文献 | (305) |

第1章

师傅的条条框框

1.1 家中线路天天见

在家庭中，暗敷设的或明敷设的线路很普遍，它不一定认识你，作为电工的你，必须认识它、熟悉它，否则，它会给你添麻烦的。

1.1.1 家庭线路的类型



徒弟 请问家庭中有哪些线路？



师傅 为了美观，也为了生活方便，更是为了安全，家庭线路大多属于家装的隐蔽工程，它隐蔽在墙壁，或地板，或吊顶之中，如图 1-1 所示。

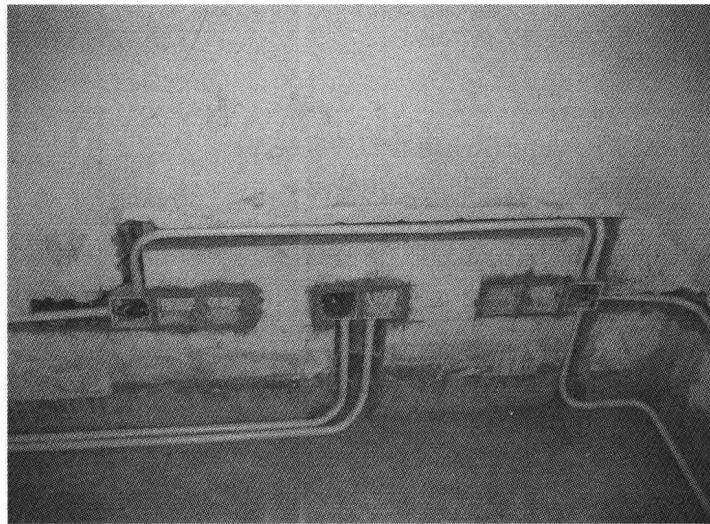


图 1-1 隐蔽在墙壁和地板中的家庭线路



师兄 随着人们生活水平的提高，现代家庭线路越来越多，越来越复杂，我们把这些线路归纳为两大类，即强电线路和弱电线路。



徒弟 请问家庭中的强电线路有哪些?



师傅 家庭电路中,我们一般把交流 220V 及以上供电的线路称为强电线路,如图 1-2 所示,家庭中的强电线路主要有以下 4 种。

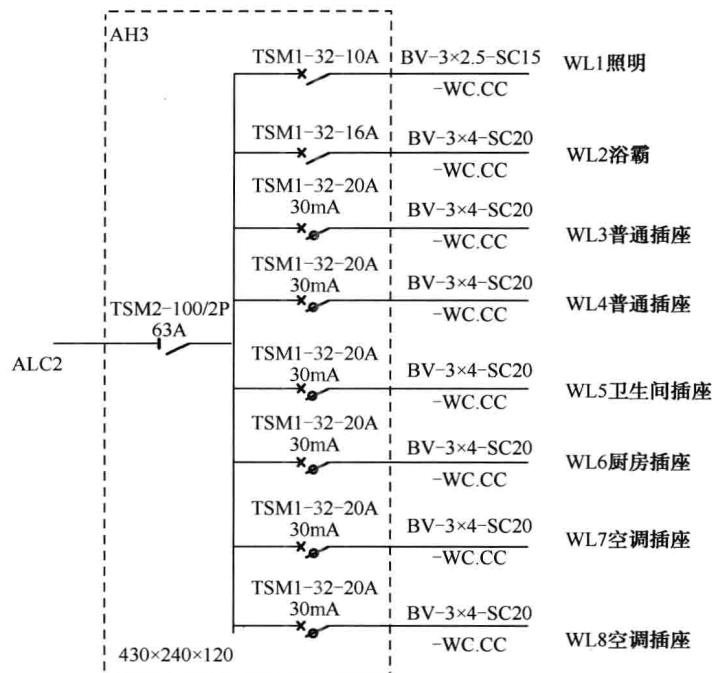


图 1-2 家庭强电线路示例

- (1) 照明灯具控制线路;
- (2) 插座线路;
- (3) 空调器、电热水器等大功率家用电器的供电线路;
- (4) 部分农村家庭的抽水泵、打米机等供电线路。



徒弟 请问家庭中的弱电线路有哪些?



师傅 在家庭电路中,直流电压一般在 24V 以内,交流电压一般在 36V 以下的线路称为弱电线路。家庭中的弱电线路布线如图 1-3 所示,主要有以下 6 种。

- (1) 固定电话线路;
- (2) 宽带网络线路;
- (3) 有线电视信号线路;
- (4) 家庭音乐系统线路;
- (5) 家庭内各种数据采集、控制、管理及通信的控制线路;
- (6) 安全防范系统线路,如与小区联网的保安报警、门禁系统等线路。

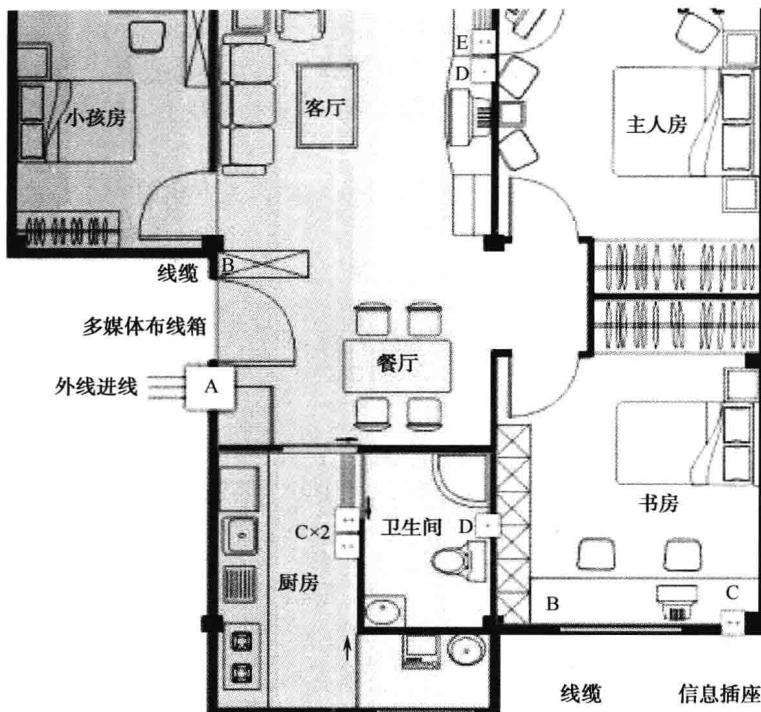


图 1-3 家庭弱电线路平面图示例



徒弟 请问强电线路和弱电线路有何区别?



师傅 一般来说，强电的处理对象是能源（电力），其特点是电压高、电流大、功率大、频率低，主要考虑的问题是减少损耗、提高效率；弱电的处理对象主要是信息，即信息的传送和控制，其特点是电压低、电流小、功率小、频率高，主要考虑的是信息传送的效果问题，如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。

强电和弱电的主要区别在于用途。强电用作一种动力能源，弱电用于信息传递。它们的主要区别见表 1-1。

表 1-1 强电和弱电的主要区别

| 主要区别 | 说 明 |
|--------------|---|
| 交流频率不同 | 强电的频率一般是 50Hz，称“工频”，即工业用电的频率；弱电的频率往往是高频或特高频，常常以 kHz、MHz 来表示 |
| 传输方式不同 | 强电以输电线路传输，弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输 |
| 功率、电压及电流大小不同 | 强电功率以 kW、MW 计，电压以 V、kV 计，电流以 A、kA 计； 弱电功率以 W、mW 计，电压以 V、mV 计，电流以 mA、μA 计 |



徒弟 强电和弱电有没有联系呢？



师傅 由于现代技术的发展，弱电已渗透到强电领域，如电力电子器件、无线遥控等，但这



些只能算作强电中的弱电控制部分，它与被控的强电还是不同的。

当然，强电中也有高频（数百 kHz）与中频设备，但其电压较高，电流也较大。例如，充电式的手电筒与电动剃须刀，虽然工作电压很低，功率及电流很小，但仍属强电。



师兄 有的家庭中的弱电箱中安装有 220V 电源插座，为路由器、信号放大器之类的产品供电，如图 1-4 所示。


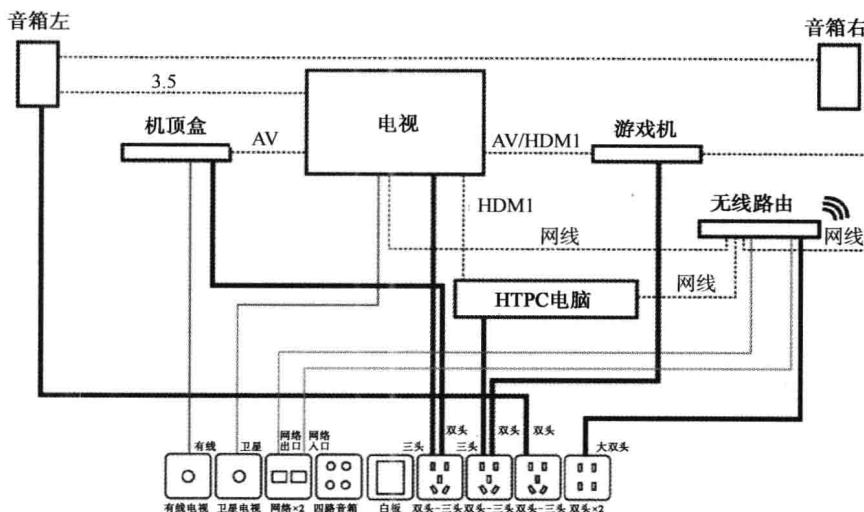


图 1-4 弱电箱中的电源插座

1.1.2 家庭照明电路简介

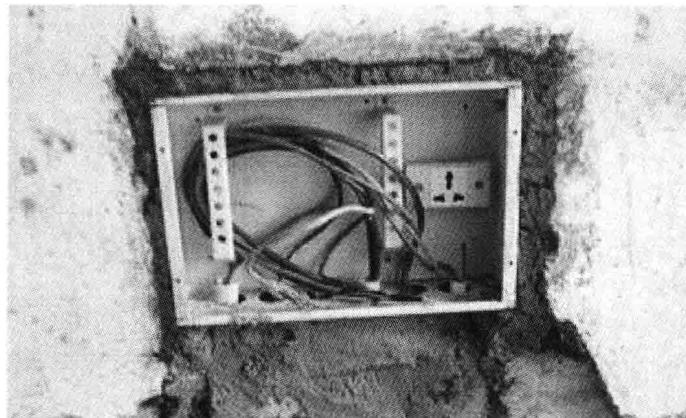

徒弟 家庭照明电路由哪些部分组成？



师傅 我们将家庭照明电路简称为家庭电路，它一般由供电线路、电能表、总开关、断路器（或熔丝）、用电器和插座等组成，如图 1-5 所示。

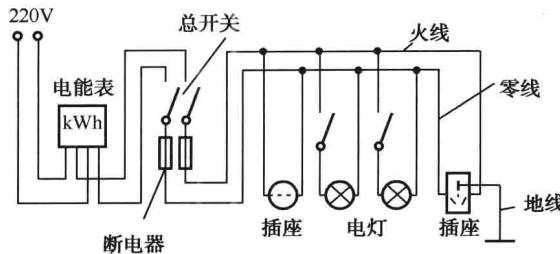


图 1-5 家庭电路的基本组成



徒弟 我知道了，家庭电路由 6 个基本部分组成，那么每个组成部分有什么重要作用呢？



师傅 家庭电路是一个整体，各个组成部分的作用见表 1-2。

表 1-2 家庭电路各组成部分的作用

| 组 成 部 分 | 重 要 作 用 | 说 明 |
|---------|--|---|
| 供电线路 | 将电源从室外引入到室内。家庭供电线路有两根线，一根叫相线（俗称火线），一根叫中性线（俗称零线），它们之间有 220V 的电压 | 需要安装中央空调的部分家庭也设置有 380V 供电线路 |
| 电能表 | 测量用户在一定时间内消耗的电能 | 为了便于管理，现在一般将电能表安装在户外的适当位置 |
| 总开关 | 在电能表之后、断路器之前，用于控制家庭整个电路的通断 | 总开关可安装在户外电能表处，也可安装在户内配电箱处。一般家庭用的是 40A 的双级总开关 |
| 断路器 | 在电路电流过大时，自动切断电路。以防止烧毁用电器和避免火灾 | 断路器俗称自动空气开关 |
| 插座 | 为可移动电器供电 | 常用的有两孔插座和三孔插座。现在家用电器的种类非常多，都需要电源插座，为了避免短路漏电的故障发生，家庭装修要单独铺设一定的线路，这样一是方便整修，二是能够保障安全 |
| 用电器 | 家庭电路的负载 | 家庭的用电器很多，如电灯、电视机、空调器等 |



徒弟 刚才听了师傅的介绍，我知道了家庭电路组成的大致情况，您能不能把家庭电路安装的重要性给我介绍一下？



师傅 这个问题提得很好，家庭电路是我们经常接触的电路之一，对我们的生活有着至关重要的作用。如果安装人员的技术水平不高，会在安装时留下缺陷，很容易造成安全事故。下面我先给你讲几个真实的故事，你去慢慢领会家庭电路安装的重要性吧！

故事 1

某星期天，A 君打扫居室卫生，拉灭电灯后，站在铁梯上用湿布擦抹灯泡。当湿布触及露在灯头外的螺口灯泡的螺纹时，突然从铁梯上掉下来，左手腕摔成骨折。原因是 A 君



家原照明灯处改装吊扇，自己移位增装了一只照明灯，因不懂电气安全技术，把开关接在了零线上。

故事 2

某家庭，近几年新添置了空调机、电冰箱、电热水器、电饭煲、电炒锅、电水壶等，用电负荷剧增，而室内用电线路还是 20 世纪 80 年代后期设计安装的，导线载流量余地太小。因严重超负荷运行、闸刀熔丝经常熔断，因此将熔丝换成铜丝。结果因负荷太大，熔丝不熔断，线路绝缘老化短路，酿成一场大火，经济损失约 3 万元。这起事故的原因是新增用电负荷过大，未及时对居室用电线路进行整改，加上用铜丝代替熔丝，失去了保险作用。

故事 3

某女士匆忙下班回家，为节约时间，把脏衣服丢入洗衣机中洗涤，同时把澡盆倒好热水准备洗澡，因水太热，去开自来水龙头接冷水，当手触及水龙头时，惊叫一声，倒在地上半天才爬起来，扭伤右手，跌伤右前额。其原因是，该家庭一台双缸洗衣机使用年久，电动机绝缘能力下降致使漏电。使洗衣机外壳带电，并且洗衣机外壳的接地线正接在水龙头出口水管上，导致水管带电，如图 1-6 所示。当人触及水管或水龙头时便会触电。

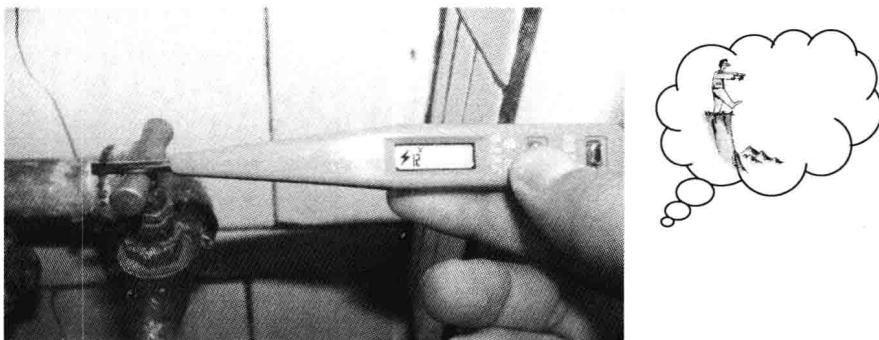


图 1-6 水管带电了，人接触会安全吗？

故事 4

某年夏天，天气炎热，C 小伙子下班回家，便去开桌上的台式电风扇纳凉，当手刚一触到按键，便“啊”的一声倒在地上。事故原因是，他家的三眼插座、接地极和零线并在一起，出事时正好家中进线电源零线断，火线电源经负载、零线、三眼插座接地极至电扇的金属外壳，使外壳带有市电电压，人触及外壳，必然触电。

1.1.3 家庭弱电线路简介



徒弟 家庭弱电系统安装有何重要性？



师傅 家庭弱电布线系统是指将电视、电话、计算机网络、安防报警装置等系统进行集中控制的电子系统，即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了，以前它们是“各自为政”的。一般的弱电布线系统主要由弱电箱、信号线和信号端口组成。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号；信号线用于传输电子信号；信号端口用于接驳终端设备。



近年来，弱电系统已经成为继水、电、气之后的第四种必不可少的家庭基础设施。弱电系统作为数字家庭组建的基础，有人把它比喻为住房中的“神经系统”，非常重要。

如果人们在建房或装修时仍按照传统的观念，只专注于强电的设计，而对家庭弱电网络没有合理的规划，只是草草布置了事，可以预见不久的将来必然会造成员多不便，而且一旦发现问题，又将是无法弥补的局面。我们在设计布线时应考虑到今后一段时间的需要。

也许现在家庭拥有的计算机数量较少，但是没有人能够预测将来的家用电器会发展到什么程度，或许不需要几年的时间，所有的家用电器都可以借助于 Internet 进行管理。所以，适当的冗余是非常有必要的。例如，除了在电脑桌和沙发旁设置信息点之外，是否需要在厨房布置信息点，以适应偶尔在厨房吃早饭时上网，或者日后智能冰箱的需要，也是值得考虑的。



徒弟 家庭成员现在基本上都使用手机或无绳电话了，安装电话线路还有必要吗？



师傅 实际上，谁也不会把精美的无绳电话放在厨房和卫生间等位置。安装电话线路后，生活更方便了，以前满房间大叫而且飞奔接电话的事情也不会再发生了，家庭成员的通话自由且保密，而且各房间还可以相互通话，如图 1-7 所示。



图 1-7 安装在卫生间的电话



徒弟 家庭弱电系统一般采用什么方式布线？



师傅 随着科技的发展，现代家庭弱电布线如果还用老式的电工布线方法：并联拉几条电视、电话线，肯定是不行的。家庭综合弱电系统布线需要把家中所有要用到的，以及将来可能要用到的各种线缆和设备做统筹考虑，综合设置。主要包括监控、计算机、电话、电视、影音及外部接口等模组的布线。

现在，家庭弱电系统的布线方式有总线拓扑结构和星形拓扑结构两种。总线拓扑结构是由一根电缆连接着所有设备，一段线路断路将导致整个网络运行中断，而使其稳定性较差。星形拓扑结构强调的是每条线路都是独立的，可避免单点故障导致整个系统的瘫痪。近年来家庭弱电系统布线大都采用这种连接方式。

当然，我们也不能一概而论，认为任何布线都要经过信息接入箱的汇总管理，有的系统是可以独立布线的。例如，家庭影院系统、家庭背景音乐系统不需要汇聚到信息接入箱，由于它们具有独特的特点而需要采用独立布线方式，如图 1-8 所示。

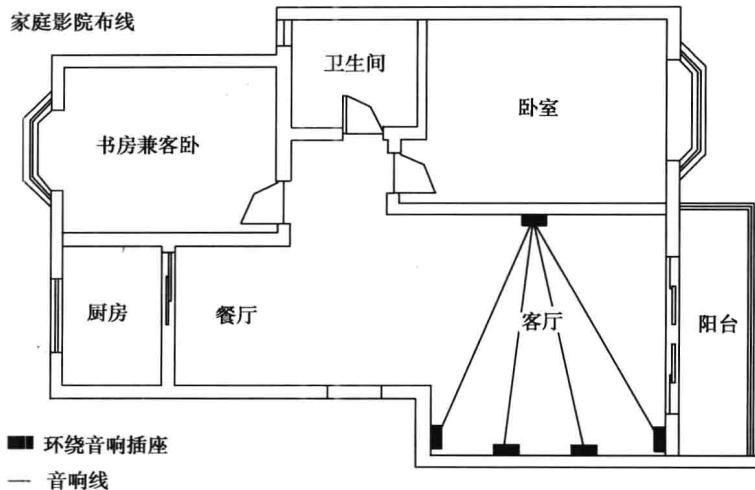


图 1-8 采用独立布线方式的家庭影院布线



徒弟 家庭需考虑的弱电布线系统有哪些？



师傅 目前，普通家庭装修需考虑的弱电布线系统如下。

(1) 电脑(数据)系统：根据住宅的平面布置，在电脑桌的下方或上方或旁边设置电脑信息插座(与电脑的电源插座并排考虑)，一般用2孔信息插座，留一孔余量作为今后发展用。因为目前所用的5类4对双绞线缆实际只用了2对线。

(2) 电话语音系统：根据住宅的平面布置，在需安装电话的桌(几)的下方或上方或旁边设置电话信息插座。

(3) 影音共享系统：这个是3房及以上家庭必做的系统。现在家庭里电视机是再普通不过的电器了，一家要买好几个，以前装一个电视分配器就可以好几台电视同时看了，但现在随着三网合一，又都是机顶盒，一台电视对应一个数字机顶盒，如果给每台电视配一个机顶盒、一台DVD，按中档次的产品估计费用算下来也要接近万元，更何况接那么多设备要付多少倍的年费、维护费？每个电视机那里又是一大堆线路。影音共享系统就是专门针对这种情况研发的，业界内称其为交换中心、AV矩阵，它们的功能很实在，就是将家里所有的AV信号源(这里可以是各种机顶盒、DVD甚至监控等)共享给家中的每一台电视观看，每一台电视都可以任意选择观看信号源并且远程遥控。这样不管是在客厅还是回到主卧都是想看什么就看什么，不用以客厅为据点了，家居生活的现代化感觉更浓了，一套设备全家共享，大家也不用都挤在客厅抢遥控器了。

(4) 家庭防盗报警系统：防盗探头一般有红外线探头、磁性探头、微波探头等。目前应用于家庭的有被动式室内单(双)光束红外线(微波)探头，安装在客厅、过道和楼梯的墙面或吊顶处，只要有人走动就能探测到。还有主动式单(多)光束红外线探头，警戒距离为15m到250m不等。由收和发两个探头组成一组，室内应用于门窗等处，室外应用于围墙上、阳台外、窗外等处，如果有人非法侵入就会探测到。门磁、窗磁探头，安装于门、窗闭合处，一旦门、窗被打开，就会探测到，并即时报警。另外，作为完善的防盗系统，还可选用高速照相机或摄像机，一旦发生报警，将自动对现场照相或录像。