

NEW

零基础轻松学电工技术


T echnology
实用技术

图解电工技能

THE ELECTRICIAN
SKILL

君兰工作室◎编 黄海平◎审校

Components

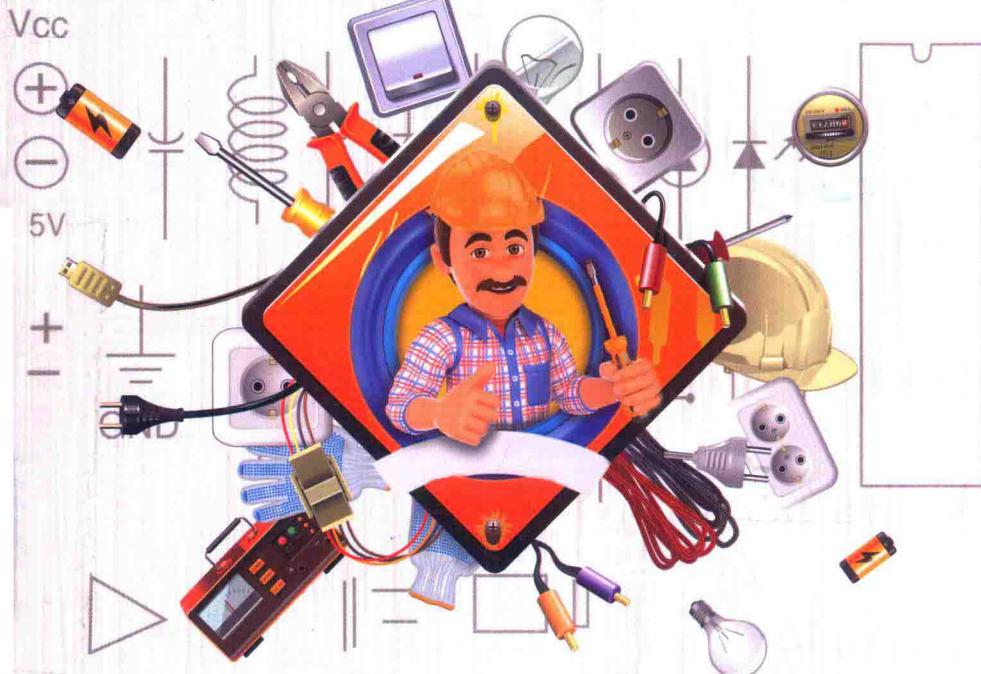

科学出版社

零基础轻松学电工技术

图解电工技能

君兰工作室 编

黄海平 审校

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书共13章，内容包括电工基础知识、电子技术基础知识、电路图中常用的电气图形符号、电工基本操作技能、常用电路图的识读、电工常用低压电器、变压器、电动机、照明、电工常用工具及仪表、常用电气控制线路、变频器与软启动器、电工安全用电。

本书内容丰富，形式新颖，配有大量的电工图以帮助理解，实用性强，易学易用，具有较高的实用和参考阅读价值。

本书适合广大初、中级电工技术人员，电子技术人员，电气施工人员，职业技术院校相关专业师生，以及岗前培训人员阅读。

图书在版编目（CIP）数据

图解电工技能/君兰工作室编；黄海平审校。—北京：科学出版社，2017.4

（零基础轻松学电工技术）

ISBN 978-7-03-051763-0

I. ①图… II. ①君… ②黄… III. ①电工技术—图解

IV. ①TM-64

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第027046号

责任编辑：孙力维 杨 凯 / 责任制作：魏 谨

责任印制：张 倩 / 封面设计：杨安安

北京东方科龙图文有限公司 制作

<http://www.okbook.com.cn>

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

天津新科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017年4月第一 版 开本：890×1240 1/32

2017年4月第一次印刷 印张：12

印数：1—4 000 字数：367 000

定价：36.00元

（如有印装质量问题，我社负责调换）



随着我国经济建设的快速发展，电气化程度日益提高，社会上从事电气工作的人员迅速增加，为了帮助电工技术的初学者更好地学习电工技术，理解抽象的电气术语和内容解释，我们根据初学人员的特点和要求，结合多年从事实际电工操作的工作经验，采用绘图和文字解释相结合的方式，按照各个主题，采用独特的插图，使读者能够“一看即懂、一读就会”。力求使读者阅读后，能很快应用到实际工作当中，从而达到花最少的时间、学最实用技术的目的。希望读者通过阅读本书能对电工技术产生兴趣，增强自己的实际工作经验，并从入门走向精通。

本书内容全面，结构合理。全书共13章，以图片和表格相结合的形式展现多种电工技能在工作中的应用，直观、明了、方便读者阅读使用。重点介绍了初级电工必须掌握的基础知识，包括电工基础知识、电子技术基础知识、电路图中常用的电气图形符号、电工基本操作技能、常用电路图的识读、电工常用低压电器、变压器、电动机、照明、电工常用工具及仪表、常用电气控制线路、变频器与软启动器、电工安全用电及防护措施。

本书适合广大初级电工人员、在职电工人员、电工爱好者阅读，也可供工科院校相关专业的师生阅读，还可供岗前培训人员参考阅读。

参加本书编写的人员有王兰君、黄海平、邢军、黄鑫、王文婷、宋

ii 前 言

俊峰、凌玉泉、周成虎、凌珍泉、凌万泉、李燕、朱雷雷、张杨、娄梅娟、贾贵超等，在此一并表示感谢。

由于编者水平有限，书中难免存在疏漏和不当之处，敬请广大读者批评指正。



第1章 电工基础知识

001 电是什么	1	015 楞次定律	19
002 电流	1	016 线圈与电感	19
003 电动势和电压	3	017 电容和电容器	20
004 电阻	4	018 什么是交流电	22
005 欧姆定律	5	019 交流电的周期、频率和 角频率	24
006 电阻的串联	6	020 交流电的相位	25
007 电阻的并联	7	021 交流电的有效值	27
008 电阻的混联	9	022 纯电阻交流电路	28
009 全电路欧姆定律	11	023 纯电感交流电路	30
010 电功和电功率	12	024 纯电容交流电路	31
011 电流的热效应	14	025 交流电路的阻抗	32
012 电流的磁效应	14	026 交流电路的电功率	34
013 电磁力与磁感应强度	16	027 三相交流电	35
014 电磁感应	17		

第2章 电子技术基础知识

028 电阻器及其命名方法	39	030 无极性电容器的好坏及 判别方法	41
029 电容器及其命名方法	40		

031	电解电容器的好坏及 判别方法	41	035	二极管的检测及其 好坏的判别方法	45
032	半导体	42	036	三极管的结构及其 命名方法	47
033	PN 结及其单向导电 特性	43	037	三极管的放大作用	48
034	二极管的结构及其命名 方法	45	038	整流电路	49

第3章 电路图中常用的电气图形符号

039	开闭触点图形符号	51	041	电气设备图形符号	56
040	触点功能符号和操作 机构符号	52	042	控制设备器件图形 符号	60

第4章 电工基本操作技能

043	导线绝缘层的剥削	65	048	电气设备固定件的 埋设	85
044	导线与导线的连接	69	049	导线在绝缘子上的 固定	87
045	线头与连线桩的连接	80	050	电工常用绳扣	93
046	导线的封端	82			
047	导线绝缘层的恢复	83			

第5章 常用电路图的识读

051	开闭触点图形符号	95	057	电路原理图的绘制 原则	106
052	电路图实例	96	058	方框图的绘制原则	107
053	电路原理图的识读	98	059	电动送风机的延迟 运行运转电路	107
054	印制板图的识读	101			
055	电路图的组成	102			
056	电路图的类型	102			

060	采用无浮子液位继电器 的供水控制电路	109	064	传送带的暂时停止控制 电路	117
061	带有缺水报警的供水 控制电路	111	065	货物升降机的自动 反转控制电路	119
062	采用无浮子液位继电 器的排水控制电路	113	066	泵的反复运转控制 电路	121
063	带有涨水报警的排水 控制电路	116	067	泵的顺序启动控制 电路	123

第 6 章 电工常用低压电器

068	铁壳开关	125	080	预置数数显计数 继电器	159
069	胶盖刀开关	127	081	控制按钮	160
070	熔断器式刀开关	129	082	行程开关	163
071	组合开关	131	083	凸轮控制器	165
072	低压熔断器	133	084	电压换相开关和电流 换相开关	167
073	低压断路器	135	085	星 - 三角启动器	168
074	交流接触器	141	086	自耦减压启动器	170
075	热继电器	147	087	磁力启动器	174
076	时间继电器	151	088	电磁调速控制器	176
077	中间继电器	155	089	断火限位器和频敏 变阻器	179
078	过电流继电器	157			
079	速度继电器	158			

第 7 章 变压器

090	变压器的原理	181	092	变压器的电压和电流	186
091	变压器的结构	182	093	规格和损耗	189

094 效率和电压调整率.....	193	096 变压器的安装和预防性
095 变压器温升和冷却.....	196	维护.....
		200
		097 各种常用的变压器.....
		201

第 8 章 电动机

098 直流电动机.....	215	099 三相感应电动机.....	219
----------------	-----	------------------	-----

第 9 章 照 明

100 白炽灯.....	227	109 氙灯.....	240
101 荧光灯.....	228	110 碳弧灯.....	242
102 霓虹灯.....	230	111 发光二极管.....	242
103 卤素灯.....	232	112 白炽灯的安装.....	244
104 水银灯.....	233	113 吸顶灯的安装.....	245
105 高压钠蒸气灯.....	234	114 壁灯的安装.....	246
106 标准灯头.....	235	115 白炽灯的常见故障及	
107 灯泡座.....	237	检修方法.....	247
108 灯泡形状.....	238	116 日光灯的安装.....	249

第 10 章 电工常用工具及仪表

117 螺丝刀.....	253	125 绝缘层剥离设备.....	259
118 钳子.....	254	126 锉.....	259
119 锤子.....	255	127 凿子.....	260
120 锯.....	256	128 夹片带.....	260
121 打孔器.....	256	129 测量工具.....	261
122 扳手.....	257	130 电钻.....	261
123 螺帽起子.....	258	131 焊接工具.....	262
124 艾伦内六角扳手.....	258	132 其他工具.....	262

133	工具使用注意事项	264	136	钳形电流表	276
134	万用表	266	137	绝缘电阻表	283
135	测电器(笔)	271	138	接地电阻表	291

第 11 章 常用电气控制线路

139	电动机正转控制线路	299	142	电动机减压启动控制 线路	310
140	电动机正反转控制 线路	301	143	电动机制动控制线路	318
141	电动机特殊要求控制 电路	305	144	电动机保护控制线路	321
			145	其他控制线路	323

第 12 章 变频器与软启动器

146	变频器的安装和使用	335	149	变频器检修实例	344
147	变频器的电气控制 线路	336	150	软启动器的特点	350
148	变频器的实际应用 线路	340	151	软启动器的实际应用 线路	351
			152	软启动器检修实例	353

第 13 章 电工安全用电

153	安全用电基本知识	357	159	接地装置和接零装置的 安全要求	363
154	电气消防常识	358	160	采用保护接零时的 注意事项	365
155	安全用电注意事项	359	161	接地体的埋设	365
156	电工常用安全工具	360	162	防雷装置的安装与防雷 保护	366
157	接地和接零	360			
158	接地的分类	363			

viii 目录

163 防雷装置的安装 ······	367	166 触电急救方法 ······	369
164 防雷保护 ······	367	167 灭火器的使用 ······	370
165 使触电者脱离电源的 几种方法 ······	368		

第1章

电工基础知识

001 电是什么

电是什么呢？为了揭示电的本质，需要从物质的结构谈起。大家知道，自然界的一切物质都是由分子组成的，分子又是由原子组成的。原子是化学元素中的最小微粒，它的体积是极其微小的，例如，最简单的氢原子，其直径大约为一亿分之一厘米，其他化学元素的原子，也不过比氢原子大上几倍。每一种原子都有一个处在中心的原子核，在原子核周围有若干个电子沿着一定的轨道高速旋转，如同地球和行星围绕太阳旋转一样。一切原子的原子核都是带正电的，而电子是带负电的。在原子未受外来影响时，原子核所带的正电荷，等于它周围所有电子所带的负电荷。这样，原子对外界就不显示电性。带正电的原子核与带负电的电子间有电的吸引力在作用着，依靠正负电荷间的吸引力，把电子束缚在原子核周围的轨道上做旋转运动。

不同的电子，其原子核的质量和它周围的电子数目是不同的。按结构来说，氢原子是最简单的，它由一个原子核和一个电子组成。铜原子的结构较为复杂，它由一个原子核和29个电子组成。

002 电流

金属中含有大量的自由电子，当我们把金属导体和一个电池接成闭合回路时，导体中的自由电子（负电荷）就会受到电池负极的排斥和正极的吸引，而朝着电池正极运动，如图1.1所示。自由电子的这种有规则的运动，形成了金属导体中的电流。习惯上人们都把正电荷移动的方向定为电流的方向，它与电子移动的方向相反。

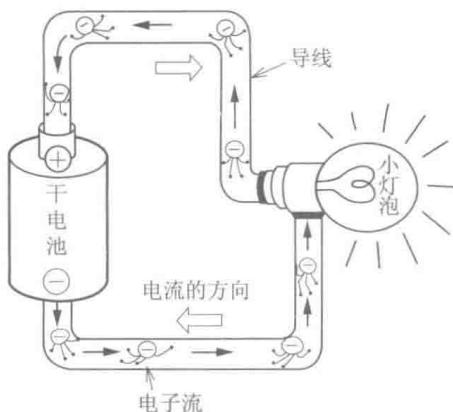


图1.1 电子与电流

在实际工作中，我们常常需要知道电路中电流的大小。电流的大小可以用每单位时间内通过导体任一横截面的电荷量来计算。

大小和方向都不随时间而变化的电流，称为直流电流，如图1.2 (a) 所示；方向始终不变，而大小随时间而变化的电流，称为脉动电流，如图1.2 (b) 所示；大小和方向均随时间作周期性变化的电流，称为交流电流，如图1.2 (c) 所示。

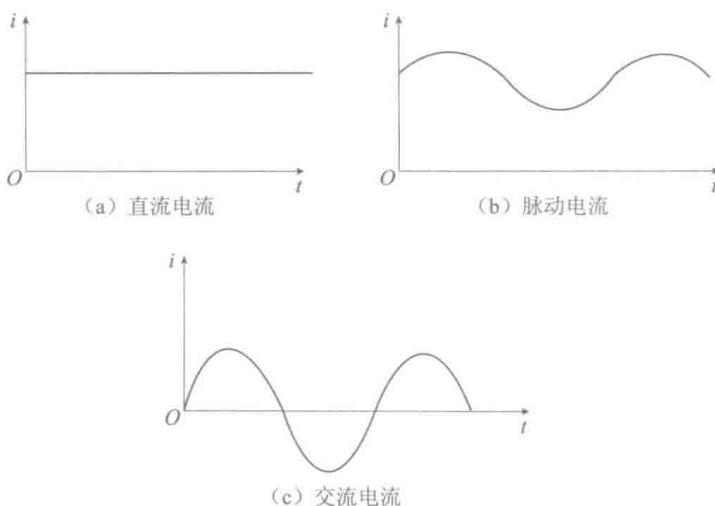


图1.2 电流的波形

003 电动势和电压

大家对手电筒的电路都比较熟悉吧！它有一个小小的灯泡，通过金属导线和开关与干电池相连接。把开关合上，小灯泡就亮了；把开关断开，小灯泡就熄灭。这正说明只有在闭合电路里才能有电流流通。这种闭合的电流通路，叫做闭合电路或回路。

干电池是产生电流的源泉，称为电源；小灯泡是消耗电能的元件，称为负载；电源和负载之间利用金属导线连接成闭合回路。电源、负载和连接导线是构成电路的不可缺少的部件。

为什么电源会推动电荷在电路里循环不断地流通呢？为了更容易理解电流的现象，人们时常将电流现象同水流现象相比拟。假如有A、B两个水槽，如图1.3所示，水槽之间用管子连通，如果两个水槽的水面一样高，水管中就不会有水流动。只有当两个水槽的水位一个高一个低时，水才会从水位高的水槽通过管子流向水位低的水槽。这就是说，有了水位差，就有了使水流的压力，所以水位差也叫做水压。水位差越大，水流就越急。

同样，为了使电荷在电路中流动，也需要有电位差。在一段电路上，当有电位差存在时，电流就会从高电位点流向低电位点，这两点之间就好像有一种“压力”存在，这种“压力”就叫做电压。那么，所谓高电位和低电位指的又是什么呢？

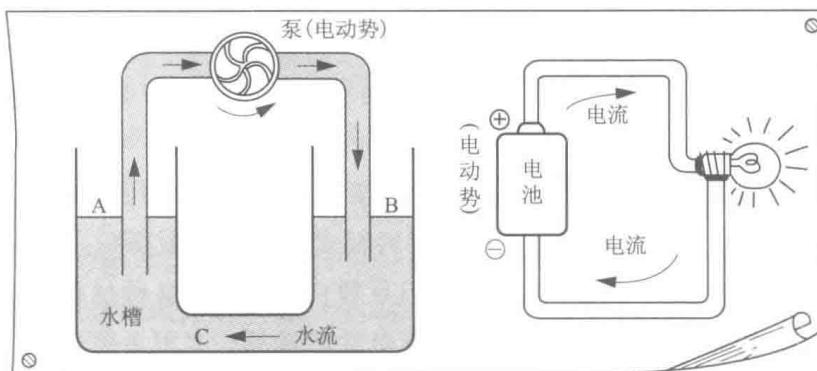


图1.3 水位差与水流

电荷在电路中流通的情况，也可以用图1.3所示的导电通路来解释。产生电流的源泉是电源，任何一种电源都有两个极，一个是正极，它缺少电子带正电；另一个是负极，它多余电子带负电。如果用导线把负载和电源接成闭合回路，电路中的自由电子就会受到正极的吸引和负极的排斥，形成由负极经外电路流向正极的电子流。按照电流方向跟电子流方向相反的规定，在电路中，电流总是从电源的正极流向电源的负极。这样，我们就认为，电源的正极对负极具有高电位，而负极对正极具有低电位。和水流情况相仿，电源正、负极间的高、低电位之差叫做电位差，也叫做电压。

004 电阻

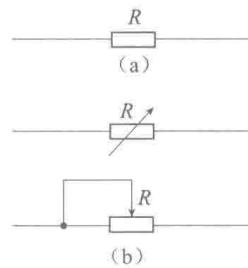


图1.4 电阻的符号

自由电子在导体中沿一定方向流动时，不可避免地会遇到阻力，这种阻力是自由电子与导体中的原子发生碰撞而产生的。导体中存在的这种阻碍电流通过的阻力叫电阻，电阻用符号 R 或 r 表示。

电阻在电路图中的符号如图1.4所示。图1.4（a）表示固定电阻，图1.4（b）表示可变电阻。

物体的电阻大小与其材料、几何尺寸及温度有关。导线的电阻一般可由以下公式求得

$$R = \frac{\rho l}{S} \quad (1.1)$$

式中， l 为导线长度（m）； S 为导线的横截面积（mm²）； ρ 为电阻系数，也称电阻率，单位为Ω·mm²/m。

电阻系数 ρ 是电工计算中的一个重要物理常数，不同材料的电阻率各不相同，它的数值相当于用这种材料制成长1m、横截面积为1mm²的导线，在温度为20℃时的电阻值。电阻系数直接反映着各种材料导电性能的好坏。电阻系数越大，表示它的导电性能越差；电阻系数越小，则表示导电性能越好。常用导体材料的电阻系数如表1.1所示。

表1.1 常用金属的电阻系数(20℃)

材料	银	铜	钨	铁	铅	铸铁	黄铜 (铜锌 合金)	铝	康铜
电阻系数 (Ω·mm²/m)	0.0165	0.0175	0.0551	0.0978	0.222	0.5	0.065	0.0283	0.44

005 欧姆定律

在一段电路两端加上电压，就能产生电流，电流流过电路，又不可避免地会遇到阻力，称其为电阻。那么，电压、电流和电阻这3个基本物理量之间到底存在着什么关系呢？德国物理学家欧姆，经过大量实验，于1827年确定了电路中电流、电压和电阻三者之间的关系，总结出一条最基本的电路定律——欧姆定律。欧姆定律指出：在一段电路中，流过该段电路的电流与电路两端的电压成正比，与该段电路的电阻成反比，可用式(1.2)表示

$$I = \frac{U}{R} \quad (1.2)$$

式中， R 为电阻(Ω)； I 为电流(A)； U 为电压(V)。

式(1.2)还可以写成以下形式

$$U = IR \quad (1.3)$$

式(1.3)的物理意义是：电流 I 流过电阻 R 时，会在电阻 R 上产生电压降。电流 I 越大，电阻 R 越大，电阻上产生的电压降就越大。

欧姆定律也可用式(1.4)表示

$$R = \frac{U}{I} \quad (1.4)$$

式(1.4)的物理意义是：在任何一段电路两端加上一定的电压 U ，可以测量出流过这段电路的电流 I ，这时，我们可以把这段电路等效为一个电阻 R 。这个重要概念，在电路分析与计算中经常用到。

【例题】一个信号灯，其额定电压为6.3V，工作电流为0.2A，接入

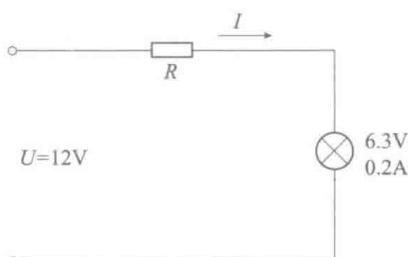


图1.5 例题插图

12V的电源，用一个线绕电阻降压，如图1.5所示，问降压电阻的阻值应为多大？

解：为保证信号灯得到所需的6.3V电压，降压电阻上的电压应为 $12 - 6.3 = 5.7V$ ，为此，降压电阻的阻值为

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{5.7}{0.2} = 28.5 (\Omega)$$

006 电阻的串联

如果电路中有两个或更多个电阻一个接一个地顺序相连，并且这些电阻通过同一电流，那么，这种连接方式就称为电阻的串联。图1.6所示是电阻串联的电路。

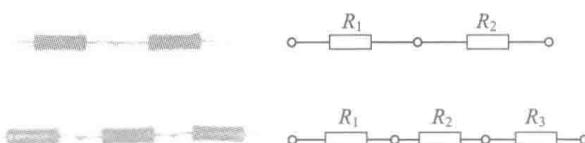


图1.6 电阻的串联

由于电流只有一条通路，所以电路的总电阻 R 必然等于各串联电阻之和，即

$$R = R_1 + R_2$$

R 称为电阻串联电路的等效电阻。

电流 I 流过电阻 R_1 和 R_2 时都要产生电压降，分别用 U_1 和 U_2 表示，即

$$U_1 = IR_1$$

$$U_2 = IR_2$$

电路的外加电压 U ，等于各串联电阻上的电压降之和，即

$$U = U_1 + U_2 = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2) = IR$$

【例题】如图1.7所示，三个电阻（ $R_1=40\Omega$ ， $R_2=50\Omega$ ， $R_3=60\Omega$ ）串联接于3V电源上，计算等效电阻 R （ Ω ）、电路中的电流 I （A）和各部分的电压 V_1 、 V_2 、 V_3 。