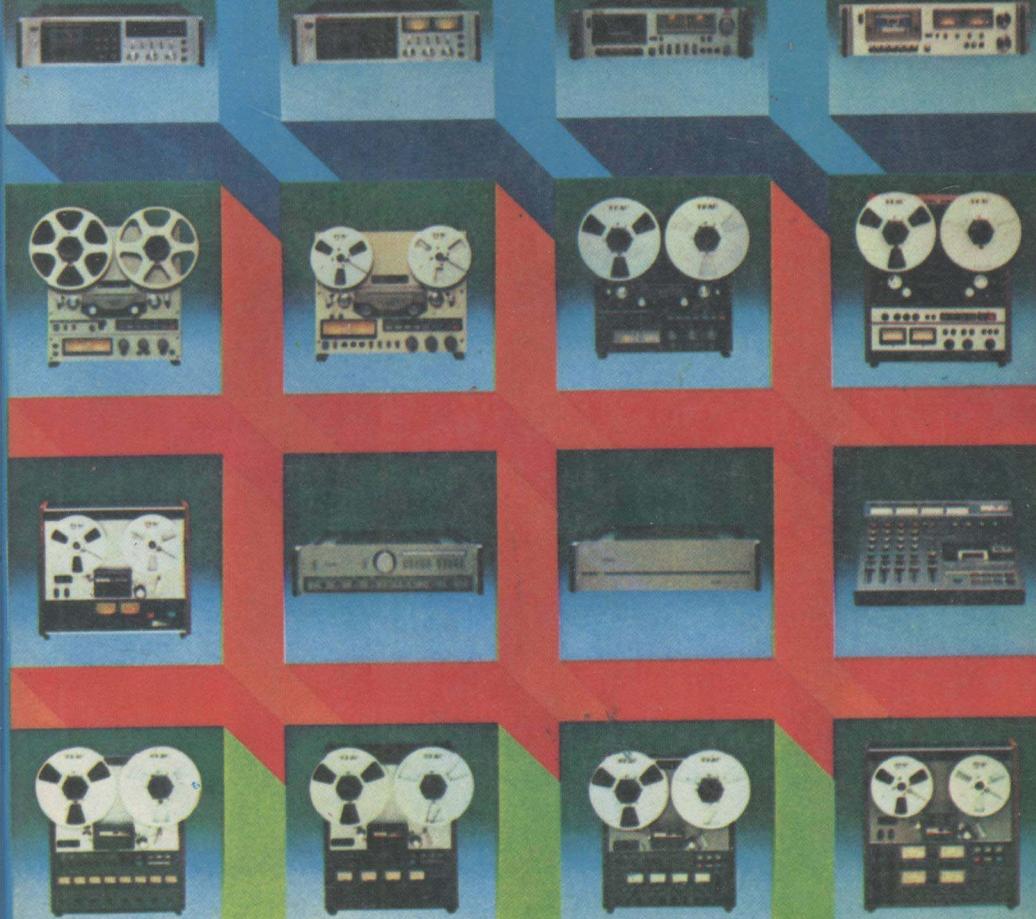


實用錄音機技術

游 金 湖 譯



三葉出版社印行

實用錄音機技術

游 金 湖 譯

三葉出版社印行

實用錄音機技術

編譯者：游 金 湖

出版者：三葉出版社

發行者：澳門大三巴街富運大廈147號

印刷者：金源印刷公司
澳門草街126號地下

定價：港幣拾伍元正

作者簡介

- 經 歷：①日本電氣音響株式會社（現在的 DENON/COLUMBIA 公司）。
 ②日本樂器製造株式會社。
 ③1957 年東京電氣音響株式會社（即現在的 TEAC 公司）創立之同時進入公司。
- 職 歷：擔任實際錄音機技術在進入 DENON 服務時開始，至今約 30 年，主要是從事業務用和 HiFi 用錄音機的開發工作。
 在此 30 年間，並還擔任日本電子機械工業協會（EIAJ）錄音機技術委員會委員（1963 年～1973），JIS 磁氣錄音關係專門委員會委員長，日本音響學會規格調查會錄音專門委員會（IEC SC 60A 日本國內專門委員會）幹事（1969 年以後），1958 年起參加磁氣錄音關係的標準化活動，在 1979 年被推選為美國 AES（Audio Engineering Society）的 Fellow 會員。
- 現在職務：日本 TEAC 株式會社董事，兼 FOSTEX 株式會社顧問。
- 主要著作：①錄音機原理（編著，日本放送協會出版）。
 ②錄音的技術（合著，日本放送協會出版）。

原序

在執筆“錄音機原理”（Tape Recorder：日本放送出版協會出版）一書的時候，剛好是卡式錄音機問世不久，與其他若干閘式（Cartridge）型形成競銷時期，也正是盤式（Open Reel）錄音機最走紅的時代。曾幾何時過了10年後的今天，市場上的態勢已完全改觀，卡式錄音機除了擁有高的性能外，連高傳真（HiFi）用盤式錄音座（Open Reel Deck）方面，也有被取而代之的可能，現在已朝向包括組合式立體音響，也非裝有卡式錄音座不可的時代趨勢。

在編寫本書的時候，原來打算把以前所著“錄音機原理”一書加以重新修訂，可是像卡式這樣盛行的今日，如把盤式錄音機也一起說明進去似乎會因篇幅限制，恐怕沒辦法將內容做充分說明，所以才縮小範圍，單以卡式錄音座來進行說明。同時在本書中，本來計劃把手提式錄音機，收音錄音機，和汽車卡式錄音座等也一併提出，都因篇幅限制只好忍痛割愛。

僅以卡式錄音座（Cassette Deck）來說，進步確實非常驚人，在早期卡式錄音座錄音機的附屬電路，充其量也只不夠設置VU電錶和耳機（Headphone）放大器電路而已，可是隨後出現與鉻質磁帶（Cr Tape）相對應的偏壓／EQ切換功能，和杜比（Dolby）NR電路。尤其是追加有了與金屬磁帶（Metal Tape）相關連的電路，現這些皆已形成當今卡式錄音座的標準結構。加之，隨著電子技術的精進，峰值位準電錶（Peak Level Meter），DC馬達伺服（Servo）控制，以及驅動機構（Transport）操作的滑鍵（Feather Touch）設備等，現在也都是普通型卡式錄音座必有的裝置。同時I C化的數位（Digital）技術，已為驅動機構控制電路技術所不及，已達到使用

4 錄音座技術

條狀圖示電錶（Bar-gaph Meter），電子計數器，自動選曲，和自動偏壓／EQ調整階段。連NR方式已無法滿足杜比電路需要，而出現了很多具有大量NR效果的各種設計方式。當今卡式錄音座技術上的進步，實無法用筆墨所能詳述，僅舉出以上簡單的例子供您參考。因此本書以入門書做說明恐怕有點差強人意，定有很多無法讓讀者們理解的地方。同時也曾打算盡量能多舉一些較新的技術資料，但皆因應用方面變化甚為快速的今日，需要不斷的追加與訂正編寫實非得已。加之筆者所學不精，在所編寫內容如有不充分之點，請讀者先進不吝指教，好讓下次再版中得以匡正。

另外在整理本書的時候，曾參考了很多前輩所著技術書籍，還有電波科學雜誌，以及其他技術雜誌所刊載文獻，與由各製造廠商所發表的各種資料。在此一併表示深致謝意。

最後謹向筆者在長期從事錄音機技術工作中，給予指導的諸前輩，以及TEAC株式會社，和編寫時供參考各資料，因而受助益的各執筆者，尤其是由本書企画起，以至出版為止，會盡了很多心力之日本放送出版協會的久我孜氏，谷明氏，與須原敏明氏們，表示深致的謝意。

阿部美村

譯者：游 金 湖

1981年11月于東京

目 錄

第 1 章 卡式錄音座的概要

1-1	卡式的問世.....	1
1-2	卡式錄音座的構成.....	3
	(1)磁頭.....	4
	(2)驅動錄音帶機構.....	5
	(3)放大器.....	5
	(4)卡式錄音帶.....	5
1-3	錄音原理.....	5
	(1)錄音.....	6
	(2)放音.....	7
	(3)錄音偏磁.....	7
	(4)消音.....	9
1-4	錄音音軌.....	10
	(1)音軌 (Track).....	10
	(2)聲道 (Channel).....	11
	(3)錄音順序.....	11
1-5	卡帶的規格.....	12
	ANSI DIN EIA EIAJ IEC JIS MTS NAB RIS	

第 2 章 錄音座特性

2-1	錄音帶速度與精密度.....	15
-----	----------------	----

6 錄音座技術	
2-2 頸抖率	16
(1)何謂頸抖率	16
(2)WOW - Flutter 和聽覺感受	16
(3)WOW - Flutter 的測量與規格	17
2-3 頻率特性	19
(1)錄音時損失	19
(2)放音時損失	20
(3)與帶速間關係	20
(4)與錄音偏磁間關係	20
(5)低頻特性	20
(6)等化補償	21
(7)頻率特性規格	23
(8)左右聲道間的信號位準差與相位差	24
2-4 失真	24
(1)高諧波失真	24
(2)混頻調變失真	25
(3)磁帶捲行路徑所生的調變失真	26
2-5 雜音	27
(1)背景雜音	27
(a)系統雜音 (b)偏磁雜音 (c)其他雜音	27
(2)SN 比	28
(3)調變雜音	29
(a)振幅調變雜音 (b)頻率調變雜音 (c)差頻雜音	29
2-6 信號位準變動	31
2-7 串信 (Cross talk)	32
2-8 聲道分離度	32
2-9 動態範圍	33
2-10 偏磁與錄音位準的設定	34

(1)偏磁設定.....	34
(2)錄音位準設定	35

第3章 錄音帶與卡匣

3-1 錄音帶的構造.....	39
3-2 卡匣構造.....	42
3-3 錄音帶的機械特性.....	46
(1)磁帶強度	47
(2)磁帶變形.....	47
(3)柔軟性與表面的平滑性.....	48
(4)磁帶粘着性.....	48
(5)磁性粉的接着性.....	49
(6)錄音帶鳴聲.....	49
3-4 錄音帶的電氣特性.....	49
(1)偏磁.....	49
(2)感度與頻率特性.....	52
(3)最大輸出位準 (MOL)	52
(4)高諧波失真率.....	53
(5)磁帶感度不良與輸出變動.....	53
(6)偏磁雜音 (SN 比)	54
(7)信號轉印.....	55
(8)消磁.....	56
3-5 電氣特性的各種錄音帶.....	56
(1)型式 I (IEC 規格).....	57
(2)型式 II (IEC 規格).....	57
(3)型式 III (IEC 規格).....	57
(4)型式 IV (IEC 規格).....	57
3-6 處理卡式錄音帶的方法.....	59

(1) 使用時應注意事項.....	59
(2) 保存上應注意事項.....	60

第4章 磁頭

4-1 磁頭的種類.....	61
(1)依動作目的分類.....	61
(2)依音軌形式分類.....	61
(3)依鐵心材料分類.....	62
4-2 磁頭的鐵心材料.....	62
(1)鐵心材料所要求特性.....	62
(2)主要的鐵心材料.....	64
(3)鐵心結構.....	66
4-3 錄音頭與放音頭的構造和特性.....	67
(1)構造.....	67
(2)磁頭加工精度.....	68
(3)放音頭.....	70
(a)磁頭間隙 (b)放音頭線圈 (c)高頻特性 (d)低頻頻率 特性.....	71
(4)錄音頭.....	74
(a)間隙與鐵心材料 (b)線圈.....	74
(5)錄放音兼用磁頭.....	76
(6)錄放音聯合磁頭.....	77
(a)交錯感應 (b)信號位準變動 (c)形狀效果.....	78
4-4 消音頭.....	79
4-5 磁頭的耐久性.....	81
(1)磨耗.....	81
(2)環境性能.....	84
4-6 磁頭試驗.....	84

第 5 章 驅動錄音帶機構

5-1	驅動功能.....	87
	(1) play.....	87
	(2) 快速捲帶.....	87
	(3) 停止.....	88
5-2	基本構成.....	88
	(1) 卡匣孔.....	88
	(2) 卡匣固定.....	89
	(3) 驅動機構的構成和種類.....	90
5-3	錄音帶的定速驅動機構.....	91
	(1) 錄音帶的定速驅動.....	91
	(2) 驅動軸 (Capstan).....	92
	(3) 飛輪 (Flywheel)	93
	(4) 壓帶輪 (Pinch-roller).....	93
	(5) 驅動軸的驅動方法.....	95
	(6) 雙驅動軸的驅動方法.....	96
	(7) 防止搖動式驅動方法.....	98
	(8) 驅動軸馬達.....	98
5-4	磁帶捲心的驅動機構.....	99
	(1) 磁帶捲心驅動軸.....	99
	(2) 磁帶用滑輪機構.....	99
	(3) 供帶側後張力機構.....	101
	(4) 快捲帶與倒帶機構.....	102
5-5	制動機構.....	103
5-6	磁頭結構.....	106
	(1) 導帶器和固定.....	106
	(2) 3 磁頭式.....	106

10 錄音座技術

5-7 附屬機構	108
(1) 卡帶的彈出機構	108
(2) 防止誤消音機構	109
(3) 自動磁帶選擇器	110
(4) 錄音帶的捲行表示	111
(5) 自動停止機構	111
(6) 記憶停止	112
(7) 暫停 (Pause)	113
(8) Q 信號 (Cue)	113
(9) 倒帶 (Review)	114
(10) 定時器機構	114
5-8 動作切換機構	114
5-9 自動倒帶	115
5-10 馬達	116
(1) 直流伺服馬達	116
(2) 帶速檢出和控制方法	118
(a) 機械控制器方式 (b) 橋式方式 (c) F G 方式	118
(d) 控制相位方式 (PLL)	120
(3) 定速驅動用馬達	123
(4) 轉盤 (磁帶捲心驅動用) 馬達	124

第 6 章 電子電路

6-1 電路構成	127
6-2 錄音電路	129
(1) 錄音輸入電路	129
(a) 麥克風輸入 (b) 線輸入 (c) 線與麥克風混用	130
(2) 錄音輸出電路	132
(3) 錄音等化補償器	133

6-3	偏磁振盪電路.....	136
(1)	振盪電路.....	136
(2)	消音與偏磁電流的供給電路.....	137
(3)	偏磁陷波.....	138
6-4	放音電路.....	139
(1)	放音輸入電路.....	139
(2)	放音等化補償器.....	139
(3)	放音(線)輸出電路.....	141
(4)	耳機輸出電路.....	142
(5)	錄放音連接器.....	143
6-5	錄音監聽電路.....	145
6-6	錄音位準指示器.....	146
(1)	信號大小指示.....	146
(2)	V U 電錶.....	147
(3)	簡單型 V U 電錶.....	149
(4)	峰值位準電錶.....	149
(5)	簡易型峰值電錶.....	151
(6)	利用 L E D 的峰值表示.....	151
(7)	條狀圖示電錶.....	152
6-7	雜音消滅(N R)電路.....	155
(1)	杜比 N R 方式(B 型).....	156
(2)	A N R S 電路.....	159
(3)	高階層 A N R S 電路.....	161
(4)	d B X 方式.....	161
(5)	自動動態頻帶擴伸系統.....	166
(6)	其他的 N R 方式.....	167
6-8	錄音和放音切換.....	168
(1)	2 磁頭式錄音座.....	168

12 錄音座技術

(a)錄放音頭與錄放音電路	(b)杜比N R 電路	(c)輸出(監聽)電路與電錶電路	(d)偏磁振盪器
(2) 3 磁頭式錄音座	171		
6-9 控制機構的電路	171		
(1)邏輯控制電路的基本構成	171		
(2)靜音電路	175		
6-10 自動偏磁與等化補償調整	177		
6-11 自動選曲與電子計數器	179		
(a)無聲檢出方式	(b)Q 信號檢出方式	181	
(c)磁帶長度檢出方式	181		
6-12 電源	184		

第7章 卡式錄音座的使用和保養

7-1 如何使用卡式錄音座	187
(1)使用說明書處理	187
(2)放置錄音座場所	187
(3)線輸出連接	188
(4)麥克風輸入接線	189
(5)其他接線	189
(6)選擇錄音帶	190
(7)設定錄音大小	190
7-2 保養	191
(1)清潔	191
(2)消磁	193
(3)加油	195
(4)特性和檢查	196
(5)故障對策	197

第8章 卡式錄音座的調整

8-1	測量準備.....	199
	(1)測量條件.....	199
	(2)測量用儀器.....	199
	(3)測試用錄音帶.....	199
	(4)測量時相關用語.....	199
	(5)單位 dB.....	202
8-2	磁帶驅動機構的測量與調整.....	203
	(1)帶速和顫抖率.....	203
	(a)測量磁帶速度.....	203
	(b)調整錄音帶速度.....	204
	(c)測量顫抖率.....	204
	(2)快捲帶時間.....	206
	(3)其他.....	206
8-3	放音系的測量與調整.....	206
	(1)設置信號大小.....	207
	(2)調整磁頭角度.....	208
	(3)頻率特性的測量與調整.....	208
	(4)測量 SN 比.....	209
	(5)校正放音系電路.....	210
8-4	錄音系的測量與調整.....	211
	(1)校正錄音大小.....	212
	(2)偏磁(Bias)調整.....	213
	(3)調整錄音大小.....	213
	(4)調整磁頭角度(Azimuth).....	213
	(5)頻率特性的測量和調整.....	214
	(6)測量 SN 比.....	214

14 錄音座技術

(7)校正錄音系電路.....	215
(a)測量磁頭的錄音感度.....	215
(b)測量磁頭的偏磁電流.....	215
(c)校正錄音電路的信號大小.....	215
(8)測量串音.....	216
(9)測量聲道分離度.....	216
(10)測量消音效果.....	217
(11)測量高頻失真率.....	217
(12)測量最大錄音大小.....	217

第1章

卡式錄音座的概要

1.1 卡式的問世

Cassette 原來在法國用語中是表示“小箱子”的意思。現在在世界上已很普遍採用之 **Cassette**，即是代表錄音用 **Tape Cassette**（卡帶）的簡稱，是由荷蘭飛利浦公司所開發出來的產品。正確名稱為 **Campact Cassette**（匣子盒），如依文字來解釋，則是指在一種小塑膠（Plastic）箱中裝置有錄音帶的東西而言。

卡帶的大小長 102 毫米（milli），寬 64 毫米，厚 12 毫米，在其內部收納有帶寬 3.8 毫米的錄音帶。錄音帶厚度主要使用有三種規格，為 18 微米（ μm ），12 微米，與 9 微米；另依錄音時間分類，把兩面所用磁帶時間一起算進去，分有 60 分鐘（C-60 型），90 分鐘（C-90 型），與 120 分鐘（C-120 型）三種。

卡帶的出現一舉解決了舊式圓盤式（Open Reel）所處理的麻煩，但像這樣的卡帶，把磁帶轉盤進行閘式（Cartridge，或稱為 Magazine）化的嘗試，決不是一種新奇的東西，早在錄音體使用鋼線和鋼帶的時候起，就已有人開始從事實驗了。第 2 次世界大戰以後，隨着錄音機的普及，閘式帶愈來愈盛行起來，各公司開始進行着各種商品的開發，過去雖曾有商品問世，可惜都無法達到普遍化，僅僅用於商業廣播，與背景音樂（BGM：Back Ground Music）之類。但到