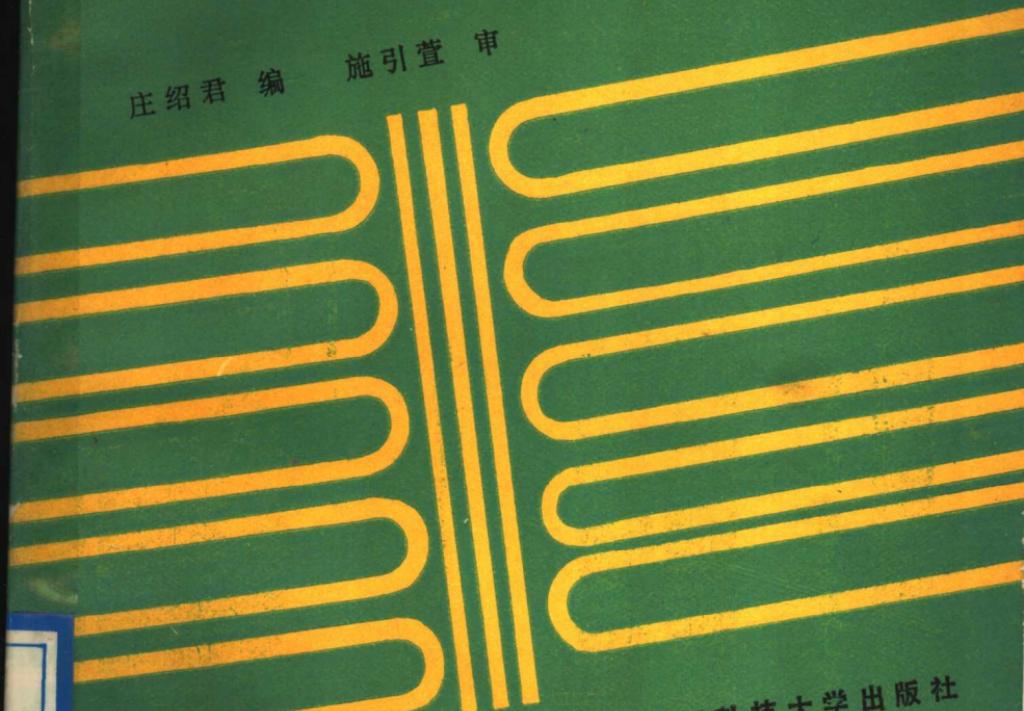


# 电子基础

电气检修工人中级技术培训教材

庄绍君 编 施引萱 审



dianzi jichu

成都科技大学出版社

# 电 子 基 础

庄绍君 编

施引萱 审

成都科技大学出版社

# 电子基础

庄绍君 编 施引萱 审

责任编辑 毕腾弟

---

成都科技大学出版社出版发行

四川省新华书店经销

成都市前进印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：10.5625

字数： 228千字 印数： 1—13000

---

ISBN7—5616—0149—2/TN·7

---

定价：3.10元

## 前　　言

受“全国化工技术培训教材编审委员会”的委托，由吉林化学工业公司负责，组织了有关学校、科研、生产等单位的教师、工程技术人员，根据一九八八年一月化工部教育司、劳资司（88）化教培字第004号文批准的《化工维修电工中级技术理论培训教学计划、教学大纲》，以及部颁《化工工人技术等级标准》中维修电工四至六级工应知应会的要求，编写了这套教材。

全套教材共有五本书，包括《电工数学》、《电工机械基础》、《电工学基础》、《电子基础》和《维修电工工艺学》。本套教材以专业课为主，课时量占总课时的38%。编写过程中考虑了化工生产的易燃、易爆、易腐蚀的特点，还考虑了通俗易懂，便于自学，有较强的针对性、实践性，知识的起点适度。书中全部采用了法定计量单位和国标。本套教材也是化工部指定的电气工人的岗位培训使用教材，也可作化工中等专业学校、化工技工学校及职业技术学校师生的参考书，更是化工厂的电气工程技术人员的有价值的参考书。

本书共分七章，分别介绍了晶体管的基本工作原理、晶体管交流放大器、直流放大器、晶体管正弦振荡器、晶体管

开关电路、整流电路和稳压电路、可控硅整流电路以及特殊的半导体原器件。本书结合每一章的内容特点，提供了一些实例分析，供读者在实践中参考。

本书由庄绍君同志编写，施引萱同志审阅。

由于我们水平有限，缺乏经验，时间紧迫，难免有不妥和错误之处，恳请读者批评指正。

# 目 录

<b>第一章 晶体管的基本工作原理</b> .....	1
<b>第一节 半导体的基本知识</b> .....	1
一、什么是半导体.....	1
二、P型半导体和N型半导体.....	4
三、PN结和它的单向导电性.....	5
<b>第二节 晶体二极管</b> .....	8
一、二极管的结构.....	8
二、二极管的特性.....	9
三、二极管的主要参数.....	11
四、二极管的简易测试.....	12
<b>第三节 晶体三极管</b> .....	13
一、三极管的构造.....	13
二、三极管的电流放大作用.....	14
三、晶体管的输入与输出特性.....	18
四、三极管的主要参数和测试.....	23
本章小结.....	29
习题和思考题.....	30
<b>第二章 晶体管交流放大器</b> .....	32
<b>第一节 晶体管放大器的组成和工作原理</b> .....	32
<b>第二节 晶体管放大电路的基本分析方法</b> .....	36
一、放大电路的图解分析法.....	36
二、放大电路的微变等效电路分析法.....	46
三、放大器的直流偏置电路.....	51

<b>第三节 阻容耦合放大器</b>	58
<b>第四节 放大器中的负反馈</b>	62
一、概述	62
二、反馈在放大器中的作用	64
三、负反馈的基本电路和工作原理	68
<b>第五节 射极输出器</b>	72
<b>第六节 晶体管功率放大器</b>	74
一、单管功率放大器	75
二、推挽功率放大器	79
三、无输出变压器的功率放大器	84
<b>第七节 应用举例</b>	87
一、电感比较仪中电压放大器	87
二、手提式晶体管扩音机	88
本章小节	90
习题和思考题	93
<b>第三章 直流放大器</b>	96
<b>第一节 直接耦合放大器</b>	97
一、采用发射极电阻的直接耦合电路	98
二、采用NPN和PNP型晶体管直接耦合电路	100
<b>第二节 差动式直流放大电路</b>	104
一、差动式放大电路的基本原理	104
二、具有公共发射极电阻的差动电路	108
三、具有辅助电源的差动放电器	109
四、恒流源差动放大器	112
五、差动式电路的输入和输出的接线方式	114
<b>第三节 应用举例</b>	118

一、电磁调速异步电动机的晶体管调速系统	118
二、直流电机的调速系统	120
三、F-2J型直流放大器	122
<b>第四节 调制式直流放大器</b>	124
本章小节	127
习题和思考题	129
<b>第四章 晶体管正弦振荡器</b>	131
<b>第一节 振荡现象和振荡条件</b>	131
<b>第二节 LC型正弦振荡器</b>	136
一、LC并联谐振回路的选频特性	136
二、变压器反馈式LC振荡器	138
三、电感反馈式LC振荡器	139
四、电容反馈式LC振荡器	141
<b>第三节 RC移相式振荡器</b>	142
一、RC移相电路	143
二、RC移相式正弦振荡器	145
<b>第四节 应用举例</b>	147
一、晶体管接近开关	147
二、电视机本机振荡电路	151
三、地下金属管道探测仪	151
本章小节	153
习题和思考题	154
<b>第五章 晶体管开关电路</b>	156
<b>第一节 晶体管开关特性</b>	157
一、二极管的开关特性	157
二、晶体管的开关特性	160

<b>三、晶体管反相器</b> .....	163
<b>四、应用举例</b> .....	167
<b>第二节 双稳态电路</b> .....	171
一、双稳态的工作原理	171
二、双稳态电路的稳定条件及主要参数	175
三、双稳态电路的触发方式	176
四、应用举例	180
<b>第三节 单稳态和无稳态电路</b> .....	185
一、集—基极耦合的单稳态电路	186
二、无稳态电路——自激多谐振荡器	193
三、应用举例	195
<b>第四节 锯齿波发生器和间歇振荡器</b> .....	197
一、锯齿波的产生	198
二、具有补偿电压的锯齿波电路	201
三、以晶体管为恒流源的锯齿波电路	203
四、电容负反馈锯齿波电路	204
五、应用举例	208
六、间歇振荡器	211
本章小结	217
习题和思考题	219
<b>第六章 整流电路和稳压电源</b> .....	222
<b>第一节 单相整流电路</b> .....	223
一、单相半波整流电路	223
二、单相全波整流电路	226
三、单相桥式整流电路	229
<b>第二节 滤波电路</b> .....	232

一、电容滤波	233
二、电感滤波	236
三、L型滤波器	237
四、π型滤波器	238
五、π型RC滤波器	238
<b>第三节 三相桥式整流电路</b>	239
<b>第四节 倍压整流电路</b>	242
<b>第五节 稳压电路</b>	242
一、硅稳压管稳压电路	245
二、晶体管串联型稳压电路	248
本章小结	251
习题和思考题	254
<b>第七章 可控硅整流电路</b>	257
<b>第一节 可控硅的基本原理</b>	257
一、可控硅的工作原理	256
二、可控硅的工作特性和参数	260
<b>第二节 单相可控硅整流电路</b>	264
一、单相半波可控整流电路	264
二、单相全波可控整流电路	271
三、单相半波桥式整流电路	273
四、三相半波桥式整流电路	278
五、可控硅的串并联及保护回路	285
<b>第三节 可控硅整流电路的触发电路</b>	297
一、概述	297
二、单结晶体管触发电路	299
三、阻容桥移相的触发电路	308

<b>四、利用交直流迭加进行移相的晶体管</b>	
触发电路.....	310
<b>五、应用举例</b>	312
本章小结.....	317
习题和思考题.....	319
<b>附录一 半导体器件型号命名方法</b>	319
<b>附录二 常用电阻、电位器和电容器的型号</b>	321
<b>附录三 常用二极管特性表</b>	323
<b>附录四 常用三极管的主要特性</b>	326
<b>附录五 硅单结晶体管特性表</b>	328

# 第一章 晶体管的基本工作原理

## 第一节 半导体的基本知识

### 一、什么是半导体

根据物质导电性能，自然界里的物质可分为导体、绝缘体和介于两者之间的半导体三大类。金、银、铜、铝等金属材料导电能力较强，称为导体。而塑料、云母、陶瓷、橡胶、石英等物质一般情况下不能导电，尽管施加较高的电压，仍然基本上没有电流，所以称它为电的绝缘体。而锗、硅、硒及许多金属氧化物和硫化物，它们的导电性能介于导体和绝缘体之间，就被称为半导体。

大家知道，任何物质都是由分子构成的，分子由原子构成，原子又由带负电荷的电子和带正电荷的原子核构成。电子分层围绕着原子核作不停的旋转运动，其中内层的电子受原子核的吸引力较大，外层的则吸引力较小。

就金属材料来说，其原子外层电子受原子核的束缚力最小，因此有大量的电子摆脱了原子核的束缚而成为自由电子（又称为载流子），因而它的导电性能强。就绝缘体而言，其外层电子受原子核的束缚力很大，因而电子很不容易摆脱束缚，

形成的自由电子少，所以绝缘体的导电性能很差。而半导体材料的原子结构比较特殊，其外层电子既不象金属导体那样容易挣脱出来，也不象绝缘材料那样束缚很紧，所以它的自由电子数目不会太多也不会太少，这就决定了它的导电性能介于两者之间。

图 1-1 是硅原子的结构图，它的外层有四个电子。通常称元素最外层的电子为价电子，有几个价电子就称为几价元素，所以硅元素是四价元素。

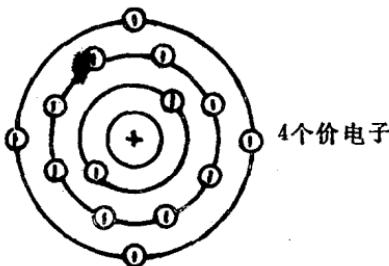


图1-1 硅的原子结构图

纯净的半导体又称为本征半导体，由于它的内部原子的排列是有一定的规律，即构成所谓晶体结构，因此又把半导体材料称为晶体。晶体管就由此而命名的。图 1-2 是硅晶体的结构情况，从图中可以看出，每个原子的最外层四个电子不仅受自身原子核束缚，而且还与周围四个相邻的原子发生联系。构成共价键结构，见图 1-2 (a)。当半导体受热或受光照时，由于热运动加速，就有少数电子可能摆脱共价键的束缚而成为自由电子。同时在原来的位置上就缺少一个电子，产生了一个空位，我们称它为空穴，见图 1-2 (b)。有了这么一个“空穴”，附近的电子就很容易来填补，从而形成电

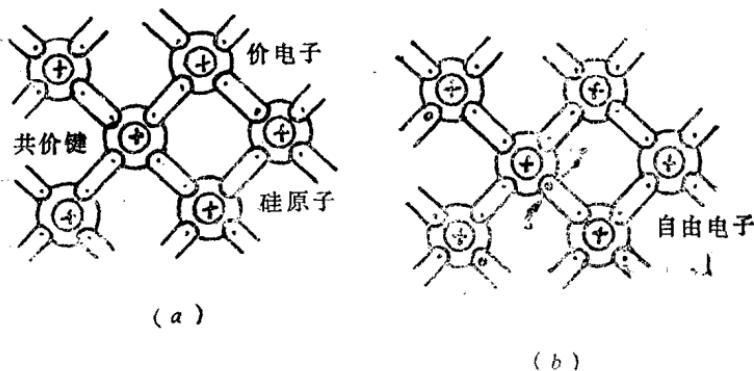


图1-2 硅晶体共价键结构

子运动，使邻近原子又出现新的空穴。如此继续下去，形成了一个和束缚电子运动方向相反的空穴运动。就好象一个正电荷粒子沿着电子运动方向运动着，打个比喻，就好象大家在剧场看节目，如果前排走了一人，出现了空位，后面的人就依次填补空位向前坐，看起来就象空位向后运动。显然这种空位的移动同没有坐位的人到处走动不一样，后者好比自由电子的运动，而前者好比空穴运动。显然，空穴也是一种载流体。

由此可见，当半导体在外电场的作用下，通过它的电流可以看作两部分组成的：一部分是自由电子的定向运动所形成的电子电流，另一部分是空穴运动所形成的空穴电流。在半导体中不仅有电子载流体，还有空穴载流体，这是半导体导电的一个重要特性，也是它同金属导体在导电原理上的最大差别。

## 二、P型半导体和N型半导体

上面介绍的纯净半导体，它的自由电子和空穴较少，因而导电性能较差。如果在其中适当地掺入杂质，就能提高半导体的导电能力（即自由电子或空穴增多）。根据掺杂物质不同，就形成两种不同类型的半导体。

### I. N型半导体

如果在硅晶体中掺入微量的五价元素磷(P)、砷(As)、锑(Sb)等，晶体中就会出现许多被排斥在共价键以外的自由电子，见图1-3(a)，这种半导体中，电子是多数载流子，而空穴是少数载流子。导电作用主要有电子决定，故称为电子型半导体，简称N型半导体。

### 2. P型半导体

如果在硅晶体中掺入微量的三价元素硼(B)，晶体中一些共价键就会缺少电子而形成空穴，见图1-3(b)。这些空穴远远超过掺杂前的空穴数量。在这种半导体中，空穴是多数载流子，而电子则为少数载流子，导电作用主要由空穴决定的，所以叫做空穴型半导体，简称P型半导体。

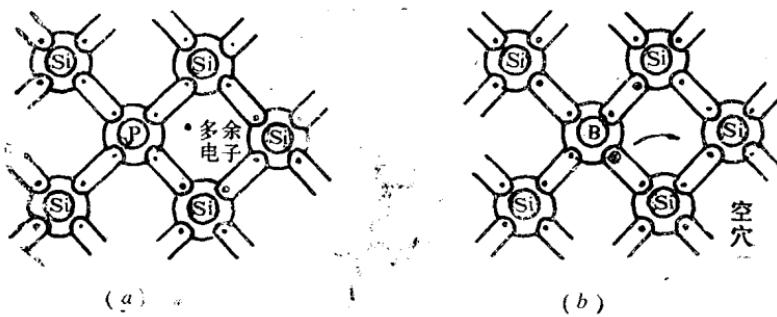


图1-3 N、P型半导体的结构图

综上所述，在本征半导体中掺入适量的有用杂质后，可以使半导体的导电性能大大增加，由此获得所需的P型半导体或N型半导体，作为各种半导体器件的组成部分。

### 三、PN结和它的单向导电性

单纯的P型半导体和N型半导体，虽然导电能力很强，但不能构成晶体管。如果用特殊工艺将N型半导体与P型半导体结合在一起，那么在交界处就会形成一个PN结。PN结是晶体二极管、三极管、可控硅等半导体器件的基础。

如图1-4，在一块半导体上，左边是P型区，右边是N型区。在P型区，空穴多，而在N型区电子多，它们在界面上就会发生多数载流子的扩散运动。也就是说，P区的空穴要向N区扩散，而N区的电子要向P区扩散。

在交界面附近，由于扩散运动，N区的一部分带负电荷的电子向P区移去，使其在交界面一侧很薄的一层，因电子移走而带正电。

同样在交界面的P区一侧的很薄的一层，由于空穴的移走而带负电，见图1-4(a,b)。这样就在交界面附近出现了一个空间电荷区，形成了电场。这个空间电荷区就称为PN结。

因为构成PN结的空间电荷区的一边带正电，另一边带负电，这和带不同电荷的平行板电容器产生的电场相似，叫作PN结的内电场。它的方向由正电荷区指向负电荷区，即由N区指向P区。见图1-4(c)。这个电场对多数载流子的扩散起阻碍作用，即阻止P区的空穴向N区扩散，同时阻止N区的电子向P区扩散。但是对少数载流子的运动却不起阻碍

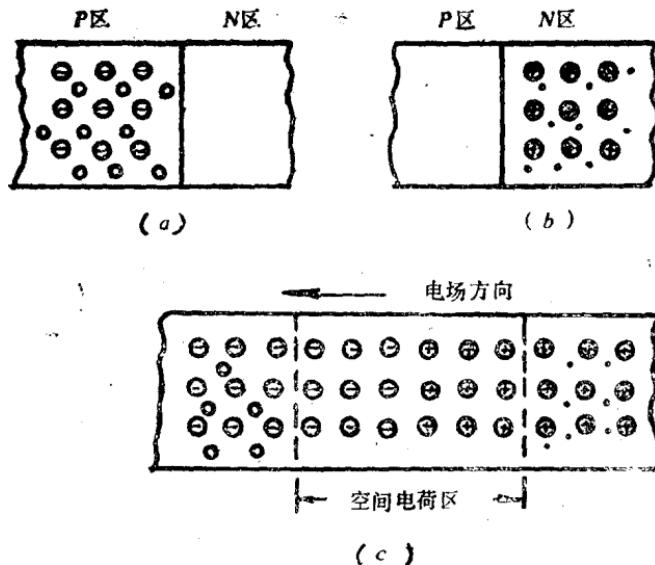


图1-4 PN结的形成

作用。因而P区的电子在内电场的作用下，将会越过PN结，进入N区，同样N区的空穴在内电场的作用下，就会越过PN结进入P区。内电场对少数载流子的作用，叫作漂移作用。这些少数载流子的运动叫做漂移运动。

由此可见，PN结内电场对多数载流子和少数载流子的作用是不相同的，它阻碍多数载流子的扩散作用，促进少数载流子的漂移作用，帮助它们越过PN结。

实际上，在扩散开始，扩散运动占优势，随着多数载流子扩散运动的进行，空间电荷区越来越厚，阻碍扩散运动的