

**NEW**

# 新型常用集成电路 速查手册

□ 赵文博 等 编著

SUCHA SHOUCE



人民邮电出版社  
POSTS & TELECOM PRESS

# **新型常用集成电路速查手册**

**赵文博 等 编著**

**人民邮电出版社**

## 图书在版编目 (CIP) 数据

新型常用集成电路速查手册/赵文博等编著. —北京：人民邮电出版社，2006.1  
ISBN 7-115-13821-4

I. 新… II. 赵… III. 集成电路-技术手册 IV. TN4-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 109130 号

### 内 容 提 要

本书从电子产品的开发、维修需要出发，全面系统地介绍了各类电子产品中常用集成电路的主要特点和功能，主要包括常用的 CMOS 集成电路、TTL 集成电路、微处理器集成电路、接口集成电路、非线性集成电路、运算放大器集成电路、电源集成电路、存储器集成电路、通信集成电路、家电集成电路、多媒体集成电路等。

本书在编排及选材上力求新颖、实用，特别适用于专业及业余的产品设计人员和维修人员、广大电子爱好者及有关技术人员阅读，也可作为大专院校电类专业有关实验、课程设计、毕业设计的参考书。

### 新型常用集成电路速查手册

- 
- ◆ 编 著 赵文博 等
  - 责任编辑 张 伟
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号  
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn  
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
  - 北京通州大中印刷厂印刷
  - 新华书店总店北京发行所经销
  - ◆ 开本：787×1092 1/16
  - 印张：46.25
  - 字数：1 322 千字 2006 年 1 月第 1 版
  - 印数：1~5 000 册 2006 年 1 月北京第 1 次印刷

---

ISBN 7-115-13821-4/TN · 2578

定价：70.00 元

读者服务热线：(010) 67129264 印装质量热线：(010) 67129223

# 前　　言

集成电路是现代信息产业和信息社会的基础，其技术进步也是日新月异。目前世界集成电路的主流技术为 $20\text{cm}$ （8英寸） $0.25\mu\text{m}$ ，正在向 $31\text{cm}$ （12英寸） $0.18\mu\text{m}$ 过渡，根据美国半导体协会预测，到2010年将能达到 $46\text{cm}$ （18英寸） $0.07\sim0.05\mu\text{m}$ 。集成电路的技术进步遵循着摩尔定律，即每18个月集成度提高一倍，成本降低一半。系统集成芯片（SOC）技术，真空微电子技术，神经网络芯片和生物芯片，砷化镓（GaAs）集成电路，锗硅（GeSi）集成电路，基于量子效应的单电子器件和量子集成电路等，都是发展研究的热点。

正是集成电路的这些特点，不可能用一本手册来完全地概括目前所有集成电路的使用技术，这也给广大科技人员进行项目开发、电器维修以及使用集成电路带来了极大的不便。出于这点考虑，我们把现在常用的集成电路根据不同的分类，进行收集和整理，突出常用的特性和主要功能，以速查手册的形式介绍给读者，以便于读者在进行设计或电器维修时，做参考之用。

本手册共分为11章。第1章介绍CMOS数字集成电路；第2章介绍TTL系列集成电路；第3章介绍微处理器集成电路；第4章介绍接口电路；第5章介绍非线性电路；第6章介绍运算放大器；第7章介绍电源电路；第8章介绍存储器电路；第9章介绍常用通信电路；第10章介绍常用家电集成电路；第11章介绍多媒体集成电路。

创作此集成电路手册是一个庞大的工程，有许多人为本手册进行了资料收集整理和翻译的工作，他们是赵光、张玉平、兰吉昌、姜艳波、王烁、李长林、刘娜、王维晶、陈伟、罗浩、顾正大、宋盟、张瑞雪、刘勃、于倩、王玉琦、沙盼盼、刘群等，在此表示感谢！

由于时间仓促，收集资料有限，我们虽然竭尽全力，书中也难免有错误或不完善的地方，恳请读者谅解并提出宝贵意见。

编　者

# 目 录

<b>第 1 章 4000 系列 CMOS 数字集成电路 .....</b>	<b>1</b>
1. 1 4000 系列 CMOS 数字集成电路简介 .....	1
1. 2 4000 系列标准数字集成电路按序号索引 .....	4
1. 3 4000 系列标准数字集成电路功能简介 .....	6
<b>第 2 章 74 系列数字集成电路 .....</b>	<b>47</b>
2. 1 74 系列数字集成电路简介 .....	47
2. 1. 1 74 系列数字集成电路简单分类 .....	47
2. 1. 2 74 系列 TTL 电路的一般特性 .....	47
2. 2 74 系列数字集成电路按功能序号索引 .....	49
2. 3 74 系列数字集成电路功能简介 .....	53
<b>第 3 章 微处理器集成电路.....</b>	<b>127</b>
3. 1 微处理器集成电路索引 .....	127
3. 2 微处理器集成电路功能简介 .....	128
<b>第 4 章 接口电路.....</b>	<b>163</b>
4. 1 接口电路索引 .....	163
A/D 转换器 .....	163
D/A 转换器 .....	163
通用微控制器接口电路 .....	164
驱动电路 .....	165
其他接口电路 .....	167
4. 2 芯片介绍 .....	168
A/D 转换器 .....	168
D/A 转换器 .....	182
通用微控制器接口电路 .....	198
驱动电路 .....	235
其他接口电路 .....	266
<b>第 5 章 非线性集成电路.....</b>	<b>271</b>
5. 1 非线性集成电路索引 .....	271
5. 2 非线性集成电路功能简介 .....	273

---

<b>第 6 章 运算放大器</b>	317
6.1 运算放大器概述	317
6.1.1 集成运算放大器的内电路特点	317
6.1.2 电路符号	317
6.1.3 输出端与输入端之间相位关系特性	318
6.1.4 参数与参数符号	318
6.1.5 运算放大器的分类	321
6.2 运算放大器型号索引	321
通用运算放大器	321
高精度运算放大器	321
低功耗运算放大器	325
低电压运算放大器	325
低噪声运算放大器	326
高速宽带运算放大器	326
功率运算放大器	326
其他运算放大器	326
6.3 运算放大器功能简介	328
通用运算放大器	328
高精度运算放大器	334
低功耗运算放大器	393
低电压运算放大器	399
低噪声运算放大器	399
高速宽带运算放大器	401
功率运算放大器	405
其他运算放大器	407
<b>第 7 章 电源电路</b>	425
7.1 电源电路索引	425
7.2 电源电路功能简介	427
<b>第 8 章 存储器</b>	457
8.1 存储器索引	457
8.2 存储器功能简介	460
<b>第 9 章 通信集成电路</b>	496
9.1 通信集成电路索引	496
9.2 通信集成电路功能简介	499

---

<b>第 10 章 常用家电集成电路 .....</b>	<b>599</b>
10.1 常用家电集成电路索引.....	599
10.2 常用家电集成电路功能简介.....	601
<b>第 11 章 多媒体集成电路 .....</b>	<b>686</b>
11.1 多媒体集成电路索引.....	686
11.2 多媒体集成电路功能简介.....	687
<b>附录 1 集成电路公司与网址 .....</b>	<b>719</b>
<b>附录 2 常见集成电路生产厂商标识 .....</b>	<b>728</b>

# 第1章 4000系列CMOS数字集成电路

## 1.1 4000系列CMOS数字集成电路简介

CMOS是互补金属氧化物半导体(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)的缩写，它是一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料。采用CMOS制造的集成电路具有以下特点：

- 功耗低，工作功耗仅为几十毫瓦，静态功耗几乎为0；
- 工作电压范围宽，为3~18V；
- 逻辑摆幅大，当 $V_{DD}$ 为15V时，逻辑电平0和1之间的逻辑摆幅接近15V；
- 抗干扰能力强，其噪声容限为电源电压的45%；
- 输入阻抗高达 $10^3 \sim 10^{11} \Omega$ ，几乎不消耗驱动电路功率；
- 温度特性好，由于采用补偿电路工艺，参数可以随温度变化自动补偿，另外低功耗使得内部发热量小，塑料封装的CMOS集成电路工作温度在-45~+85℃之间。


(1) 4000系列标准数字集成电路直流特性


符号	参数	条件	-40℃		+25℃			单位
			最小	最大	最小	典型	最大	
$I_{DD}$	静态电流	$V_{DD}=5V$		1 2 4		0.004 0.005 0.006	1 2 4	$\mu A$ $\mu A$ $\mu A$
$V_{OL}$	低输出电压	$V_{DD}=5V$ $V_{DD}=10V$ $V_{DD}=15V$	$ I_O  < 1\mu A$		0.05 0.05 0.05		0 0 0	V V V
$V_{OH}$	高输出电压	$V_{DD}=5V$ $V_{DD}=10V$ $V_{DD}=15V$	$ I_O  < 1\mu A$	4.95 9.95 14.95		4.95 9.95 14.95	5 10 15	V V V
$V_{IL}$	低输入电压	$V_{DD}=5V$		1.5 3.0 4.0			2 4 6	V V V
$V_{IH}$	高输入电压	$V_{DD}=5V$		3.5 7.0 11.0		3.5 7.0 11.0	3 6 9	V V V
$I_{OL}$	低输出电流	$V_{DD}=5V$		0.52 1.3 3.6		0.44 1.1 3.0	0.88 2.25 8.8	mA mA mA
$I_{OH}$	高输出电流	$V_{DD}=5V$		-0.52 -1.3 -3.6		-0.44 -1.1 -3.0	-0.88 -2.25 -8.8	mA mA mA
$I_{IN}$	输入电流	$V_{DD}=15V$		-0.30 0.30		- $10^{-5}$ $10^{-5}$	-0.30 0.30	$\mu A$ $\mu A$

## (2) 4000 系列标准数字集成电路交流特性

符 号	参 数	条 件	典 型 值	最 大 值	单 位
$t_{PHL}$	高→低电平过渡时间	$V_{DD}=5V$	120	250	ns
		$V_{DD}=10V$	50	100	ns
		$V_{DD}=15V$	35	70	ns
$t_{PLH}$	低→高电平过渡时间	$V_{DD}=5V$	85	250	ns
		$V_{DD}=10V$	40	100	ns
		$V_{DD}=15V$	30	70	ns
$t_{THL}, t_{TLH}$	传输时间	$V_{DD}=5V$	90	200	ns
		$V_{DD}=10V$	50	100	ns
		$V_{DD}=15V$	40	80	ns
$C_{IN}$	平均输入电容	Any Input	5	7.5	pF

## (3) 特性曲线

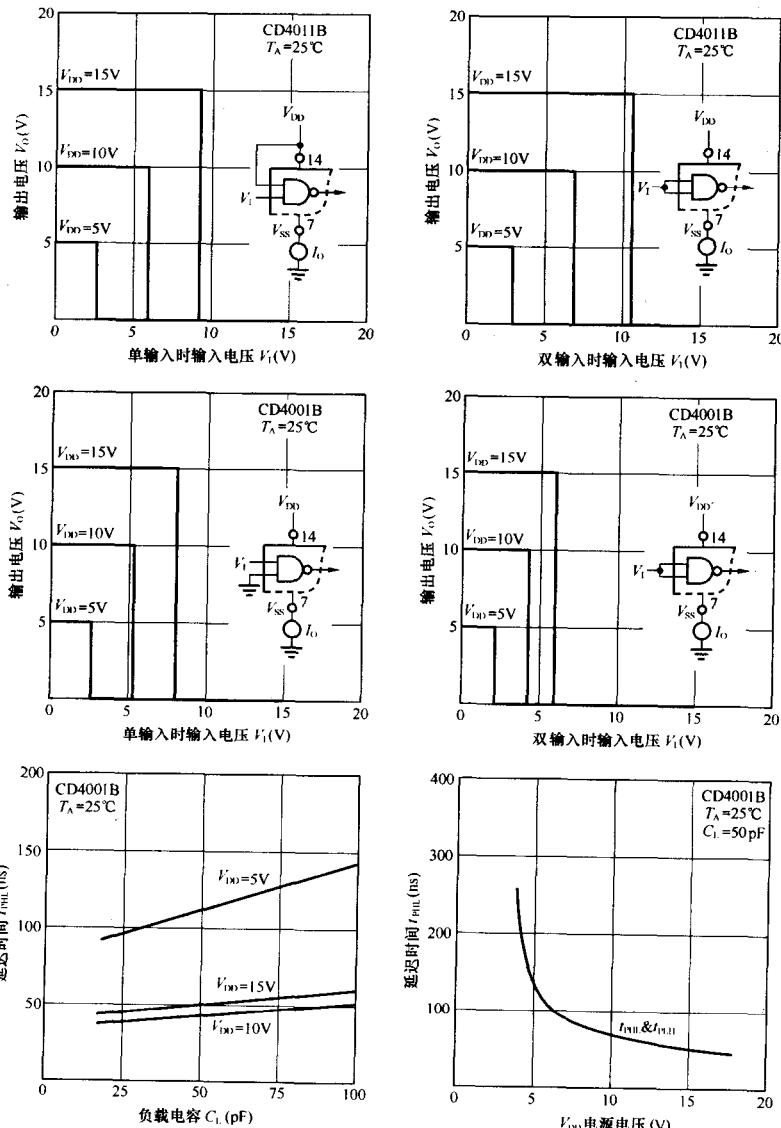

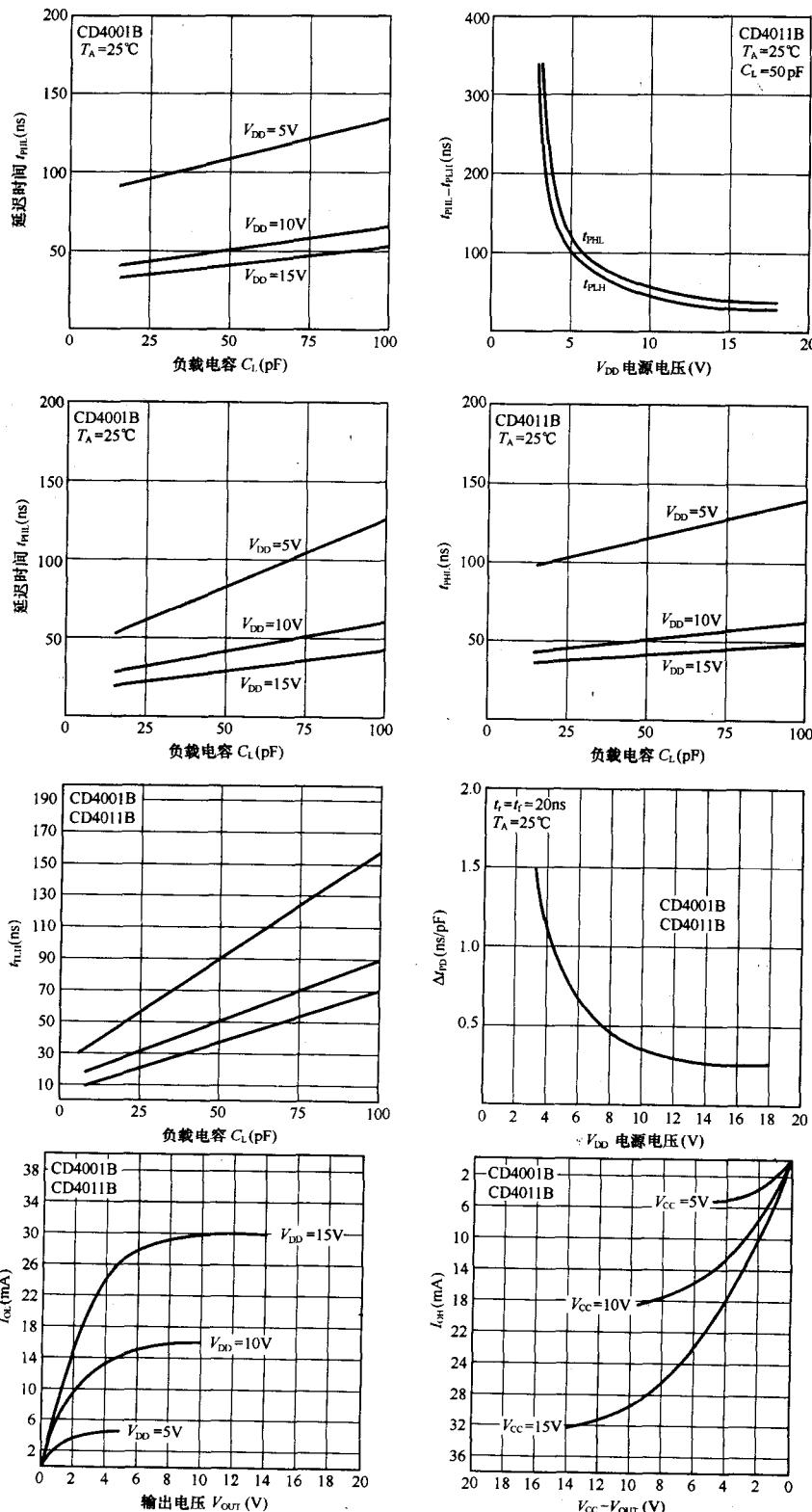

## 1.2 4000 系列标准数字集成电路按序号索引


型 号	名 称	页	型 号	名 称	页
CD4000	双 3 输入或非门	6	CD4042	四 D 锁存器	14
CD4001	四 2 输入或非门	6	CD4043	四 R-S 锁存器 (三态, 或非)	15
CD4002	双 4 输入或非门	6	CD4044	四 R-S 锁存器 (三态, 与非)	15
CD4006	18 位静态位移寄存器	6	CD4045	21 位计数器	15
CD4007	双互补对加反相器	7	CD4046	锁相环 (有 VCO)	15
CD4008	4 位二进制超前进位全加器	7	CD4047	非稳态/单稳态多谐振荡器	16
CD4009	六缓冲/反相器 (反向)	7	CD4048	8 输入多功能门 (三态, 可扩展)	16
CD4010	六缓冲器 (同向)	7	CD4049	六反相缓冲/变换器	16
CD4011	四 2 输入与非门	8	CD4051	模拟多路转换器/分配器 (8 选 1 模拟开关)	16
CD4012	双 4 输入与非门	8	CD4052	模拟多路转换器/分配器	17
CD4013	双 D 触发器	8	CD4053	模拟多路转换器/分配器	17
CD4014	8 位位移寄存器 (串/并入, 串出)	8	CD4054	四段液晶显示驱动器	17
CD4015	8 位位移寄存器 (串/并入, 串出)	9	CD4055	4 线-七段译码器 (BCD 输入)	17
CD4016	四双向开关	9	CD4059	程控 1/N 计数器 (BCD 输入)	18
CD4017	十进制计数器分频器	9	CD4060	14 位同步二进制计数器和振荡器	19
CD4018	可预制 N 分频/计数器	9	CD4063	4 位数值比较器	19
CD4019	四 2 选 1 数据选择器	9	CD4066	四 2 开关	19
CD4020	14 位同步二进制计数器	10	CD4067	16 选 1 模拟开关	19
CD4021	8 位移位寄存器 (异步并入)	10	CD4068	8 输入与非/与门	20
CD4022	8 计数器/分频器	10	CD4069	六反相器	20
CD4023	三 3 输入与非门	10	CD4070	四 2 输入异或门	20
CD4024	7 位同步二进制计数器 (串行)	11	CD4071	四 2 输入或门	20
CD4025	三 3 输入或非门	11	CD4072	双 4 输入或门	20
CD4026	十进制计数器/脉冲分配器	11	CD4073	三 3 输入与门	21
CD4027	双上升沿 J-K 触发器	11	CD4075	三 3 输入或门	21
CD4028	4-10 线译码器 (BCD 输入)	12	CD4076	四 D 寄存器 (三态)	21
CD4029	4 位二进制/十进制加/减计数器 (有预置)	12	CD4077	四异或非门	21
CD4030	四异或门	12	CD4081	四 2 输入与门	21
CD4031	64 位静态异位寄存器	12	CD4082	双 4 输入与门	22
CD4032	3 级加法器 (正逻辑)	13	CD4085	双 2-2 输入与或非门 (带禁止输入)	22
CD4033	十进制计数器/脉冲分配器	13	CD4086	四路 2-2-2-2 输入与或非门 (可扩展)	22
CD4034	8 位总线寄存器	13	CD4089	4 位二进制比例乘法器	22
CD4035	4 位移位寄存器 (补码输出, 并行存取)	14	CD4093	四 2 输入与非门 (有施密特触发器)	23
CD4038	3 级加法器 (负逻辑)	14	CD4094	8 位异位和存储总线寄存器	23
CD4040	12 位同步二进制计数器 (串行)	14	CD4095	上升沿 J-K 触发器	23
CD4041	四原码/反码缓冲器	14			

型 号	名 称	页	型 号	名 称	页
CD4096	上升沿J-K触发器	24	CD4554	2×2位并行二进制乘法器	36
CD4097	双8选1模拟开关	24	CD4555	双二进制4选1译码/信号分离器	36
CD4098	双可重触发单稳态触发器(有清除)	24	CD4556	双二进制4选1译码/信号分离器	36
CD4099	8位可寻址锁存器	25	CD4557	1~64可变长度移位寄存器	37
CD4500	工业控制单元	25	CD4558	BCD七段译码器	37
CD4501	三逻辑门	25	CD4559	逐次逼近寄存器	37
CD4502	六反相器/缓冲器(三态,有选通端)	25	CD4560	自然二进制编码的十进制(NBCD)加法器	38
CD4503	六缓冲器(三态)	25	CD4561	9的补码电路	38
CD4504	六电平转换器(TTL/CMOS至CMOS)	26	CD4562	128位静态移位寄存器	38
CD4506	双2路-2输入与或非门(可扩展)	26	CD4566	工业定时基准发生器	38
CD4508	双4位锁存器(三态)	26	CD4568	相位比较器和可编程计数器	38
CD4510	十进制同步加/减计数器(有预置端)	26	CD4569	可编程1/N双4位BCD/二进制计数器	39
CD4511	BCD七段译码器/驱动器(锁存输出)	27	CD4572	六门(4非门,1或非门和1与非门)	39
CD4512	8通道数据选择器	27	CD4580	4×4多通道寄存器	39
CD4513	BCD七段锁存器/译码器/驱动器	27	CD4581	4位运算逻辑单元	39
CD4514/4515	4-16译码器/多路分配器	28	CD4582	超前进位发生器	40
CD4516	4位二进制同步加/减计数器(有预置端)	28	CD4583	双施密特触发器	41
CD4517	双64位静态移位寄存器	29	CD4584	六施密特触发器	41
CD4518	双十进制同步寄存器	29	CD4585	4位数值比较器	41
CD4519	四2选1数据选择器	29	CD4590	独立4位锁存器	41
CD4521	24位分频器	29	CD4597	8位总线可兼容计数器锁存器(三态输出)	42
CD4522	可编程BCD计数器	30	CD4598	8位总线可兼容计数器锁存器(三态输出)	42
CD4527	BCD比例乘法器	30	CD4599	8位可寻址锁存器	42
CD4528	双重单稳态多谐振荡器	31	CD4724	8位可寻址锁存器	42
CD4529	双重4通道模拟数据选择器	31	CD40100	32位左右移位寄存器	43
CD4530	双5输入多功能逻辑门	32	CD40101	9位奇偶校验器	43
CD4531	12输入奇偶校验器/发生器	32	CD40102	8位同步BCD减计数器	43
CD4532	8-3优先编码器	32	CD40104	4位双向移位寄存器(三态)	43
CD4534	实时五-十进制计数器	33	CD40105	4×16位先进先出寄存器(三态)	44
CD4536	程控定时器	33	CD40106	六反相器(有施密特触发器)	44
CD4538	双重单稳态多谐振荡器	33	CD40107	双2输入与非缓冲器/驱动器	44
CD4539	双重4通道数据选择器/多路开关	33	CD40108	4×4多端口寄存器	44
CD4541	程控定时器	34	CD40109	四低-高电压电平转换器(三态)	45
CD4543	BCD七段锁存/译码/LCD驱动器	34	CD40110	十进制加/减计数器/译码/锁存/驱动器	45
CD4544	BCD七段锁存/译码/LCD驱动器	34	CD40147	10-4线优先编码器(BCD输出)	45
CD4548	双重单稳态多谐振荡器	35	CD40160	十进制同步计数器(有预置,异步清除)	45
CD4549	逐次逼近寄存器	35	CD40162	十进制同步计数器(同步清除)	46
CD4551	四2输入模拟多路开关/信号分离器	35	CD40174	六上升沿D触发器	46
CD4553	3位数计数器	36	CD40175	四D型触发器	46

## 1.3 4000 系列标准数字集成电路功能简介
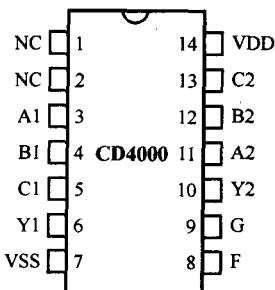
### CD4000 双 3 输入或非门


CD4000 是双 3 输入或非门，具有很高的抗干扰能力。芯片由两个逻辑相同的 3 输入或非门和一个非门组成，输入电压范围是 3~18V。逻辑关系为： $Y = \overline{A+B+C}$ ,  $F = \overline{G}$ 。



输入	输出	输入	输出
A B C	Y	F	G
L L L	H	L	H
输入有一个以上为 H	L	H	L
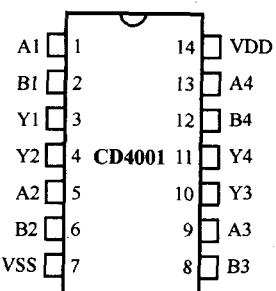
### CD4001 四 2 输入或非门

CD4001 是四 2 输入或非门，它由 4 个相同的 2 输入或非门组成。输入电压范围是 3~18V。逻辑关系为： $Y = \overline{A+B}$ 。




输入	输出
A B	Y
L L	H
H L	L
L H	L
H H	L

### CD4002 双 4 输入或非门

CD4002 是由两个完全相同的双 4 输入或非门组成。在每个门电路中，4 输入全为低电平时，输出为高电平；只要有一个输入为高电平，输出就为低电平。输入电压范围是 3~18V。


关系表达式为： $Y = \overline{A+B+C+D}$ 。

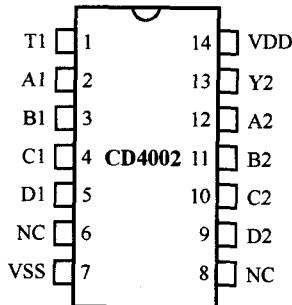

输入	输出
A B C D	Y
L L L L	H
只要有一个为 H	L
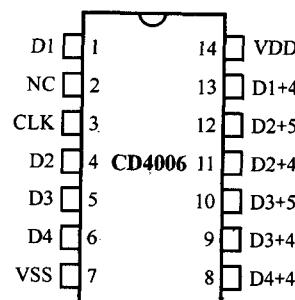
### CD4006 18 位静态位移寄存器

CD4006 是由 4 个相同的位移寄存器组成的 18 级位移寄存器，共有两部分，每部分包括两个 4 级、两个 5 级。可以通过改变输入输出连接方式把它的级改成 4、5、8、12、13、14、16、17 和 18 级，信号再通过下降沿传递到下一级。输入电压范围是 3~18V。




D1+4	CLK	D1+4	D	CLK	D+1
L	↑	L	L	↓	L
H	↑	H	H	↓	H
	↓	NC		↑	NC

输入			输出	
A	B	C	COUT	S
L	L	L	L	L
H	L	L	L	H
L	H	L	L	H
H	H	L	H	L
L	L	H	L	H
H	L	H	H	L
L	H	H	H	L
H	H	H	H	H
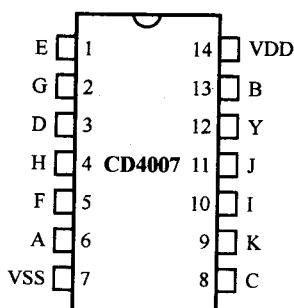
### CD4007 双互补对加反相器

CD4007 双互补对加反相器是由 3 个 P 沟道和 3 个 N 沟道 MOS 晶体管构成的互补对加反相器。




输入	(D, I)	输出
H	L	L
L	L	H
X	H	OPEN

输入	输出条件
H	A=C, B=OPEN
L	A=B, C=OPEN
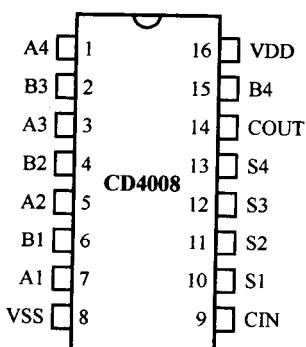
### CD4008 4位二进制超前进位全加器


CD4008 是 4 位二进制超前进位全加器，它具有快速超前进位功能，两组输入（A 组，B 组）和进位输入 CIN 用二进制码，输出到加法运算输出（S 组）和进位输出 COUT 的端子中。



### CD4009 六缓冲/反相器（反向）

用做缓冲驱动或高到低逻辑摆幅变换，CMOS 与 TTL 接口，双电源供电，且应  $V_{DD} \geq V_{CC}$ 。

逻辑表达式为： $Y = \bar{A}$ 。

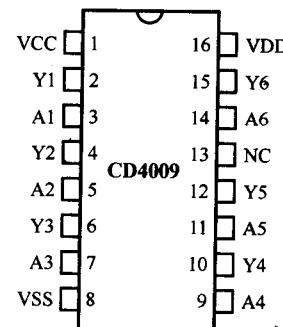


输入	输出
A	Y
L	H
H	L

### CD4010 六缓冲器（同向）

CD4010 为六缓冲器（同向），它可以驱动 CMOS 向 TTL 转换电路，如自高电平向低电平转换电路，继电器类大电流电路。

逻辑表达式为： $Y = A$ 。

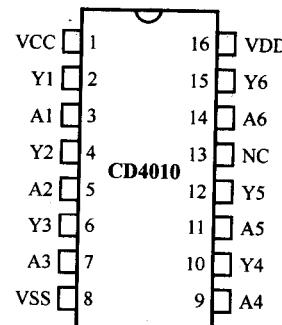


输入	输出
A	Y
L	L
H	H

### CD4011 四 2 输入与非门

CD4011 为四 2 输入与非门，它采用 N 和 P 沟道增强型场效应管提供的对称电路，由于它输出电压范围等于电源电压的大小，所以具有很高的抗干扰度。


逻辑关系式为：  $Y = \overline{AB}$ 。

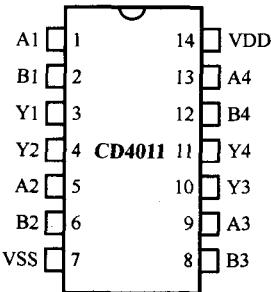

输入	输出
A B	Y
H H	L
只要有一个 L	H

### CD4012 双 4 输入与非门


逻辑表达式为：  $Y = \overline{ABCD}$ 。

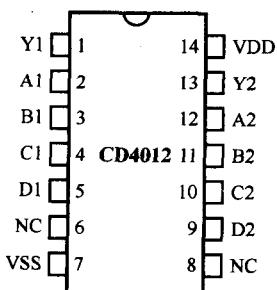

输入	输出
A B C D	Y
H H H H A、B、C、D有一个 L	L H
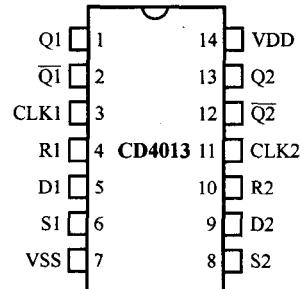
### CD4013 双 D 触发器


CD 4013 是由两个具有置位和复位功能的触发器构成的，它以时钟的低电平读入，以高电平输出。



CLK	D	R	S	Q	$\bar{Q}$
$\uparrow$	0	0	0	0	1
$\uparrow$	1	0	0	1	0
$\downarrow$	X	0	0	Q	$\bar{Q}$
X	X	1	0	0	1
X	X	0	1	1	0
X	X	1	1	1	1

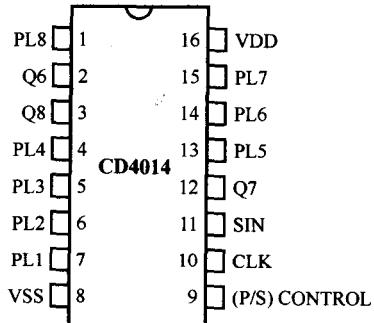
### CD4014 8 位位移寄存器（串/并入，串出）

CD4014 是 8 位串/并入、串出位移寄存器，级数由触发器构成，高电平时控制输入为并行输入，低电平时为串行输入。



CLK	SIN	(P/S) CONTROL	PL1	PL <sub>n</sub>	Q1	Q <sub>n</sub>
$\uparrow$	X	H	L	L	L	L
$\uparrow$	X	H	H	L	H	L
$\uparrow$	X	H	L	H	L	H
$\uparrow$	X	H	H	H	H	H
$\uparrow$	L	L	X	X	L	Q <sub>n-1</sub>
$\uparrow$	H	L	X	X	H	Q <sub>n-1</sub>
$\downarrow$	X	X	X	X	Q1	Q <sub>n</sub> (NC)


### CD4015 8位位移寄存器(串/并入，串出)

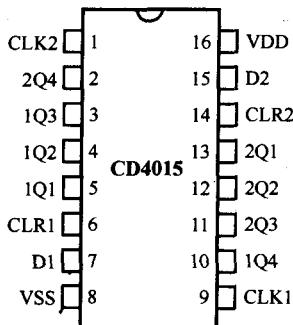

CLK	D	CLR	Q1	Qn
↑	L	L	L	Q <sub>n-1</sub>
↑	H	L	H	Q <sub>n-1</sub>
↓	X	L	Q1	Q <sub>n</sub> (NC)
X	X	H	L	L
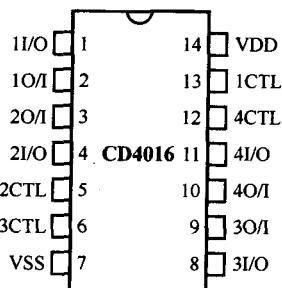
### CD4016 四双向开关


CD4016为4个独立的双向模拟开关，控制输入在高电平时导通，低电平时截止，输入输出可为双向，即可以由IN/OUT到OUT/IN，也可以反过来。它用于信号开关、削波、调制解调电路。



### CD4017 十进制计数器分频器


CD4017是十进制计数器，它内含译码器。计数器在时钟禁止输入为低电平时，在时钟脉冲的上升沿进位。在时钟禁止输入为高电平时，时钟被禁止。复位输入为高电平时，时钟输入独立运行。

CLR	CE	CLK	功能
H	X	X	CLR为“0”
L	L	↑	计数
L	H	↓	计数

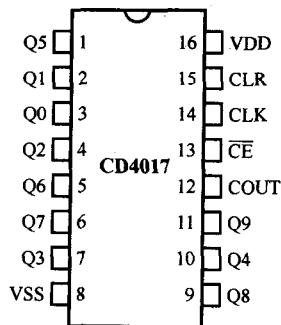
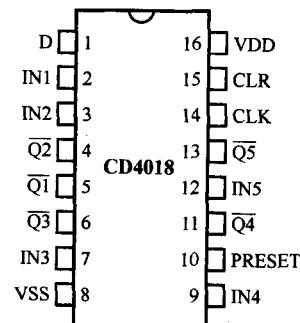
### CD4018 可预制N分频/计数器


CD4018由5级计数器构成，把Q1~Q5的输出分别接到数据的输入，来实现1/2、1/4、1/8和1/16的分频；把Q1~Q5的输出分别接到数据的输入，来实现1/3、1/5、1/7和1/9的分频。



输入				输出
CLK	CLR	PRESET	IN <sub>n</sub>	Q <sub>n</sub>
↓	L	L	X	Q <sub>n</sub>
↑	L	L	X	Q <sub>n</sub>
X	L	H	L	D <sub>n</sub>
X	L	H	H	H
X	H	X	X	L
				H

### CD4019 四2选1数据选择器

CD4019由4个与/或门构成，每个门电路都

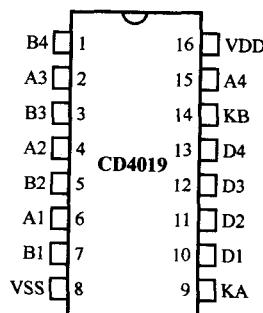


是由两个2输入与门和1个2输入或门构成。控制输入KA和KB决定是作为数据选择器还是门电路。

输入				输出
KA	KB	A	B	D
H	X	H	X	H
H	X	L	X	H
L	H	X	H	H
L	H	X	L	L
L	L	X	X	L
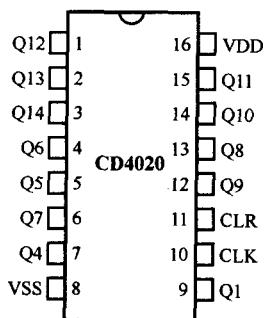
### CD4020 14位同步二进制计数器


CD4020是14位同步二进制计数器，它由14级主从触发器构成。在输入脉冲的下降沿开始计数，复位端为高电平时复位。



CLR	CLK	Q (功能)
H	X	清零
L	↓	进行一次计数
L	↑	不变
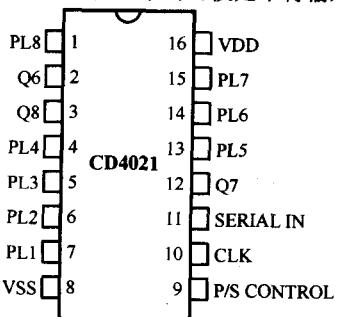
### CD4021 8位移位寄存器（异步并入）


CD4021是8位移位寄存器（异步并/串行入，串出）。寄存器由数据型主从触发器构成，并行和串行控制引脚（P/S CONTROL）控制并行和串行的输入。该引脚在高电平的时候为异步并行输入，在低电平的时候是串行输入。



CLK	并/串		功 能				
	X	H	并行输入 右移				
↑	L						
CLK	串行 输入	并/串 控制	PL1	PL <sub>n</sub>	Q1	Q <sub>n</sub>	功能
	X	X	H	L	L	L	并行 送数
	X	X	H	L	H	L	
	X	X	H	H	L	H	
	X	X	H	H	H	H	
↑	L	L	X	X	L	Q <sub>n1</sub>	右移
↑	H	L	X	X	H	Q <sub>n1</sub>	
↓	X	L	X	X	Q1	Q <sub>n</sub>	NC
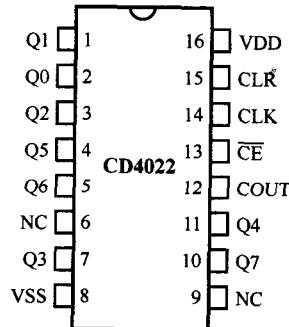
### CD4022 8计数器/分频器

CD4022是四级8计数器/分频器，它内含译码器。在时钟使能引脚为低电平时，时钟(CLK)引脚的上升沿开始计数；在时钟使能引脚为高电平时，时钟(CLK)被禁止。



CLR	CE	CLK	功能
H	X	X	清0
L	L	↑	计数
L	H	↓	计数

### CD4023 三3输入与非门

CD4023是三3输入与非门，它采用对称电路。理论上输出电压大小等于电源电压大小，所以抗干扰能力很强。

$$\text{逻辑表达式为: } Y = \overline{A \cdot B \cdot C}.$$

输入			输出
A	B	C	Y
A、B、C只要有1个为L			H
H	H	H	L