

# 科学技术成果报告

## JKF-1型通用快放大器的 研制工作报告

章 谷 杰

中国科学院原子能研究所  
一九七四年四月

## JKE-1 型通用快放大器的研制工作报告

### 一、前言

本放大器是通用快放大器，是谱仪系列化项目中放大器的一个品种，主要用途是与计数电路，时间符合电路配合，放大快脉冲讯号。

前几年见载于科技资料的快放大器，通常是由2—3个晶体管组成的反馈环的级联而成的。这种单级放大环，具有电压增益5—10倍，输入输出阻抗50欧姆，输出动态范围1—3伏，上升时间1—2毫微秒，它是用截止频率高达 $1 \times 10^9$ 周/秒的晶体管获得的，一个两级快放大器，它具有如下性能：增益100倍，上升时间2.4毫微秒，动态范围0—2.5伏，非线性0.2%〔1〕。

另一种是电流型放大器，在放大器的主要通路不出现明显的信号电压的变化，因此，几乎避免了晶体管的结电容和分布电容对上升时间的影响，充分发挥了晶体管增益带宽的潜力。C. J. RUSH于一九六四年发表了采用这种技术制作的增益为1580倍，上升时间3.5毫微秒，非线性为1.2%的五级快放大器〔2〕。

国外商品，一九六九年达到增益10或100倍可选择，上升时间4毫微秒，输出幅度200毫伏—2伏，非线性≤5%。

最初系列化下达的快放大器指标是：增益2—512倍连续可调，上升时间≤5毫微秒，输出幅度5伏，非线性1%，输入极性正、负

(+、-), 输出极性正(+), 输出阻抗50欧姆, 延迟启动<0.5毫秒。

毛主席发出要在全党“进行一次思想和政治路线方面的教育”的指示，在毛主席的革命路线指引下，批判了刘少奇一类政治骗子的洋奴哲学和修正主义，遵照毛主席“洋为中用”的指示，以辩证唯物论为武器，经过多次实验，认识到，除缺乏三高管，输出幅度由5伏改为3伏外，其它指标，均已达到。

## 二 方案考虑

P. F. MANFREDI 和 A. RIMINI<sup>(1)</sup> 提出了一种两个晶体管的反馈环的基本结构，并且应用这种基本结构，设计了一个由两个反馈环组成的放大器。

这种并联电压反馈放大器的基本电路如图1所示。晶体管T<sub>1</sub>作电压放大，T<sub>2</sub>放大电流，C是自举电容，以提高线性，R<sub>1</sub>是输入电阻，R<sub>2</sub>是反馈电阻。电路可简化为图2所示的运算放大器的一般形式。反馈放大器的增益是由反馈电阻和输入电阻决定。

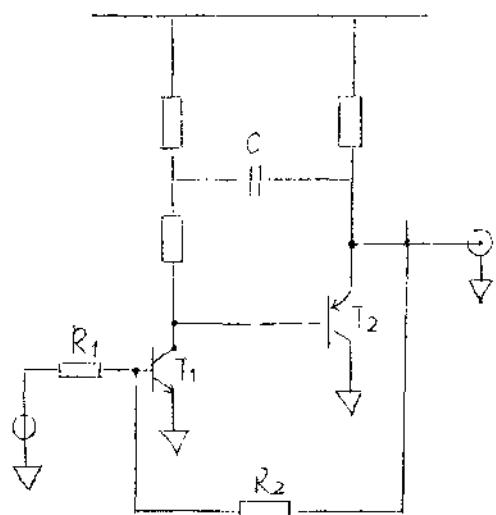


图1、并联电压放大器基本电路

$$A_f = V_{out}/V_{in} = -\frac{R_2}{R_1}$$

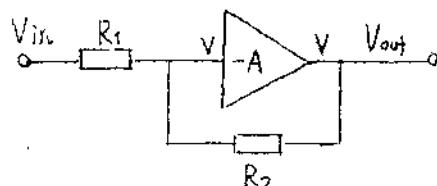


图 2、运算放大器的一般形式

遵照毛主席关于“对外国文化，排外主义的方针是错误的，应当尽量吸收进步的外国文化，以为发展中国新文化的借镜，盲目搬用的方针也是错误的，应当以中国人民的实际需要为基础，批判地吸收外国文化”的伟大教导，根据具体情况，批判地吸收了上述作者发表的快放大器的合理部分，通过实践，确定了如下方案：

考虑放大器要求增益 $2 - 512$ 倍连续可调，而每个反馈环可做到 $5 - 10$ 倍，因此，考虑采用三个反馈环，使得实际的最大增益达 $512$ 倍；要求放大器的上升时间为5毫微秒，这样就要求每个环的上升时间为 $2 - 3$ 毫微秒；级间插入两个衰减器，一个是二进制常阻抗衰减器，调节增益 $4、8、16、32、64、128、256、512$ 倍可变，放在第一反馈环之前，另一个细调衰减器，设计增益范围为 $0.88 - 0.37$ 倍，放在第二反馈环与第三反馈环之间，借以获得 $1 - 1/2$ 倍的增益细调；为了输出匹配到 $50$ 欧姆的负载，因此，增加一输出级，以提高输出能力；极性考虑：由于三个反馈环串联成的放大器，输入负脉冲，输出正脉冲，因此，增加一倒相级以适应对正脉冲的放大。整个放大器的方框图如图3所示：

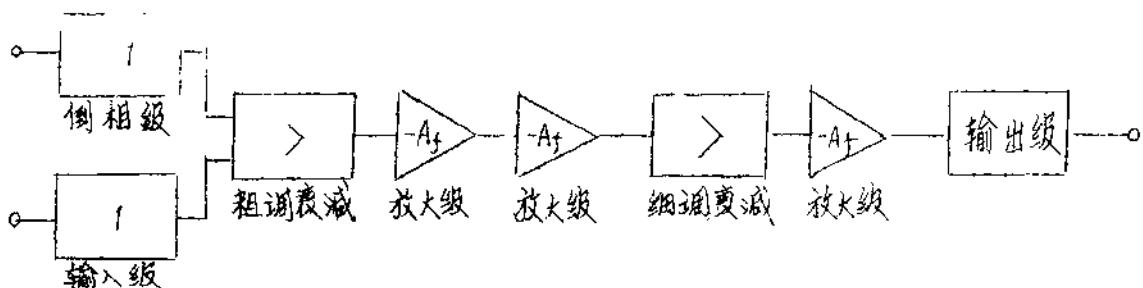


图3、放大器方框图

### 三、线路说明

完整的放大器的线路如图4所示(附后)

#### 1、低电平放大级

低电平放大级有两级，第一级由  $T_6$ 、 $T_7$ 、 $T_8$  组成，放大负脉冲，输出正脉冲，由于放大器工作在单极性状态。所以，设计时使晶体管在脉冲作用下趋向饱和状态，既降低晶体管的静态工作电流，又保证晶体管的频率响应。 $T_6$  放大负脉冲，选用 3AG76，增益带宽  $F_T$  为 750M， $T_7$ 、 $T_8$  跟随正脉冲，选用 3S2D， $f_T > 700M$ ，静态工作电流设计在 2—3 毫安（文献〔1〕所载均为 1.0 毫安）， $T_6$  的发射极交流接地，既得直流反馈，又可浮置基极电位，便于直接耦合，反馈电阻  $R_{B_6}$  设计为 1K，流过 3—4 毫安电流，使得本级动态范围达 3 伏，电位器  $R_{B_7}$  调节  $T_6$  基极电位，使与衰减跟随器  $T_8$  射极直流电位相等，用  $R_{B_8}$ （9.1 欧姆）直接耦合， $C_{25} = 5P$ ，用以加快脉冲前沿，本级  $A_f = -11$ 。

同样考虑第二级的设计，第二级与第一级的差别，除了极性相反

外，动态范围亦有所增加，为5伏，由于放大正脉冲，因此， $T_9$ 选用3N2E， $T_{10}$ ， $T_{11}$ 选用3AG76，静态电流3—4毫安，由于动态范围增加到5伏，因此，反馈电阻采用交直流组合，直流反馈电阻 $R_{k8}=1.8K$ ，确定直流工作点， $R_{k8}$ 与交流反馈电阻 $R_{k7}=2.2K$ 相并联成 $R_f=0.99K$ ，输入电阻 $R_{k6}=100$ 欧姆，因此本级 $A_f=10$ ，同样， $C_{35}=5P$ ，用以加快前沿，电容 $C_{38}$ ， $C_{39}$ 作自举，以增加线性，电位器 $R_{k9}$ 调节 $T_9$ 的基极电位，便与前一级直接耦合。

## 2、高电平级

本级设计动态范围为8伏，输出能力达5伏，为了保证后沿与前沿有相同比拟的速度，将静态电流增大到4—10毫安，晶体管选用中功半管， $T_{14}$ 为3AG95B， $f_T=750M$ ， $T_{15}$ ， $T_{16}$ 为3K3E， $f_T \geq 700M$ 。其它设计考虑与第二级相同，唯极性相反， $A_f=9$ 。

## 3、输出级

输出级由三个晶体管： $T_{17}$ ， $T_{18}$ ， $T_{19}$ 组成。 $T_{17}$ （3AG95B）是共基极放大器，作隔离用，并藉小的电感负载 $L_1$ 补偿放大器的高频性能，与 $L_1$ 相并联的电阻 $R_{k0}^*$ 增加电感 $L_1$ 的损耗，调节 $R_{k0}^*$ 的数值，可以获得很小上级的波形， $L_1$ 是n-p-n型晶体管3DG12C， $T_{18}$ 是p-n-p型晶体管3AG74A，两个管子的基极，发射极接在一起，组成一个互补跟随器， $T_{18}$ 跟随正脉冲， $T_{19}$ 跟随负脉冲，对脉冲的前后沿均有快的响应，静态电流： $T_{17}$ ，3毫安、 $T_{18}$ ， $T_{19}$ ，4—10毫安。

调节电位器  $R_{63}$ ，使得互补跟随器射极电位为零。

#### 4、输入级

对于负输入脉冲，输入级仅是一个普通的跟随器，用晶体管 3AG76 做成 ( $T_1$ )，工作点选在： $V_c=6$  伏， $I_c=5$  毫安。

对于正输入脉冲，必须经过倒相，才能适合放大器对输入极性的要求，倒相级由两个三极管 3N3B 组成，第一个作跟随器，第二个作倒相器，实际上，倒相器是一个全反馈的共射极放大器，反馈电阻的选择，使得对正负输入增益相等。

#### 5、衰减器

二进制常阻抗衰减器是由梯形网络组成，每个节点上的电阻值均为 200 欧姆，最后一节电阻  $R_{61}$  上串联电容  $C_{20}=13P$ ，用来平衡上面一串电阻的分布电容，以便在最大衰减档得到小上击的波形，常阻抗衰减器插在输入级与第一反馈环之间，中间用两个晶体管  $T_4$ 、 $T_5$  (3AG76) 做成的缓冲级隔离。

细调衰减器由电位器  $R_{62}$ 、电阻  $R_{61}$ 、 $R_{63}$  组成分压式调节， $R_{61}=51$  欧姆， $R_{62}=220$  欧姆， $R_{63}=160$  欧姆，衰减器增益范围为 0.88—0.37 倍，变化 2.38 倍，细调衰减器插在第二反馈环与第三反馈环之间，同样，用  $T_{12}$  (3AG76)、 $T_{13}$  (3AG95B) 作缓冲隔离。

另外，电路中， $R_{51}$  (20 欧姆)、 $R_{42}$  (20 欧姆)、 $R_{53}$  (10 欧姆)

$R_{6,1}$  (20欧姆)、 $R_{6,2}$  (51欧姆)、 $R_{6,3}$  (20欧姆)、 $R_{6,4}$  (10欧姆)  
 $R_{6,5}$  (20欧姆)均起防振作用。

#### 四、结构与安装

本放大器采用系列化标准插件，面板排列如附图5所示，(附后)整个放大器装在一块双面印刷电路板上，印刷电路板及元件安装由图6给出(附后)，印刷电路板的另一面作地平面，为了减短连线，接地良好，拨动开关 $K_1$ ，波段开关 $K_2$ ，细调增益电位器 $R_6$ ，均安装在印刷电路板上，通过拉伸杆、塔轮，延长轴来调节。

#### 五、指标和测量

##### 1、指标

输入极性：正、负 (+、 -)；

输出极性：正 (+)；

增益：2—512倍可调

粗调：分4、8、16、32、64、128、256、512八档。

细调：大于1— $\frac{1}{2}$ 范围。

输出幅度：150毫伏—3伏，匹配到50欧姆负载，最大可达5伏。

空度比：10%，空度比到12%，幅度下降10%。

上升时间: 10—90%, 5毫微秒。

下降时间: 10—90%, 7毫微秒。

频宽: 60兆周/秒

积分线性:  $\leq 1\%$

温度稳定性:  $\leq 1.5 \times 10^{-3}/^{\circ}\text{C}$  ( $10^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$ )

噪声: 增益为512倍时, 负输入,  $V_{p-p} = 50$  毫伏,  
正输入,  $V_{p-p} = 80$  毫伏。

延迟时间: 15毫微秒

延迟启动:  $< 0.5$  毫微秒。

## 2、测试方法:

(1) 增益调节、空度比、上升时间、下降时间、噪声电平、延迟时间、延迟启动均用快示波器观察, 从示波标度上直接读出。

(2) 积分线性测量: 用精密脉冲产生器和多道(512)脉冲分析器进行测量, 将放大器的增益调在512倍, 将仪器按图7连接好, 渐次改变精密脉冲产生器输出幅度, 计下精密脉冲幅度和放大器输出脉冲落在多道脉冲分析器的道数, 然后作出输入输出曲线, 求得对理想曲线的最大偏差 $V_d$ , 根据公式:

$$\text{积分线性} = 100 - \frac{V_d}{V_{max}} \%$$



图7、测积分线性

进行计算，测得  $V_d = 1 \text{ 道} \times 20 \text{ 毫伏/道} = 20 \text{ 毫伏}$

$$V_{max} = 3 \text{ 伏}$$

因此，积分线性  $= 0.7\% \leq 1\%$ 。

(3) 温度稳定性的测量：同上法，仅将放大器置于温箱之中，精密脉冲产生器输出固定，使放大器的输出为 3 伏，落在多道脉冲分析器的某一道中，改变温箱温度，从室温升到  $50^\circ\text{C}$ ，记下幅度所漂移道数。

温度变化范围： $14^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}$ ， $\Delta T = 36^\circ\text{C}$ 。

放大器输出漂移道数：60 道—62 道，共 3 道。

测试中，多道是百道，道宽 50 毫伏。因此：

$$\text{温度稳定性} = \frac{3 \times 50 \text{ 毫伏}}{3 \text{ 伏} \times 36^\circ\text{C}} = 1.4 \times 10^{-3}/^\circ\text{C}$$

## 六、存在 问 题

放大器的空度比不高，仅达 10%，如果空度比增加到 12%，幅度便下降 10%，引起原因，晶体管  $T_1$  输出功率不够。再则，放大器三处采用交流耦合，产生基线漂移，影响波形。

如果放大器用于加速器测量，则脉冲在几个毫秒内非常密集，放大器在这种串脉冲作用的响应由于没有串脉冲产生器，所以仅用宽脉冲观察，在几百微秒的宽脉冲作用下，脉冲出现顶部下降，这主要是由于三处交流耦合产生的。

如果全部采用直接耦合，以及输出级能有更适合的晶体管制作，  
估计这两方面的性能将有较大的改进。

### 参 考 文 献

- (1) P.F.manfredi and A Rimini : A fast Linear Amplifier. Nucl. Instr. meth. 49(1967) 71-76.
- (2) Charles J. Rush; New Technique for Designing Fast Rise Transistor Pulse Amplifiers. Rev.Sci. Instr. vol 35 No 2 1964 (149).