




普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高频电子线路

第五版

张肃文 主编

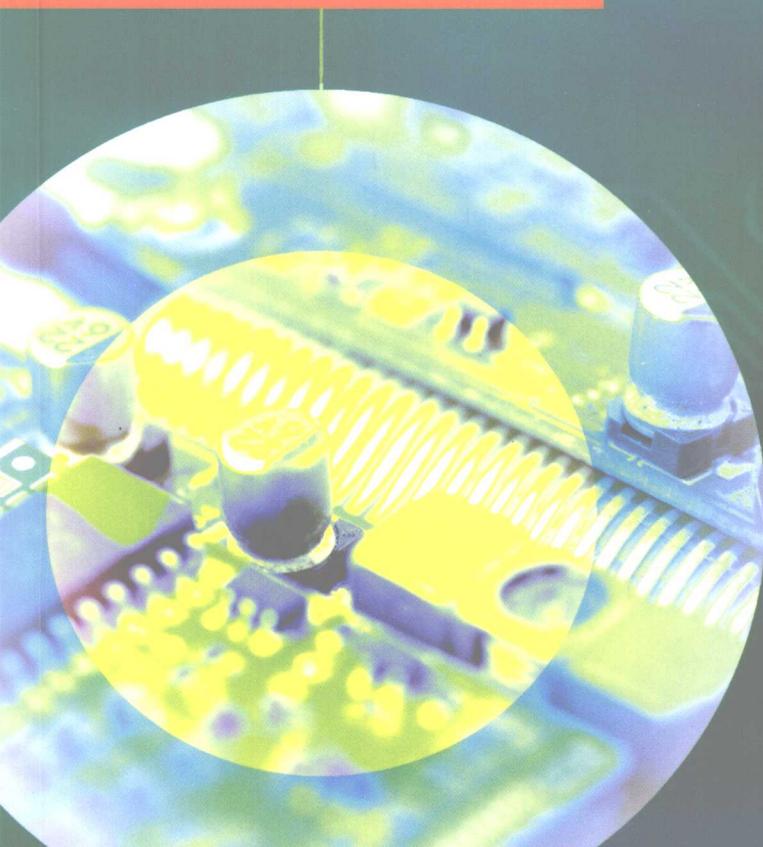

高等教育出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高频电子线路

第五版

张肃文 主编



高等教育出版社

内容简介

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。为进一步适应电子技术的发展与教学的要求,本书在第四版的基础上,本着“打好基础,精选内容,逐步更新,利于教学”的原则,删除了第四版的第2章“信号分析”与第8章“参量现象与时变电抗电路”,以及某些非必要的内容,增添了第12章“电子设计自动化(EDA)与软件无线电技术简介”,并对第四版的个别刊误进行了订正。

全书共分12章,即:绪论,选频网络,高频小信号放大器,非线性电路、时变参量电路和变频器,高频功率放大器,正弦波振荡器,振幅调制与解调,角度调制与解调,数字调制与解调,反馈控制电路,频率合成技术,电子设计自动化(EDA)与软件无线电技术简介。

本书可作为高等学校电子信息工程与通信工程专业教材,也可供有关技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

高频电子线路/张肃文主编.—5版.—北京:高等教育出版社,2009.5

ISBN 978-7-04-025774-8

I. 高… II. 张… III. 高频—电子电路—高等学校—教材 IV. TN710.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第033635号

策划编辑 吴陈滨 责任编辑 李葛平 封面设计 于涛 责任绘图 黄建英
版式设计 陆瑞红 责任校对 胡晓琪 责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
总机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 河北新华印刷一厂

开 本 787×960 1/16
印 张 35
字 数 650 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 1979年5月第1版
2009年5月第5版
印 次 2009年5月第1次印刷
定 价 39.90元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 25774-00

作 者 声 明

未经本书作者和高等教育出版社许可,任何单位和个人均不得以任何形式将《高频电子线路》(第五版)中的习题解答后出版,不得翻印或在出版物中选编、摘录本书的内容;否则,将依照《中华人民共和国著作权法》追究法律责任。

序 言

为了进一步贯彻“打好基础,精选内容,逐步更新,利于教学”的原则,本书在第四版的基础上,做了如下的删减与增添。

删减部分为:

- 1) 原书第2章“信号分析”。
- 2) 原书第8章“参量现象与时变电抗电路”。
- 3) 原书§3.1.4“能量关系及电源内阻与负载电阻的影响”。
- 4) 原书§3.4“谐振回路的相频特性——群时延特性”。

增添部分为:

第12章“电子设计自动化(EDA)与软件无线电技术简介”。

同时,对第四版的个别刊误进行了订正。

本书配有学习指导书及电子教案,供使用本书的读者、教师参考使用。但应再一次建议,学习者只有在感到十分困惑时,才参看本书的解答。通常以自己独立解答为最佳方式,以本书的解答作为核对之用。

特别应指出,笔者主编的《高频电子线路》和与之配套的《低频电子线路》的书名题字是该二书的老责任编辑谭骏云先生的墨宝,为二书的封面增色不少,谨对谭先生致衷心的谢忱。

今年恰值笔者的处女作《无线电原理》(上、下册)于1958年在高等教育出版社出版50周年;也是《高频电子线路》第一版于1979年出版29周年。笔者此生可谓与高等教育出版社结下了不解之缘。谨藉本书第五版的出版,对高等教育出版社与有关编辑表示衷心感谢。对广大有关院校师生多年来对本书的关怀,表示诚挚的谢忱。

本书虽几经修订,但仍难免有疏漏与不当之处,恳请读者不吝指正。预致谢忱。

张肃文

2008年9月于武汉大学

第四版序言

本书第二版于 1988 年获首届国家优秀教材奖与电子部优秀教材特等奖, 第三版于 1997 年获湖北省科技进步一等奖。现在修订的第四版为“十五”国家级规划教材。为进一步适应电子技术的发展与教学的要求, 本书仍然本着“打好基础, 精选内容, 逐步更新, 利于教学”的原则, 在第三版的基础上, 根据电子线路课程新的教学基本要求做了如下的修订工作:

- 1) 新编写了第 2 章“信号分析”^①与第 11 章“数字调制与解调”。
- 2) 重新编写了第 3 章“选频网络”, 第 4 章“高频小信号放大器”与第 5 章“非线性电路、时变参量电路和混频器”。
- 3) 撤销“噪声与干扰”一章, 将噪声内容并入第 4 章, 干扰内容并入第 5 章, 并加以删改。
- 4) 第 7 章“振荡器”增加了集成电路振荡器内容。
- 5) 第 9 章“振幅调制与解调”删去重复部分, 例如, 检波器指标等; 增加了同步检波集成电路实例与残留边带内容。
- 6) 第 10 章“角度调制与解调”删去电抗管调频、电容耦合相位鉴频器等内容, 增加了可变延时调频的方法。
- 7) 第 13 章“频率合成技术”增加了采用吞脉冲分频器的频率合成器内容。
- 8) 对全书的图形符号, 根据国家标准作了进一步订正。
- 9) 校核习题答案, 对个别错误进行改正。
- 10) 书中专业名词对照的英语是根据《新编英汉计算机与电子技术词典》(科学出版社 1997 年出版)译出的。

各章加 * 号部分为选读或自学内容。

参加本书一至三版编写工作的还有陆兆熊、王筠、姚天任三位老师。由于各种原因, 他们表示不再参加此次修订工作。因此, 本版的修订工作由编者独力完成, 深感任务艰巨。没有陆、王、姚三位教授前期的辛勤劳动, 编者不可能完成此次修订工作。书稿经清华大学董在望教授审阅, 提出许多宝贵意见, 使书稿质量得以提高。使用过本书的师生在使用过程中提出的宝贵建议, 对完成本版也有极大的帮助。谨对以上人士表示衷心的感谢, 并恳请读者对本书不当之处, 不吝

^① 本章是为未学习过“信号分析”的读者新编入的。如在其他课程中已学过此部分内容, 则可以略去此章, 对以后各章的学习, 并无影响。

指正。

编者毕生从事教学与教材编写工作。上世纪 50 年代即与高等教育出版社结下了不解之缘。所编著的第一本教材《无线电原理》(上、下册)承老社长武剑西同志顶住当时的政治压力,力主出版,才使它能于 1958 年问世。这可能是当时国内第一本电子类、自编的中文教材,但作者的名字却由于众所周知的原因,被改为“张文”;但是编者在序言中所感谢的,对该书有重要贡献的几位人的名字:恩师桂质廷、叶允竞、许宗岳、俞宝传等教授,主审人冯秉铨教授,以及为该书绘制几百幅插图的新婚妻子陈礼瑢,在出版时,也被全部删除,成为编者的终生内疚!现在编者已至耄耋之年,而《无线电原理》一书可看作是高、低频电子线路的前身,因而谨藉此次修订出版《高频电子线路》的机会,对高等教育出版社与武剑西老社长以及有关编辑,致以崇高的敬意与衷心的感谢!对上述已作古的恩师表示深切的缅怀与感谢!同时深深感念抚养我成长的双亲,是二老的言传身教,使我热爱祖国,并为她献出绵薄之力。最后永远怀念终生以实际行动支持我写作的、已逝世的妻子陈礼瑢,是她在重病缠身之际,仍鼓励编者完成此次的修订工作,才使我有勇气克服困难,完成本书。

张肃文

2004 年 9 月于武汉大学

第三版序言

本书第二版于1988年获得首届全国优秀教材奖与电子部优秀教材特等奖。本版是在第二版的基础上,根据国家教委1987年批准公布的《电子线路(I)(II)课程教学基本要求》和“1991年国家教委电子线路课程教学指导小组扩大会议”有关修订教学基本要求的精神,进行了全面修订。力求做到《基本要求》所提出的:既保留长期教学的基本经验,又体现教学改革精神;既要有学科上的科学性与系统性,又有教学上的灵活性。修订的主导思想是在保持第二版风格的前提下,压缩和删减第二版中要求过高、讨论过细的内容;本着贯彻以集成电路为主的原则,适当增加集成电路方面的内容,删减某些过时的分立元件电路,全书篇幅较第二版有了较大的压缩。主要变动情况如下:

- 1) 将第二版的第四章“非线性与时变参量电路的分析方法”、第九章“混频”有机地合并为“非线性电路、时变参量电路和变频器”一章;将原第七章“振幅调制”、第八章“调幅信号的解调”有机地合并为“振幅调制与解调”一章;将原第十一章“角度调制”、第十二章“调角信号的解调”合并为“角度调制与解调”一章。目的是减少重复,使内容更好地衔接。
- 2) 将原第十三章“反馈控制电路与频率合成技术”分解为“反馈控制电路”和“频率合成技术”二章,使内容安排更为合理。
- 3) “正弦波振荡器”一章进行全面改写。
- 4) 根据高等教育出版社管理与电子编辑室遵照国家标准所编纂的《有关电子技术图形符号和文字符号的资料》一书中有关规定,对全书的图形符号和文字符号进行了全面订正。
- 5) 增删了部分习题与思考题。对答案重新订正。
- 6) 为方便读者使用本书,书末增加了名词索引。

本书的修订工作由张肃文、陆兆熊二同志担任,其中第二、三、四、五章由陆兆熊执笔,其余各章均由张肃文执笔,并负责全书的统稿主编工作。

本版由谢嘉奎教授主审,提出了许多宝贵意见。武汉大学和华中理工大学电子线路课程的教师与广大读者和兄弟院校教师都对本版的修订十分关心,提出具体的修改意见。谨对上述所有同志表示诚挚的谢忱。

本书虽几经修订,但错误与不妥处仍可能存在,恳请使用本书的师生和广大读者不吝指正。

编 者

1992年4月于武汉

第二版序言

本书是在第一版基础上,按照 1980 年 6 月在成都召开的教育部电工教材编审委员会扩大会议所审定的高等工业学校《电子线路(I)(II)教学大纲(草案)》(四年制无线电技术类专业试用)修订而成的。在修订过程中,遵循“打好基础,精选内容,逐步更新,利于教学”的原则,对第一版中的某些内容进行了较大的调整与删改。主要有以下各点:

1. 删除了大纲中没有的“回路与器件的高频性能”和“脉冲与数字调制”两章。
2. 电子管内容全部删除。
3. 将原来分散在各章中的参量放大、参量倍频与混频等内容合并为“参变现象与时变电抗电路”一章,并进行了修改,补充了思考题与习题。
4. 根据打好基础、精选内容的原则,对第二至第十三章分别进行了不同程度的删改与补充。例如,第二章篇幅作了较大的压缩,突出了单调谐回路谐振放大器的主线;第十一章改写了调频原理;第十三章改为以锁相环路为主,并将有关的反馈电路集中在这一章,使内容安排更为合理;等等。
5. 对各章的思考题与习题进行了增删与调整,重新核算了全部答案,改正了第一版中的某些错误。
6. 在压缩篇幅、删除繁冗部分的同时,也增补了某些必需的内容,例如回路的时延特性、表面波滤波器等。
7. 对全书符号进行了统一整理,使之合理化,与《低频电子线路》所用符号保持一致,并尽可能符合国内外的习惯用法。例如,第一版中用 E, e, u, U, v, V 等符号代表电压,本版则统一用 V, v 来表示,并以下标字母的大小来表示各种不同情况的电压^①。此外,输出功率 P_{\perp} 改为 P_{\circ} ,以与习惯用法相符,直流功率 P_0 则改为 P_{\pm} ,以免混淆。
8. 鉴于谐振回路与耦合回路的内容在先行课程中没有保证,而这部分又是本课必不可少的内容,因而增写了这一章,供各校根据实际情况选用。

由于无线电电子学的飞跃发展,新理论、新电路、新器件、新工艺层出不穷,日新月异,但同时某些基本理论与基本电路则并未过时,例如,谐振回路与耦合

^① 例如, V_C 代表集电极电压直流分量, v_C 代表集电极瞬时总电压(包括直流与交流), V_e 代表集电极的交流电压分量的振幅, v_e 则代表集电极交流电压分量的瞬时值。其余可以类推。

II 第二版序言

回路仍然是组成高频电子线路必不可少的部分；放大、振荡、频率变换（包括调制与解调）的原理依然未变，因而电子线路内容与学时之间的矛盾日益尖锐。如何坚决贯彻“打好基础，精选内容，逐步更新，利于教学”的原则，对于本课来说，就显得更加必要。本版力图遵循这一原则，但限于我们的思想认识与业务能力，做得还是很不够的，有待今后继续努力。

本书的修订工作由张肃文、媒兆熊、王筠三同志担任，张肃文同志为主编。具体执笔分工如下^①：

张肃文：绪论，第五、七、十一、十三章；

陆兆熊：第二、三、八、九、十二章与第一章前半部分；

王筠：第四、六、十章与第一章后半部分。

本书第一版经兄弟院校试用，提出了许多宝贵意见，为修订工作提供了可靠的第一手资料。修订稿承西北电讯工程学院李纪澄、陆心如等同志审阅，定稿前又由编委会电子线路编审小组委托编委谢嘉奎同志复审。他们都认真负责地进行了审阅，提出了许多宝贵意见，使书稿质量得以提高。对以上的单位和同志，我们谨致衷心的谢忱。

本书虽几经校订，但错误与不妥处仍可能存在。恳请使用本书的师生和广大读者不吝指正。意见请寄高等教育出版社电工无线电编辑室转交。

编 者

1983年8月于武汉

^① 原书第一版编者之一姚天任同志在本书修订期间，出国学习，故未参加修订工作。

第一版序言

本书是根据 1977 年 11 月在合肥召开的高等学校工科基础课电工、无线电类教材编写会议所审定的“高频电子线路教材编写大纲”编写的，经 1978 年 12 月在武汉召开的高频电子线路教材审稿会议审查通过。

全书共十四章，即：绪论、回路与器件的高频特性、高频小信号放大器、非线性电路的分析方法、高频功率放大器、正弦波振荡器、振幅调制、振幅解调、变频、干扰与噪声、角度调制、调频信号的解调、脉冲与数字调制、频率合成与锁相技术。

在章节安排上，有如下的考虑：第一章绪论简略介绍无线电信号传输的基本原理，为以后各章之间的有机联系建立初步概念。第二章回路与器件的高频特性，研究高频电子线路中所常用的回路元件与半导体器件的高频特性，作为以后各章的基础。接着第三章，讨论高频小信号放大器。第四章扼要介绍分析非线性电路的各种方法，作为学习高频功率放大器、振荡器、调制、解调、变频等章的预备知识。为了便于学习，将振幅调制与解调、角度调制与解调分成四章（第七、八章与第十一、十二章），并将变频、干扰与噪声两章紧接在振幅解调一章之后，成为第九章与第十章。第十三章脉冲与数字调制介绍各种脉冲与数字调制的基本原理，可作为学习数字通信部分内容的初步。由于频率合成技术的应用日益广泛，因此本书最后一章介绍了各种频率合成的方法，并围绕频率合成所用的锁相环路，进行初步的分析，介绍了锁相环路的若干应用。

各章均以晶体管电路为主，适当兼顾场效应管电路与集成电路。

在内容选择上，除注意基本理论外，各章均尽可能引入一些比较新的内容。例如，第二章介绍了 S 参数和不定导纳矩阵；第五章介绍了晶体管和电子管丁类放大器；第六章介绍了用极零图分析振荡电路的方法；第七章介绍了差分对乘积调制器；第九章介绍了分裂式环混与差分对混频器；第十一章介绍了三角波调频、模拟计算机调频；第十二章介绍了符合门鉴频器；等等。

在各章的内容安排上，与传统的写法比较也作了某些变动。例如，第七章振幅调制，习惯上是先讲高电平调幅，再讲低电平调幅，并以高电平调幅为主；本书则改为先讲低电平调幅，再讲高电平调幅，并以低电平调幅为主。又如干扰与噪声，过去是分散在有关章节中讨论的。我们从过去的教学实践中感到有些问题难以处理，所以现在将它们集中为一章，紧接于变频一章之后。

各章有相对的独立性，例如第十三、十四两章，可根据各校的不同情况予以

选用,或完全不用。这并不影响全书的完整性。各章加*号部分为选读或自学内容。每章之末附有思考题与习题,并列举了有关参考资料。

本书遵照国家标准计量局办公室 1977 年 12 月 15 日印发的《国际单位制及使用方法》将过去所通用的微微法改为皮法(pF)、千兆赫改为吉赫(GHz)、毫微亨改为纳亨(nH)、姆欧(跨导单位)改为西门子(S)。书中插图符号基本上遵照第四机械工业部 1965 年颁发的部标准 SJ137—65。

本书由张肃文主编,各章执笔分工如下:

第一、五、七、十四章由张肃文执笔;

第二、三、八、九、十章由陆兆熊执笔;

第四、十一、十二、十三章由姚天任执笔;

第六章由王筠执笔。

高频电子线路是无线电技术类各专业的一门主要技术基础课,它的任务是研究高频电子线路的基本原理与基本分析方法,以单元电路的分析和设计为主。为了加强基础理论,避免重复与脱节,华中工学院无线电技术教研室在 1965 年就曾对本专业的课程设置进行过改革,将原来的发送设备、接收设备与无线电技术基础的非线性部分合并为一门高频电路课,并编了讲义。1971 年以后,又在此基础上全面改写了三次,在我院几届学生及有关工厂技术员训练班中使用。这次则是根据合肥会议的大纲重新编写的。在编写过程中我们力求做到:努力运用辩证唯物主义观点阐明本学科的规律;内容要精简,删除陈旧繁琐的内容,讲清基本概念、基本原理和基本方法,同时又要尽可能反映本门学科国内外的先进科学技术水平;贯彻理论联系实际的原则,培养学生分析问题和解决问题的能力。但是,限于我们的水平,本书距离上述要求还差得很远。

本书初稿承主审单位浙江大学姚庆栋、梁慧君、刘锐、曹琴华、陈瑶琴等同志审阅,提出了许多宝贵的修改意见。参加武汉审稿会议的北方交通大学、西北电讯工程学院、北京工业学院、成都电讯工程学院、天津大学、南京工学院、大连工学院、北京邮电学院、南京邮电学院、太原工学院、哈尔滨工业大学、北京航空学院、国防科技大学、上海交通大学、大连海运学院、合肥工业大学等十余所兄弟院校的代表提出了许多宝贵的修改意见。华南工学院五系 501 教研组曾对编写大纲提出了书面意见。在修改定稿过程中,承华南工学院冯秉铨教授以及西北电讯工程学院李纪澄、陆心如、杜武林等同志在百忙中审阅了部分章节,提出了不少宝贵意见。

在历次编写与修订本书的过程中,我们曾参考了许多兄弟院校的有关讲义,并得到了 710、712、714、761、769、707 等工厂及 1017、1919 等研究所的热情帮助。

本书是在华中工学院各级领导的大力支持和热情关怀下编写成的。无线电

技术教研室葛果行同志曾参加本书编写大纲(初稿)的拟定，并审阅了书稿的部分章节；罗辉映同志及高频电子线路教学小组的全体同志参加了对书稿的审阅工作；郑玉棠和刘章玉两同志绘制了全书插图。

对于上述所有单位和同志，我们谨致以衷心的感谢。

由于我们的思想水平与业务水平不高，加之编写时间紧迫，因此书中谬误与不妥之处在所难免。诚恳希望国内专家与读者提出批评指正，意见请寄武昌华中工学院无线电工程系或人民教育出版社大学室转交。

编 者

1979年5月

目 录

第1章 绪论	1
§ 1.1 无线电通信发展简史	1
§ 1.2 无线电信号传输原理	2
1.2.1 传输信号的基本方法	2
1.2.2 无线电信号的产生与发射	5
1.2.3 无线电信号的接收	8
§ 1.3 通信的传输媒质	10
参考文献	14
第2章 选频网络	15
§ 2.1 串联谐振回路	15
2.1.1 基本原理	15
2.1.2 串联振荡回路的谐振曲线和通频带	18
2.1.3 串联振荡回路的相位特性曲线	20
§ 2.2 并联谐振回路	22
2.2.1 基本原理及特性	22
2.2.2 并联振荡回路的谐振曲线、相位特性曲线和通频带	25
2.2.3 信号源内阻和负载电阻的影响	27
2.2.4 低 Q 值的并联谐振回路	28
§ 2.3 串、并联阻抗的等效互换与回路抽头时的阻抗变换	30
2.3.1 串、并联阻抗的等效互换	30
2.3.2 并联谐振回路的其他形式	31
2.3.3 抽头式并联电路的阻抗变换	32
§ 2.4 耦合回路	34
2.4.1 互感耦合回路的一般性质	35
2.4.2 耦合振荡回路的频率特性	38
§ 2.5 滤波器的其他形式	43
2.5.1 LC 集中选择性滤波器	43
2.5.2 石英晶体滤波器	44
2.5.3 陶瓷滤波器	48
2.5.4 表面声波滤波器	50

参考文献	53
思考题与习题	53
第3章 高频小信号放大器	57
§ 3.1 概述	57
§ 3.2 晶体管高频小信号等效电路与参数	60
3.2.1 形式等效电路(网络参数等效电路)	60
3.2.2 混合 π 等效电路	63
3.2.3 混合 π 等效电路参数与形式等效电路 γ 参数的转换	65
3.2.4 晶体管的高频参数	67
§ 3.3 单调谐回路谐振放大器	68
3.3.1 电压增益 A_v	70
3.3.2 功率增益 A_p	71
3.3.3 通频带与选择性	73
3.3.4 级间耦合网络	75
§ 3.4 多级单调谐回路谐振放大器	77
§ 3.5 双调谐回路谐振放大器	79
§ 3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施	82
3.6.1 谐振放大器的稳定性	82
3.6.2 单向化	86
§ 3.7 谐振放大器的常用电路和集成电路谐振放大器	91
3.7.1 谐振放大器常用电路举例	91
3.7.2 集成电路谐振放大器	94
* § 3.8 场效应管高频小信号放大器	97
3.8.1 共源放大器	97
3.8.2 共栅放大器	98
3.8.3 共源 - 共栅级联放大器	99
§ 3.9 放大器中的噪声	100
3.9.1 内部噪声的来源与特点	100
3.9.2 电阻热噪声	104
3.9.3 天线热噪声	106
3.9.4 晶体管的噪声	107
3.9.5 场效应管的噪声	109
§ 3.10 噪声的表示和计算方法	111
3.10.1 噪声系数	111
3.10.2 噪声温度	114

3.10.3 多级放大器的噪声系数	115
3.10.4 灵敏度	116
3.10.5 等效噪声频带宽度	117
3.10.6 减小噪声系数的措施	118
参考文献	119
思考题与习题	120
第4章 非线性电路、时变参量电路和变频器	125
§ 4.1 概述	125
§ 4.2 非线性元件的特性	127
4.2.1 非线性元件的工作特性	127
4.2.2 非线性元件的频率变换作用	129
4.2.3 非线性电路不满足叠加原理	130
§ 4.3 非线性电路分析法	131
4.3.1 幂级数分析法	131
4.3.2 折线分析法	136
§ 4.4 线性时变参量电路分析法	136
4.4.1 时变跨导电路分析	136
4.4.2 模拟乘法器电路分析	138
4.4.3 模拟乘法器电路举例	139
4.4.4 开关函数分析法	142
§ 4.5 变频器的工作原理	144
§ 4.6 晶体管混频器	146
§ 4.7 二极管混频器	152
4.7.1 二极管平衡混频器	152
4.7.2 二极管环形混频器(双平衡混频器)	154
§ 4.8 差分对模拟乘法器混频电路	157
§ 4.9 混频器中的干扰	158
4.9.1 组合频率干扰(干扰哨声)和副波道干扰	159
4.9.2 交叉调制(交调)	160
4.9.3 互相调制(互调)	161
4.9.4 阻塞现象与相互混频	162
4.9.5 克服干扰的措施	163
§ 4.10 外部干扰	163
4.10.1 工业干扰	164
4.10.2 天电干扰	165

参考文献	166
思考题与习题	166
第5章 高频功率放大器	173
§ 5.1 概述	173
§ 5.2 谐振功率放大器的工作原理	175
5.2.1 获得高效率所需要的条件	175
5.2.2 功率关系	180
§ 5.3 晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法	181
5.3.1 晶体管特性曲线的理想化及其解析式	181
5.3.2 集电极余弦电流脉冲的分解	182
5.3.3 高频功率放大器的动态特性与负载特性	185
5.3.4 各极电压对工作状态的影响	190
5.3.5 工作状态的计算(估算)举例	192
§ 5.4 晶体管功率放大器的高频特性	193
§ 5.5 高频功率放大器的电路组成	195
5.5.1 馈电线路	195
5.5.2 输出、输入与级间耦合回路	198
§ 5.6 丁类(D类)功率放大器	206
* § 5.7 戊类(E类)功率放大器	213
§ 5.8 宽带高频功率放大器	216
§ 5.9 功率合成器	224
5.9.1 功率合成与分配网络应满足的条件	224
5.9.2 功率合成(或分配)网络原理	226
5.9.3 功率合成电路举例	230
§ 5.10 晶体管倍频器	232
附录 5.1 余弦脉冲系数表	235
参考文献	241
思考题与习题	241
第6章 正弦波振荡器	245
§ 6.1 概述	245
§ 6.2 LCR 回路中的瞬变现象	246
§ 6.3 LC 振荡器的基本工作原理	249
§ 6.4 由正反馈的观点来决定振荡的条件	251
§ 6.5 振荡器的平衡与稳定条件	253
6.5.1 振荡器的平衡条件	253