

电工类实用手册大系

# 世纪经典畅销书

累计销量突破  
**240万册**

服务读者，服务生产  
删旧增新，与时俱进  
内容丰富，突出实用  
权威经典，40年畅销



DIANGONG

# 电工手册



吕如良 沈汉昌 陆慧君 郭文华 主编

上海科学技术出版社

电工类实用手册大系

# 电 工 手 册

(第 5 版)

吕如良 沈汉昌 陆慧君 郭文华 主编

上海科学技术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

电工手册/吕如良等主编.—5 版.—上海：上  
海科学技术出版社，2014.1

ISBN 978 - 7 - 5478 - 1512 - 0

I . ①电… II . ①吕… III . ①电工-技术手册 IV .  
①TM - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 250502 号

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行  
上海科学技术出版社  
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

上海中华商务联合印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/32 印张：55.125 插页：5

字数：1800 千字

2014 年 1 月第 5 版 2014 年 1 月第 40 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5478 - 1512 - 0/TM • 33

印数：2411501—2415520

定价：120.00 元

---

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题，  
请向工厂联系调换

# 目 录

<b>第 1 章 电工常识</b>	1
1 - 1 常用计算公式	1
1 - 2 常用物理量名称、符号和单位	5
1 - 3 常用表格	7
1 - 4 常用电工设备图形符号	16
<b>第 2 章 变压器</b>	29
2 - 1 变压器的基本知识	29
一、变压器的基本原理和额定数据	29
二、变压器的分类和结构	32
三、变压器的联结组别	36
四、三相变压器组别极性的测量	42
2 - 2 电力变压器安全运行装置	45
一、变压器测量装置	45
二、变压器允许运行方式	46
三、部分电力变压器的技术数据	49
2 - 3 小型单相变压器	51
一、小型单相变压器的设计	51
二、小型变压器的绕制	61
三、C型变压器	70
四、R型变压器	80
五、O型(环形)变压器	84
2 - 4 特殊用途变压器	87
一、自耦变压器	87
二、交流稳压器	89
三、电子变压器(开关电源变压器)	99
四、控制变压器	107
五、电流互感器	119
六、电压互感器	123
七、音频输送变压器(线间变压器)	126
八、音频输出变压器	132
<b>第 3 章 三相异步电动机及其修理</b>	135
3 - 1 三相异步电动机的分类、型号和选型	135
一、三相异步电动机的分类	135
二、三相异步电动机的型号及选型	136
三、三相异步电动机的选用	150
3 - 2 三相异步电动机的维护和常见故障的处理方法	150
一、电动机起动前的准备和检查	150
二、电动机运行中的维护和定期维修	151

三、三相异步电动机的常见故障 和处理方法	155	数据	208
3 - 3 三相异步电动机绕组 故障的检修	157	Y 系列(IP44)小型三相 异步电动机技术数据	212
一、定子绕组断路故障的检修	157	Y 系列(IP23)小型三相 异步电动机技术数据	222
二、定子绕组接地故障的检修	159	Y80~160(IP44)三相异步 电动机绕线模尺寸和	
三、定子绕组短路故障的检修	161	Y180~315(IP44)三相 异步电动机绕线模尺寸	227
四、定子绕组接错或嵌反时的 检修	162	JO2 系列三相异步电动机 技术数据	230
五、笼型转子绕组故障的检修	164	J2 系列三相异步电动机 技术数据	236
3 - 4 三相异步电动机定子 绕组的重绕	165	JO2-1~5 三相异步电动机 绕线模尺寸和 JO2-6~9 三相异步电动机绕线模 尺寸	240
一、绕组的基本概念	165	YX 系列高效率三相异步 电动机技术数据	242
二、绕组拆除的方法	171	YR 系列(IP44)绕线转子 三相异步电动机技术 数据	248
三、绕组的绕制	172	YR 系列(IP23)绕线转子 三相异步电动机技术 数据	252
四、嵌线	176	YD 系列变极多速三相 异步电动机技术数据， 各种速比下绕组出线端 数目及连接方法	256
五、接线	188		
六、绕组检验	191		
七、浸漆和烘干	191		
3 - 5 三相异步电动机的拆装 和修复后的试验	192	YCT 系列电磁调速三相 异步电动机技术数据	
一、电动机的拆装	192		
二、电动机修复后的试验	196		
3 - 6 三相异步电动机技术 数据	197		
Y2 系列(IP54)小型三相 异步电动机技术数据	198		
Y2-E 系列(IP54)小型 三相异步电动机技术			

.....	273	一、直流电动机铭牌的含义及其可逆应用的说明 .....	299
YLB 系列立式深井泵用三相异步电动机技术数据 .....	274	二、Z2 系列直流电动机的技术数据 .....	301
YZR 系列冶金及起重用三相异步电动机技术数据 .....	276	三、Z3 系列直流电动机的技术性能数据 .....	301
JZS2 系列三相换向器异步电动机绕组数据 .....	278	四、Z4 系列直流电动机的技术性能数据 .....	318
常用的 QY 型(充油式)、QS 型(充水式)和 QX 型(下泵式)三相潜水电泵电动机主要技术数据 .....	284	<b>第 5 章 微特电机 .....</b>	342
<b>第 4 章 直流电动机 .....</b>	286	5 - 1 驱动用小功率电动机 .....	342
4 - 1 直流电动机的使用和维护 .....	286	一、小功率异步电动机 .....	344
一、直流电动机的分类和用途 .....	286	二、小功率同步电动机 .....	357
二、直流电动机运行时的接线图 .....	287	三、小功率直流电动机 .....	368
三、直流电动机的起动与停车 .....	289	四、小功率交流换向器电动机 .....	390
四、直流电动机火花等级的鉴别 .....	290	5 - 2 控制用微电机 .....	400
五、直流电动机的维护 .....	291	一、控制用微电机的用途、分类和型号命名方法 .....	400
六、直流电动机的常见故障及处理方法 .....	293	二、自整角机 .....	402
七、直流电动机的拆装和试验 .....	295	三、旋转变压器 .....	416
4 - 2 直流电动机的技术数据 .....	299	四、双通道旋转变压器 .....	427
<b>第 6 章 小型同步发电机、风力发电机、弧焊电源 .....</b>	467	五、伺服电动机 .....	438
6 - 1 小型同步发电机 .....	467	六、测速发电机 .....	448
一、小型同步发电机结构及励磁方式 .....	467	5 - 3 特种电动机 .....	455

## 目 录

<b>二、小型同步发电机的技术</b>	<b>和符号</b>	<b>579</b>
性能指标	7-2 低压电器产品型号	581
<b>三、小型同步发电机主要技术</b>	<b>一、低压电器产品型号说明</b>	
数据	.....	581
<b>四、小型同步发电机的安装、</b>	<b>二、低压电器产品型号的类组</b>	
维护与检修	代号和通用派生字母	585
<b>6-2 风力发电机</b>	7-3 常用低压电器	590
一、概述	一、开关、隔离器、隔离开关和	
二、小型风力发电机组的结构	熔断器组合	590
和基本工作原理	二、熔断器	620
三、小型风力发电机组的合理	三、断路器	639
配套使用	四、自动转换开关电器和控制与	
四、发展风光互补发电系统	保护开关电器	707
.....	五、接触器	713
<b>五、小型风力发电机组技术</b>	六、起动器	769
数据	七、控制继电器	793
<b>6-3 弧焊电源</b>	八、控制器	844
一、概述	九、主令电器	854
二、电焊机的名词术语和基本	十、电阻器	897
特性	十一、变阻器	911
三、交流弧焊电源(弧焊变压器)	十二、电磁铁	942
.....	十三、模数化终端组合电器	
四、直流弧焊电源	.....	965
五、逆变式弧焊电源	十四、接线端子	975
<b>第7章 低压电器</b>	<b>第8章 电子电路及其应用</b>	
.....	.....	979
7-1 低压电器的分类	8-1 整流电路	979
一、分类和应用	一、单相整流电路	979
二、术语	二、多相整流电路	985
三、低压电器外壳防护型式和	三、常用二极管的型号和参数	
等级	.....	985
四、低压电器常用类别及其代号	四、小功率单相整流电路计算	
.....	.....	993
五、低压电器常用电量的代号		

8-2 晶体管基本放大电路及部分应用	997	二、电容器	1148
一、晶体管的工作状态	997		
二、场效应管工作状态	999		
三、晶体管低频放大电路	1000		
四、晶体管差动放大电路	1010		
五、晶体管继电器电路	1013		
六、光电耦合器	1022		
8-3 模拟集成电路	1024		
一、模拟集成电路的基本单元电路	1024		
二、模拟集成电路的外接电路	1030		
三、应用电路	1031		
四、部分模拟集成电路系列	1038		
8-4 直流稳压电源	1065		
一、直流稳压电源的技术指标	1065		
二、直流稳压电源的分类	1066		
三、串联式直流稳压电源	1066		
四、开关调整型稳压电源	1078		
五、集成稳压器	1078		
六、功率管的热设计	1079		
七、常用稳压电路	1083		
八、部分集成稳压器产品	1087		
九、典型应用电路	1097		
8-5 数字电路	1100		
一、数字电路的基本单元	1100		
二、数字集成电路	1104		
三、双极型集成电路	1105		
四、MOS 集成电路	1117		
8-6 常用电子元件	1142		
一、电阻器(电位器)	1142		
		第9章 晶闸管及其应用	1156
		9-1 晶闸管的型号和参数	1156
		一、晶闸管型号	1156
		二、晶闸管参数的意义	1158
		三、常用晶闸管技术数据	1160
		四、常用元件介绍	1172
		9-2 晶闸管主电路	1173
		一、可控整流电路	1173
		二、带续流二极管的可控整流	
		电路	1174
		三、逆变电路	1175
		9-3 主回路的设计	1185
		一、主电路设计	1185
		二、滤波电抗器电感的估算	
			1187
		三、保护电路的设计	1190
		四、整流元件串并联及其保护的选择	1198
		9-4 晶闸管触发电路	1200
		一、简单的触发电路	1200
		二、阻容移相触发电路	1203
		三、单结晶体管触发电器	1206
		四、利用电容充放电进行移相的	
		晶体管触发电路	1217
		五、调节箝位电平进行移相的	
		晶体管触发电路	1217
		六、小容量晶闸管组成的大功率	
		脉冲触发电路	1227
		七、三相并联逆变器(串联	
		电感式)的控制电路	1231
		八、触发电路的输出环节	1236

## 目 录

9 - 5 晶闸管应用实例 .....	1239	.....	1271
一、ZLK - 1型手操作电磁调速 异步电动机 .....	1239	十一、延边三角形起动控制线路	.....
二、单相晶闸管直流电机调速	.....	.....	1272
.....	1241	十二、频敏变阻器起动 .....	1274
三、单相可逆调速——泡沫 塑料切片机 .....	1244	十三、直流电动机起动控制线路	.....
四、晶闸管直流电机调速系统 ——长网造纸机分部传动	.....	.....	1276
同步调速 .....	1246	十四、异步电动机的反接制动	.....
五、晶闸管无触点开关 .....	1255	控制线路 .....	1276
六、4 kW 双向晶闸管单相交流 调压器 .....	1258	十五、异步电动机的能耗制动	.....
七、1 500 A/7 V 晶闸管电镀 电源 .....	1260	控制线路 .....	1279
<b>第 10 章 常用机械电气控制线路</b>	.....	十六、异步电动机的机械制动	.....
.....	1264	控制线路 .....	1280
10 - 1 电气控制线路中常用 环节 .....	1264	十七、异步电动机的发电制动	.....
一、单向点动控制线路 .....	1264	(再生制动) .....	1282
二、单向起动控制线路 .....	1264	十八、直流电动机的能耗制动	.....
三、可逆起动控制线路 .....	1265	控制线路 .....	1282
四、可逆点动、起动的混合控制 线路 .....	1266	十九、带有热继电器的保护控制	.....
五、以行程开关作自动停止的 可逆起动控制线路 .....	1267	线路 .....	1283
六、自动往返的控制线路 .....	1267	二十、过电流继电器保护控制	.....
七、带有点动的自动往返控制 线路 .....	1269	线路 .....	1283
八、Y-△起动控制线路 .....	1269	二十一、双速异步电动机的起动	.....
九、串联电阻或电抗器起动 控制线路 .....	1269	和自动加速控制线路	.....
十、自耦变压器起动控制线路	.....	.....	1284
10 - 2 常用机械电气控制 线路 .....	1290	二十二、三速异步电动机的起动	.....
一、Y3150 滚齿机电气控制 线路 .....	1290	和自动加速控制线路	.....

二、M7130 卧轴矩台平面磨床 电气控制线路	1291	11-4 常用 LED 灯具	1376
三、Z37 摆臂钻床电气控制线路	1293	一、LED 灯具的优点	1376
四、X62W 万能铣床电气控制 线路	1296	二、LED 灯具的组成	1378
五、T68 卧式镗床电气控制线路	1303	三、普通照明用 LED 球泡灯	1379
六、B2012A 龙门刨床	1307	四、LED 荧光灯	1381
七、CE7120 半自动液压仿形 车床	1328	五、LED 工矿灯	1382
<b>第 11 章 照明</b>	<b>1343</b>	11-5 电磁感应灯(无极灯)	1384
11-1 照明基本知识	1343	一、低频无极灯(LVD)和高频 无极灯(HVD)	1384
一、照明常用名词	1343	二、电磁感应灯(无极灯)的 优缺点	1387
二、一般照明照度参考值	1344	11-6 普通照明灯具的安装 与维修	1388
三、电光源	1345	一、白炽灯的安装	1388
四、灯具	1349	二、晶闸管调光电路	1390
11-2 普通照明用灯具	1350	三、荧光灯的安装	1391
一、白炽灯	1350	四、荧光灯电子镇流器	1392
二、荧光灯	1352	五、白炽灯的故障及其处理方法	1394
11-3 工矿常用灯具	1358	六、荧光灯的故障及处理方法	1395
一、自然冷却管形氙灯	1358	七、荧光灯镇流器的数据与测定	1397
二、荧光高压汞灯	1363	八、LED 灯的安装使用注意 事项	1398
三、自镇流荧光高压汞灯	1365		
四、反射型荧光高压汞灯	1365		
五、高压钠灯	1366		
六、金属卤化物灯	1369		
七、卤钨灯	1371		
八、红外线灯泡	1373		
九、紫外线汞灯	1373		
十、紫外线荧光灯(黑光灯)			
	1375		
十一、TG14 探照灯	1376		
<b>第 12 章 常用电工仪器仪表</b>			
		12-1 测量仪表常识	1400
		12-2 电流和电压的测量	1406
		一、电流的测量	1406





## 目 录

二、电压的测量 .....	1408	.....	1465
三、常用电流、电压钳形表的型号 和规格 .....	1409	13-4 漏电保护装置 .....	1465
12-3 电阻的测量 .....	1411	13-5 保护接地和保护接零 .....	1468
一、 $1\Omega \sim 100\text{ k}\Omega$ 电阻的测量 .....	1411	一、接地和接零的保护作用 .....	1468
二、低电阻的测量 .....	1414	二、IT 系统 .....	1469
三、绝缘电阻和接地电阻的测量 .....	1416	三、TT 系统 .....	1470
12-4 功率和功率因数的 测量 .....	1421	四、TN-C 系统 .....	1471
一、直流电路功率的测量 .....	1421	五、TN-S 系统 .....	1471
二、单相交流电路功率和功率 因数的测量 .....	1421	六、TN-C-S 系统 .....	1472
三、三相交流电路功率和功率 因数的测量 .....	1423	七、接地装置的安装范围 .....	1472
12-5 电能的测量 .....	1429	八、接地装置的安装要求 .....	1473
一、直流电能的测量 .....	1429	13-6 防雷保护 .....	1476
二、交流有功电能的测量 .....	1430	一、避雷针装置 .....	1477
三、交流无功电能的测量 .....	1430	二、羊角间隙避雷器 .....	1477
四、单相有功电能表[单相电能 (度)表]的安装和用秒表法 校验 .....	1434	三、阀型避雷器 .....	1478
12-6 常用电工仪器仪表 .....	1436	四、防护雷电的其他措施 .....	1479
一、万用电表 .....	1436	13-7 节约用电的几种方法 .....	1479
二、示波器 .....	1443	一、采用移相电容器提高功率 因数 .....	1480
三、信号发生器 .....	1456	二、采用无功功率自动补偿 控制器 .....	1487
<b>第 13 章 安全用电与节约用电</b> .....	1461	三、机床空载自动停车装置 .....	1487
13-1 触电及其预防 .....	1461	四、电焊机节能线路 .....	1489
13-2 触电的急救 .....	1463	五、逆变式电焊机 .....	1493
13-3 电气设备的安全措施		六、声光电节能开关 .....	1494
		七、其他节约用电小措施 .....	1498
		<b>第 14 章 常用电工材料</b> .....	1499
		14-1 电线与电缆 .....	1499
		一、裸电线 .....	1499





二、电磁线	1543	一、电工硅钢片	1668
三、绝缘电线	1571	二、电工纯铁	1672
四、电气装备用电缆	1604	三、软磁合金	1674
五、控制电缆	1613	四、永磁材料	1677
六、低压电力电缆	1616	14-5 常用绝缘材料	1690
七、通信电缆和通信光缆	1634	一、绝缘材料的分类和性能指标	1690
14-2 电阻合金材料和熔体材料	1642	二、常用固体绝缘材料的规格和性能	1692
一、电阻合金材料	1642	三、常用液体绝缘材料——绝缘漆和绝缘油; 覆盖漆和表面漆	1717
二、熔体材料	1652	四、气体绝缘介质	1739
14-3 电刷	1656	五、成型绝缘材料——陶瓷	1741
一、电刷的理化特性	1660		
二、电刷的结构	1660		
三、电刷的使用、维护与故障处理	1666		
14-4 磁性材料	1668		

# 第1章 电工常识








## 1-1 常用计算公式

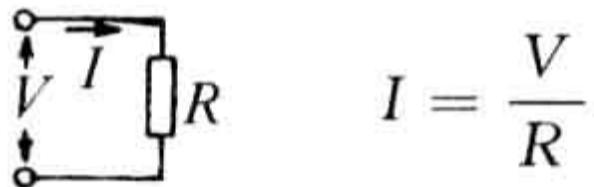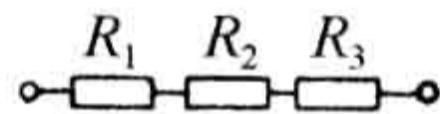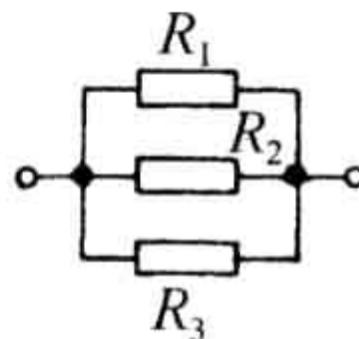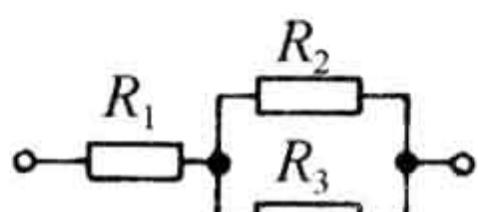项 目	公 式
直流电路中电压、电流、电阻之间的关系(欧姆定律)	 $I = \frac{V}{R}$
直流电路功率	$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$
电阻与导体长度、横截面及材料性质的关系	$R = \rho \frac{l}{S}$
电阻与温度关系	$R_t = R_{20} [1 + \alpha(t - 20)]$
电阻串联的总值	 $R = R_1 + R_2 + R_3$
电阻并联的总值	 $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$
电阻复联的总值	 $R = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$

(续表)

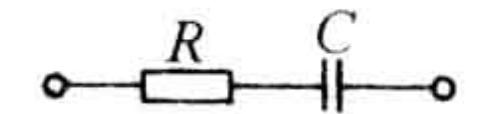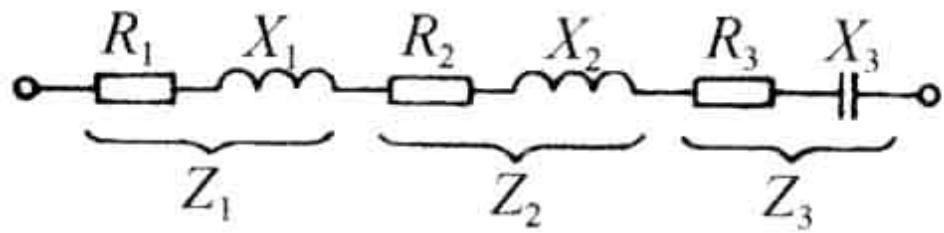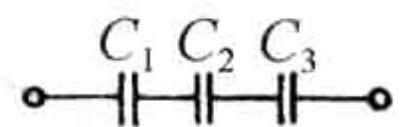
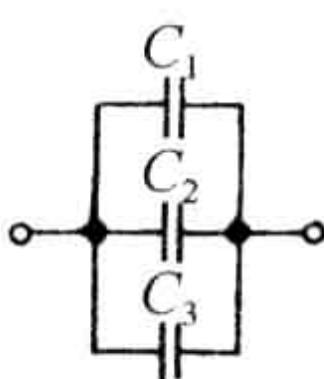
项 目	公 式	
电阻、电感串联的阻抗值	 $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ <p>其中 <math>X_L = 2\pi fL</math></p>	式中 $Z$ —阻抗( $\Omega$ ) $R$ —电阻( $\Omega$ ) $X_L$ —感抗( $\Omega$ ) $X_C$ —容抗( $\Omega$ ) $X$ —电抗( $\Omega$ ) $L$ —电感(H) $C$ —电容(F) $f$ —频率(Hz)
电阻、电容串联的阻抗值	 $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}, X_C = \frac{1}{2\pi fC}$	
电阻、电感、电容串联的总阻抗值	 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ $= \sqrt{R^2 + X^2}$ <p>其中 <math>X = X_L - X_C</math></p>	
阻抗串联的总值	 $Z = \sqrt{(R_1 + R_2 + R_3)^2 + (X_1 + X_2 - X_3)^2}$ $= \sqrt{R^2 + X^2}$ $R = R_1 + R_2 + R_3, X = X_1 + X_2 - X_3$ <p>注意: <math>Z \neq Z_1 + Z_2 + Z_3</math></p>	
电容串联的总值	 $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$	
电容并联的总值	 $C = C_1 + C_2 + C_3$	

(续表)

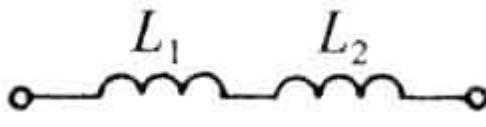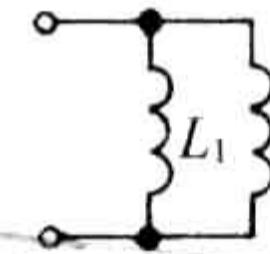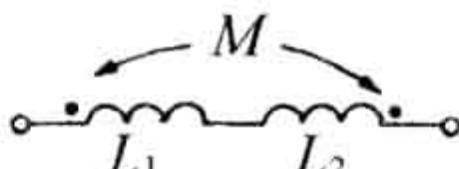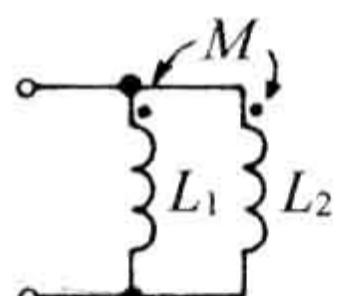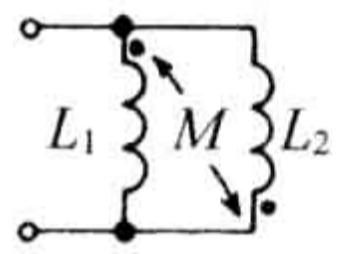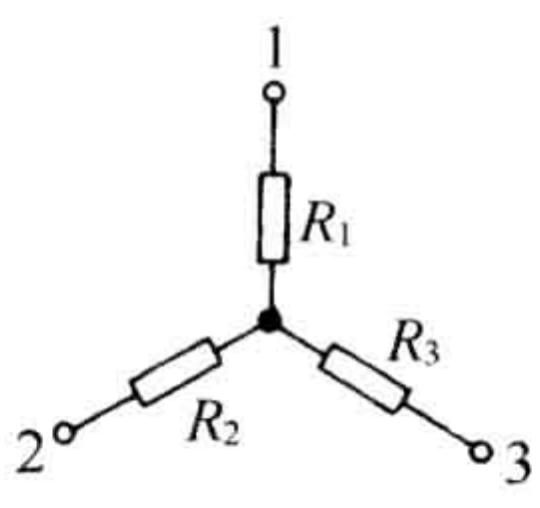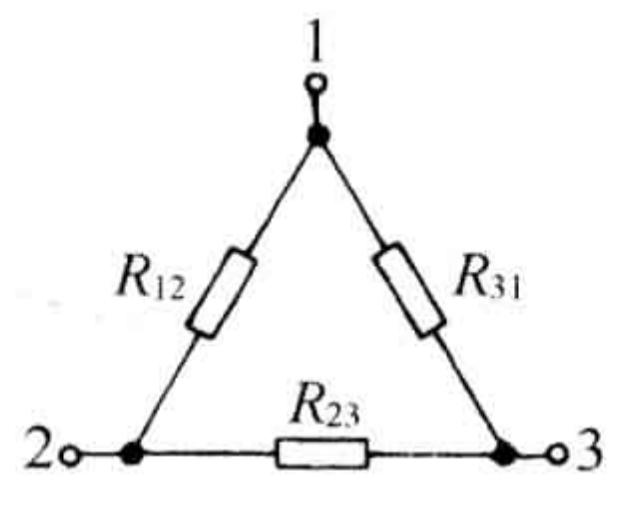项 目	公 式
电感串联的总值	 $L = L_1 + L_2$
电感并联的总值	 $L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$
具有互感的电感串联的总值	 $L = L_1 + L_2 + 2M$  $L = L_1 + L_2 - 2M$
具有互感的电感并联的总值	 $L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$  $L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$
电阻星形三角形连接互换	<p>星形化为三角形</p>  $R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}$ $R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1}$ $R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2}$ <p>三角形化为星形</p>  $R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ $R_2 = \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$ $R_3 = \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$

式中  $L$ ——电感(H)  
 $M$ ——互感(H)

(续表)

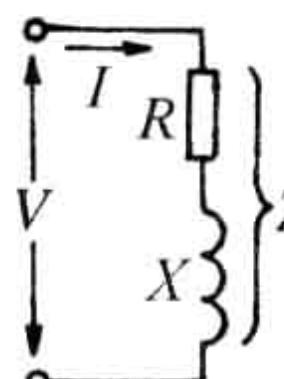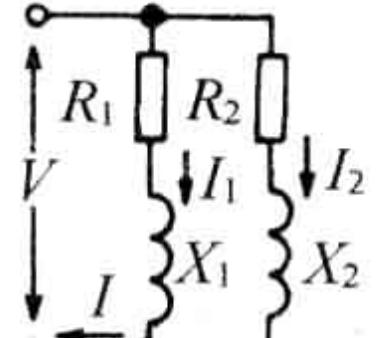项 目	公 式	
交流电路中电压、电流、阻抗三者之间关系(欧姆定律)	 $I = \frac{V}{Z}$ $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$	式中 $P$ —有功功率(W) $Q$ —无功功率(var) $S$ —视在功率(V·A) $\cos \varphi$ —功率因数
交流电路功率	$P = VI \cos \varphi = I^2 R$ $Q = VI \sin \varphi = I^2 X$ $S = VI = I^2 Z$ $\cos \varphi = \frac{R}{Z}, \sin \varphi = \frac{X}{Z}$	
交流并联电路的总电流	 $I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + 2I_1 I_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$ $\varphi = \arctg \frac{I_1 \sin \varphi_1 + I_2 \sin \varphi_2}{I_1 \cos \varphi_1 + I_2 \cos \varphi_2}$ $\varphi_1 = \arctg \frac{X_1}{R_1}, \varphi_2 = \arctg \frac{X_2}{R_2}$	式中 $\varphi$ —总电流 $I$ 与电压 $V$ 之间的相角 $\varphi_1$ —第一支路电流 $I_1$ 与电压 $V$ 之间的相角 $\varphi_2$ —第二支路电流 $I_2$ 与电压 $V$ 之间的相角
三相交流电路中线电压与相电压以及线电流与相电流的关系	<p>负载三角形(<math>\Delta</math>)接法:</p> $V_L = V_{LN}$ $L_L = \sqrt{3} I_{LN}$ (负载对称时此式才成立) <p>负载星形(<math>\gamma</math>)接法:</p> $I_L = I_{LN}$ $V_L = \sqrt{3} V_{LN}$ (有中线时此式才成立,与负载是否对称无关) <p>式中 <math>V_L, I_L</math>—线电压与线电流  <math>V_{LN}, I_{LN}</math>—相电压与相电流</p>	
对称三相交流电路功率	$P = \sqrt{3} VI \cos \varphi$ 式中 $V$ —线电压(V) $Q = \sqrt{3} VI \sin \varphi$ $I$ —线电流(A) $S = \sqrt{3} VI$ $\varphi$ —相电压与相电流之间的相角	
直流电磁铁吸引力	$F = 4B^2 S \times 10^3$ 式中 $F$ —吸引力(N) $B$ —磁感应强度(T) $S$ —磁路的截面积( $m^2$ )	

(续表)

项 目	公 式
电动机额定转矩	$M = 9550 \frac{P}{n}$ 式中 $M$ ——电动机额定转矩( $N \cdot m$ ) $P$ ——电动机额定容量( $kW$ ) $n$ ——电动机转速( $r/min$ )

## 1-2 常用物理量名称、符号和单位

名 称	符 号	单 位
长度	$l(L)$	米 $m$
面积	$S$	米 <sup>2</sup> $m^2$ 公顷 $hm^2$
体积	$V$	米 <sup>3</sup> $m^3$ 升 $l, L$
时间	$t(T)$	秒 $s$ 分 $min$ 小时 $h$
质量	$m$	千克 $kg$
力	$F$	牛[顿] $N$
力矩	$M$	牛[顿]米 $N \cdot m$
压力、压强	$p$	帕[斯卡] $Pa$
频率	$f$	赫[兹] $Hz$
角频率	$\omega$	弧度/秒 $rad/s$
波长	$\lambda$	米 $m$
周期	$T$	秒 $s$
光通量	$\Phi$	流[明] $lm$
发光强度	$I$	坎[德拉] $cd$
亮度	$L$	坎[德拉]/米 <sup>2</sup> $cd/m^2$